

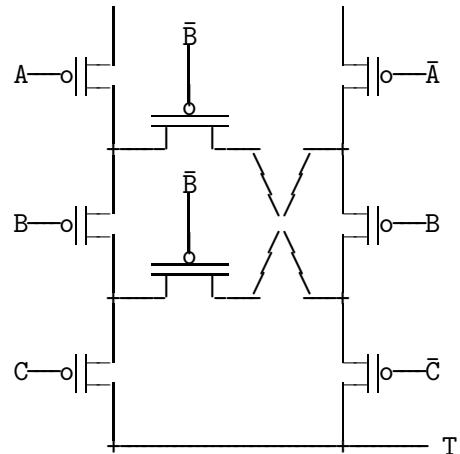
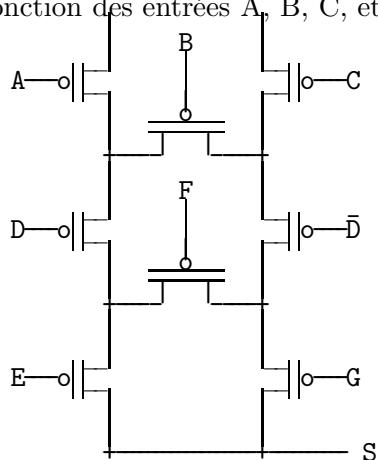


Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $4+5$, $4-5$, $5-4$, $9+6$, $9-6$, $6-9$, $9+7$, $8+9$, $8-9$, $9-8$, $2+3$, $10+1$, $10-1$, $1-10$ et $7-7$ sur des nombres codés sur 4 bits.

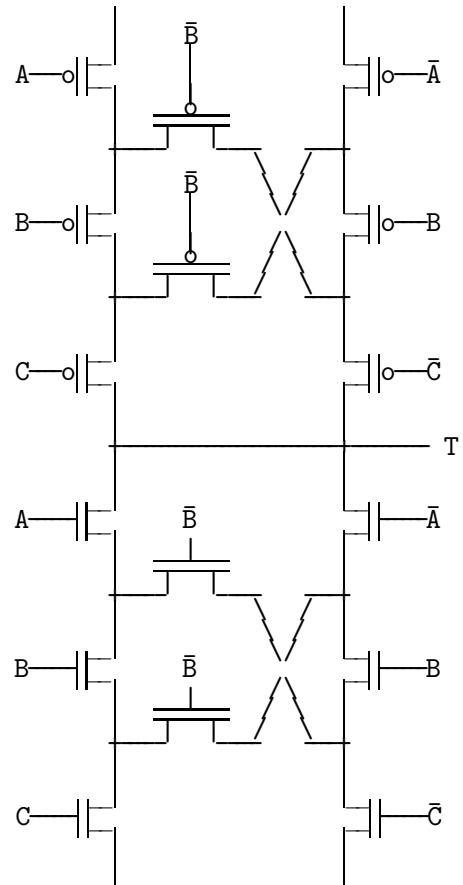Compléter le bas des schémas avec autant de transistors. Que valent les sorties S et T en fonction des entrées A, B, C, etc. ?


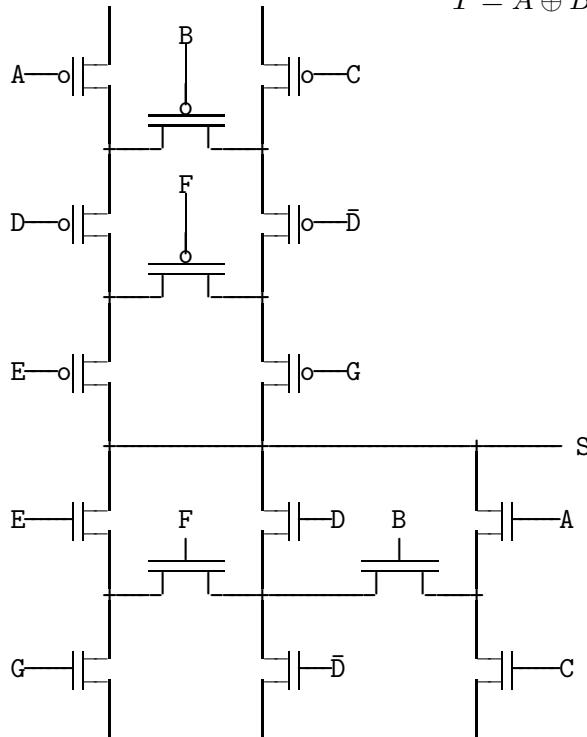
$$\begin{aligned}
S &= \bar{D} \wedge (\bar{A} \vee \bar{B} \wedge \bar{C}) \wedge (\bar{E} \vee \bar{F} \wedge \bar{G}) \vee D \wedge (\bar{C} \vee \bar{B} \wedge \bar{A}) \wedge (\bar{G} \vee \bar{F} \wedge \bar{E}) \\
T &= \bar{A} \oplus B \oplus C
\end{aligned}$$



non signé	signé	CF	OF	ZF	SF
4+5=9	4+5=-7	0	1	0	1
4-5=15	4-5=-1	1	0	0	1
5-4=1	5-4=1	0	0	0	0
9+6=15	-7+6=-1	0	0	0	1
9-6=3	-7-6=3	0	1	0	0
6-9=13	6-7=-3	1	1	0	1
9+7=0	-7+7=0	1	0	1	0
8+9=1	-8+-7=1	1	1	0	0
8-9=15	-8-7=-1	1	0	0	1
9-8=1	-7-8=1	0	0	0	0
2+3=5	2+3=5	0	0	0	0
10+1=11	-6+1=-5	0	0	0	1
10-1=9	-6-1=-7	0	0	0	1
1-10=7	1-6=7	1	0	0	0
7-7=0	7-7=0	0	0	1	0

Barème

1) 11.25pt=15x0.75pt:

Chaque opération: $\pm 1/4 \pm 1/4 \pm 1/8 \pm 1/8$ tronqué dans $[0, 0.75]$.

2) et 3) 2x4.5pt=9pt:

Bas du schéma: 3pt

-0.5pt par erreur, comme transistor mal nommé, ou manquant ou en trop ou mal raccordé ou du mauvais type.

Formule: 1.5pt -0.5pt par erreur.