
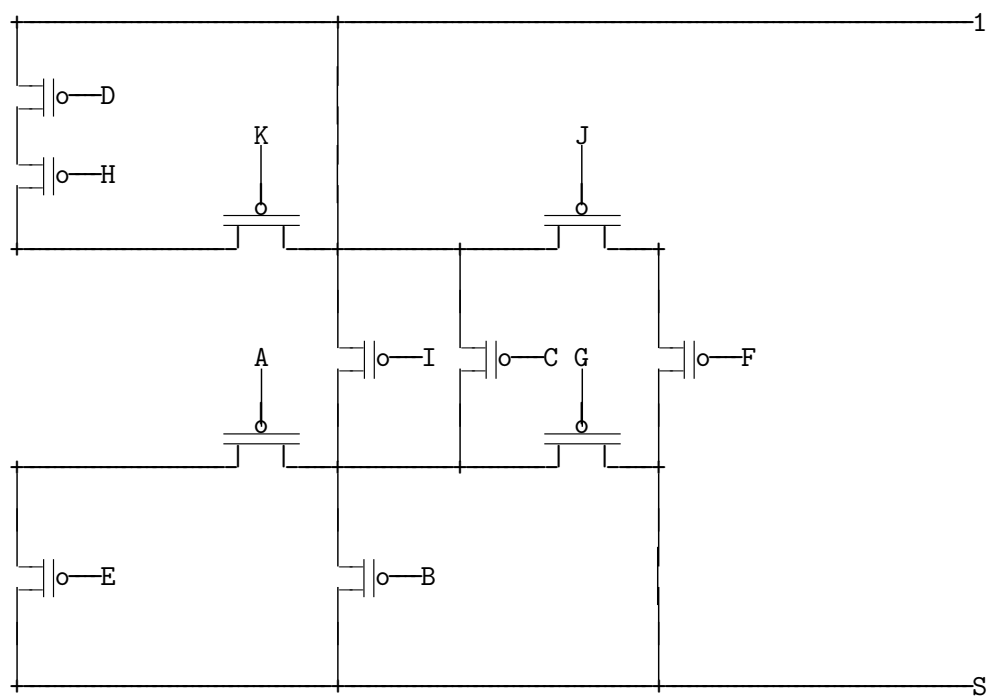


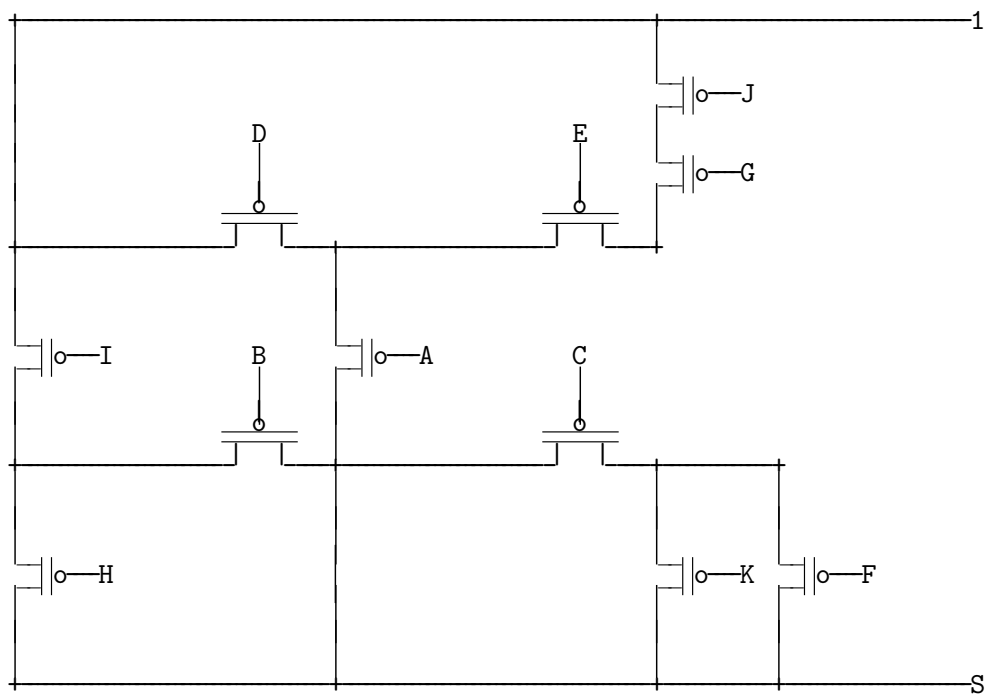Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $9+13$, $14-6$, $3-13$, $7+7$, $7+12$, $14-15$, $8-1$, $5-2$, $0+12$, $12+14$, $0-6$, $6-9$, $14-12$, $2+3$, sur des nombres codés sur 4 bits.




2

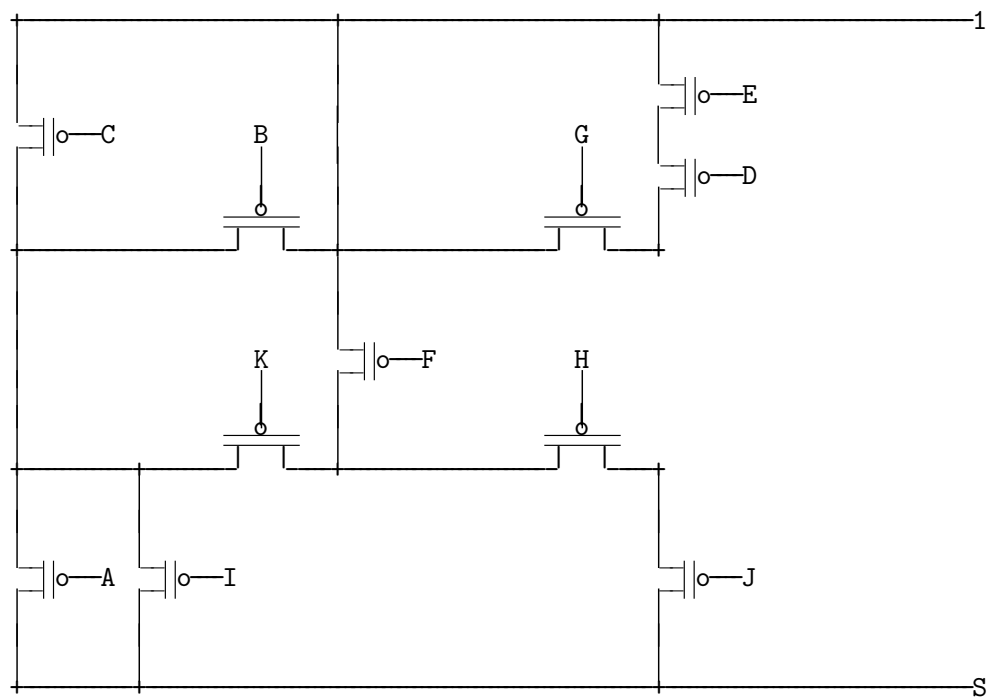Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $4+13$, $0+7$, $12-6$, $2+10$, $1-10$, $14-4$, $9+15$, $11-10$, $9+10$, $3-6$, $4+6$, $8-11$, $0-0$, $4-9$, sur des nombres codés sur 4 bits.

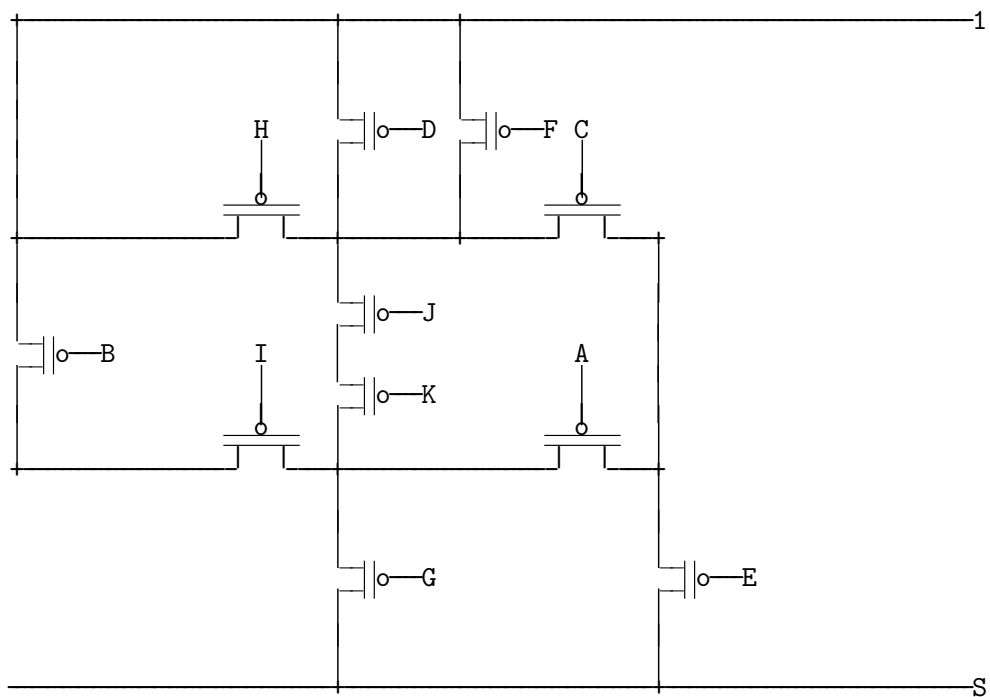Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 1-5, 6+12, 13-6, 7-12, 9-9, 0-12, 8+13, 6-0, 9-15, 13+14, 4+6, 0+13, 1+1, 11-1, sur des nombres codés sur 4 bits.

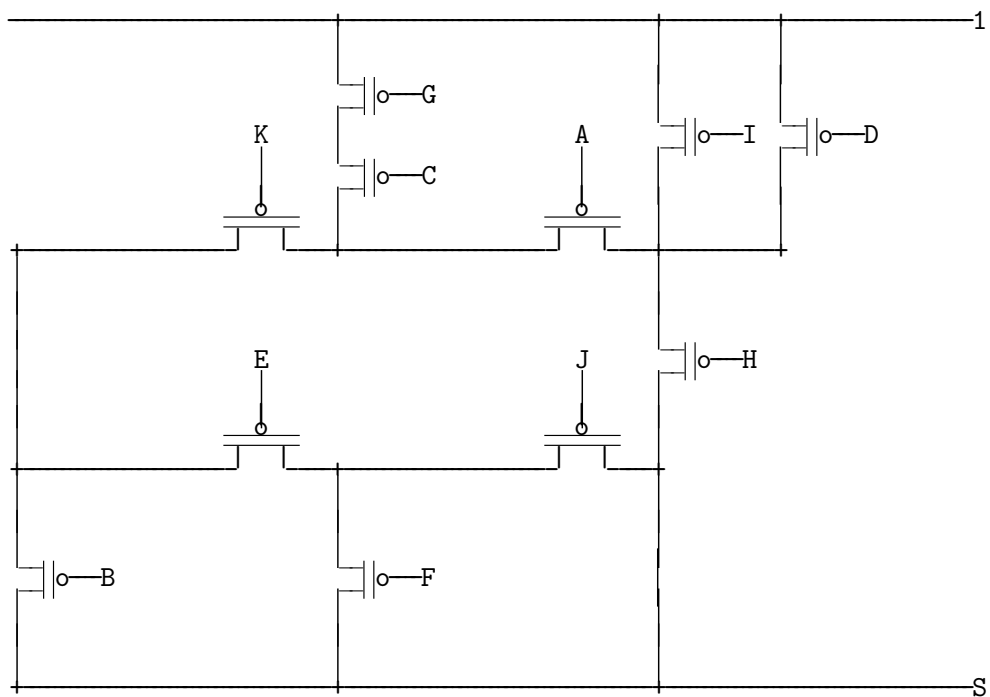Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 0-13, 4-12, 5+6, 0+4, 10-10, 5+14, 0-7, 6-3, 11+14, 1+12, 9+13, 13-1, 12-7, 11-14, sur des nombres codés sur 4 bits.

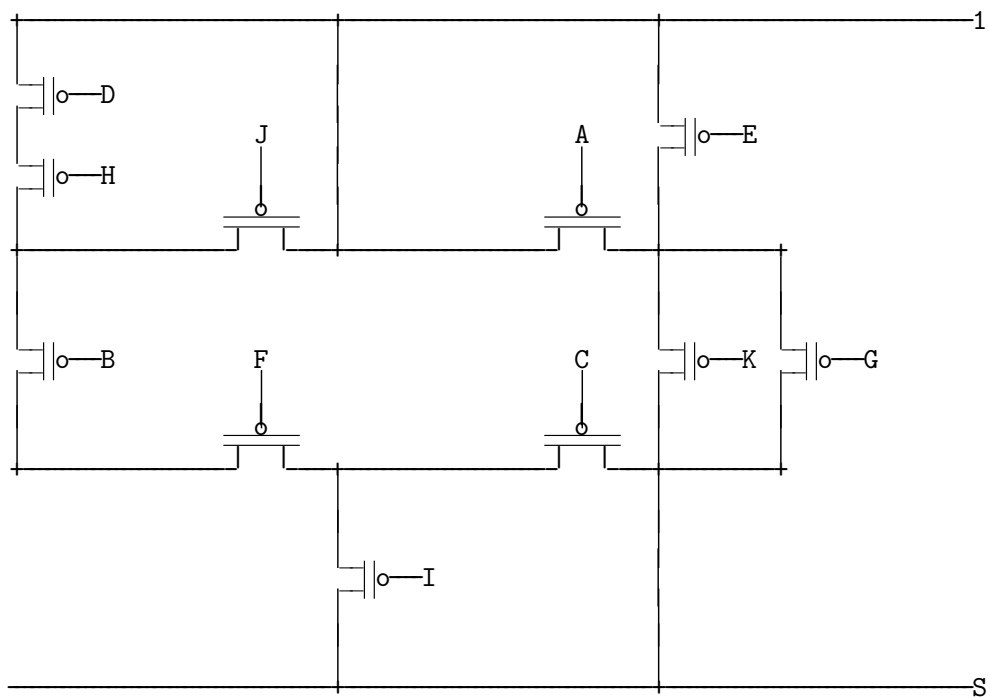Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 15-4, 14-13, 2-4, 0-12, 4-10, 0+1, 9-14, 11-7, 3-0, 14+14, 3+8, 6+14, 10+10, 5+6, sur des nombres codés sur 4 bits.

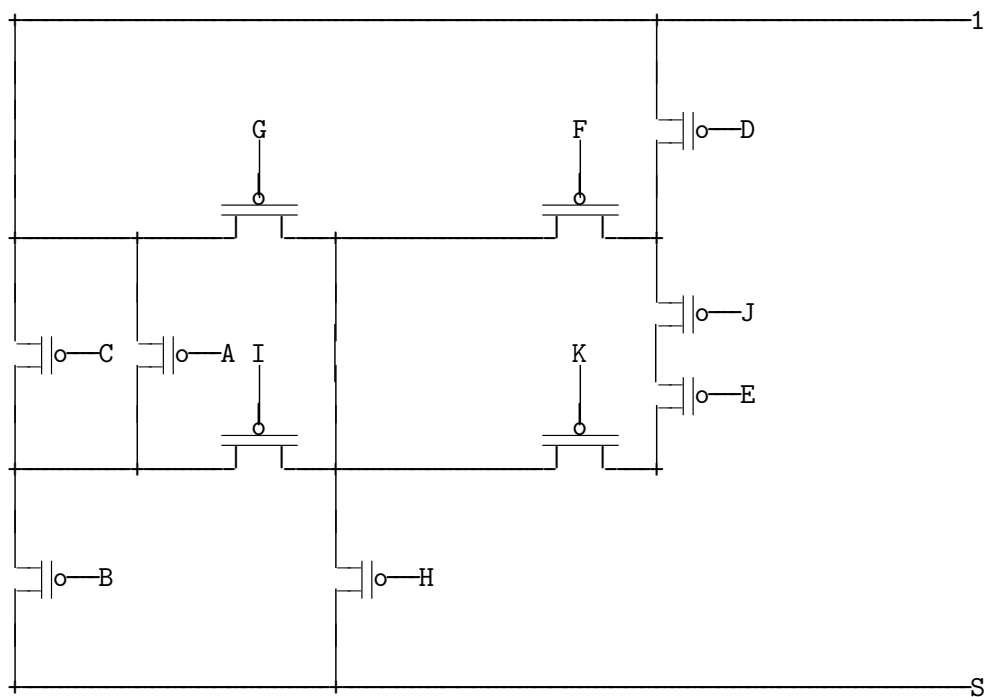Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 0-1, 14-12, 15-7, 6-9, 0+10, 0-14, 3+3, 12-7, 5+15, 5-3, 8-13, 8+11, 9+15, 2+7, sur des nombres codés sur 4 bits.

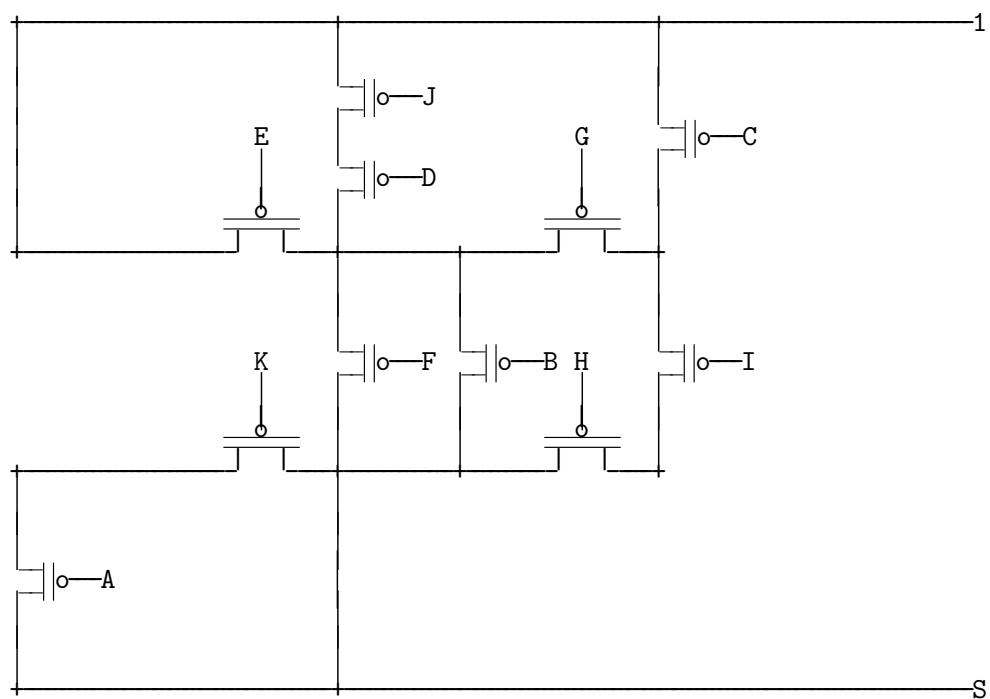Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 11+12, 13-15, 0+12, 5-1, 5-7, 14-7, 2+3, 6-11, 14-8, 5-15, 11+14, 3+7, 4+15, 14-2, sur des nombres codés sur 4 bits.

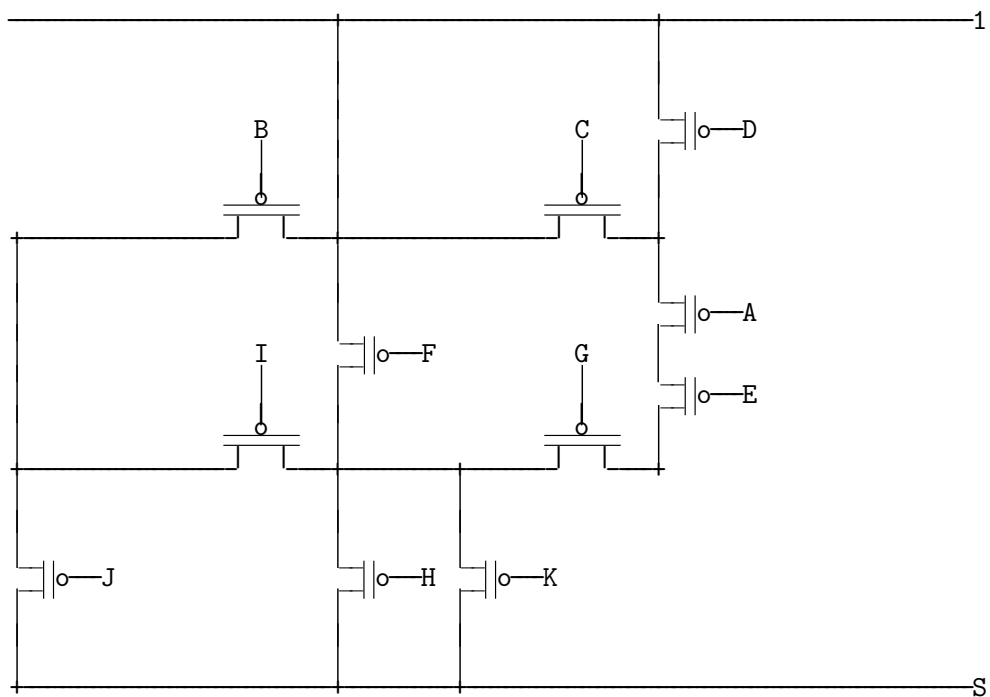Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 10-4, 5+8, 3+4, 1-3, 15-12, 13-5, 11+15, 4-8, 7+12, 9+13, 2-13, 7-0, 10-15, 5+6, sur des nombres codés sur 4 bits.

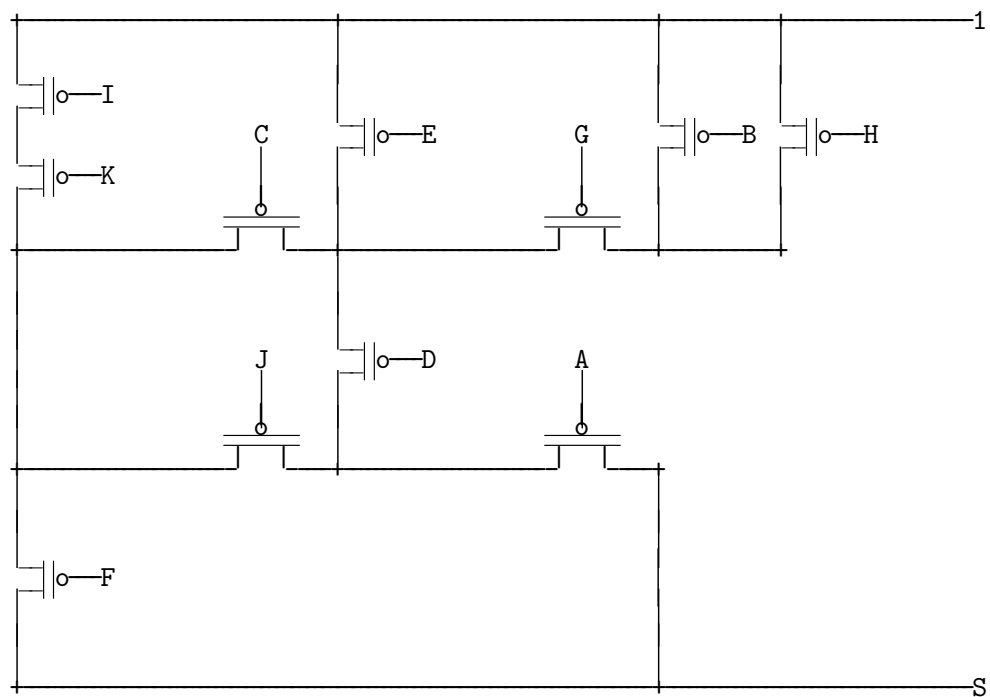Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $14+15$, $8+15$, $7-4$, $4-8$, $6+7$, $4+12$, $1-11$, $8-6$, $0+5$, $1-5$, $9-12$, $14-9$, $13-0$, $5+10$, sur des nombres codés sur 4 bits.

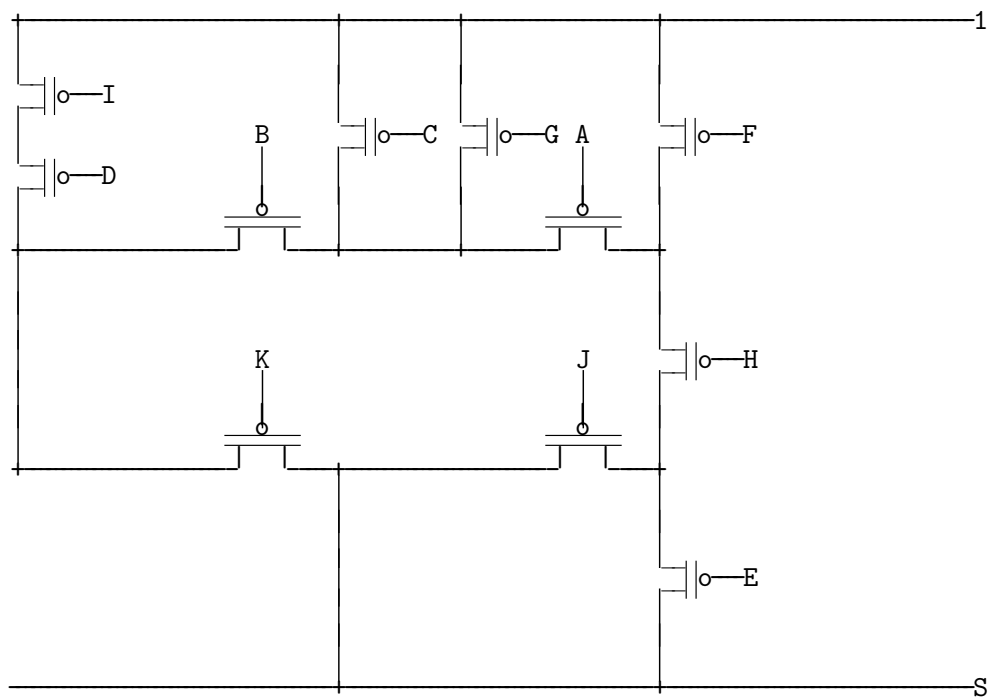Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 2-12, 12+15, 2-10, 13-6, 5-1, 0+5, 4+13, 8+11, 14-8, 12-1, 4+7, 3-6, 12-14, 7+8, sur des nombres codés sur 4 bits.

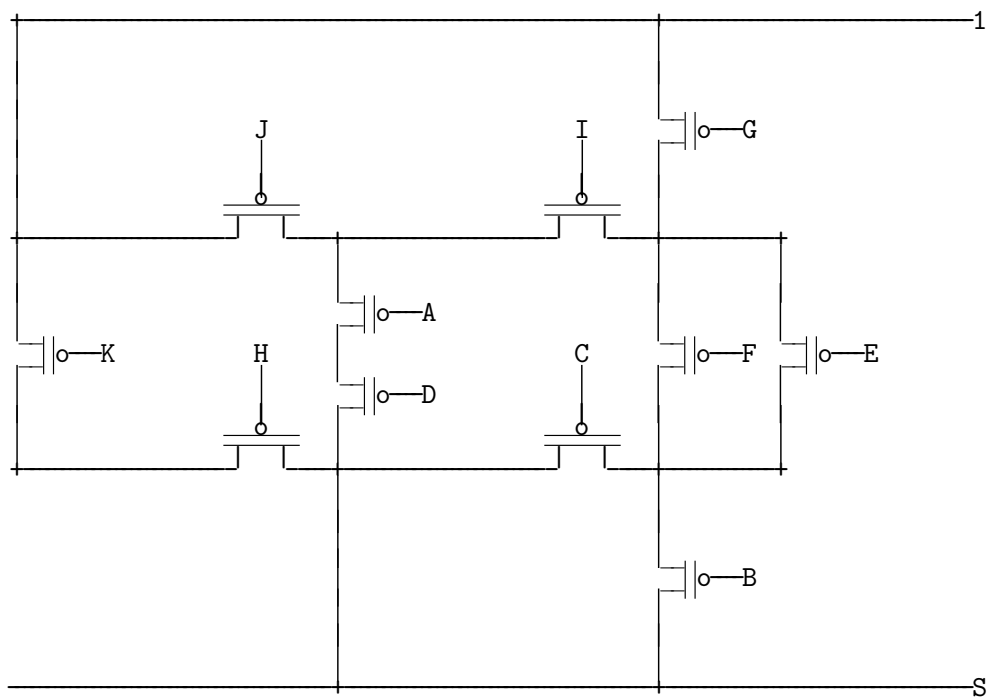Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 1-4, 13-1, 3-2, 1-9, 2+9, 15-8, 9+11, 2-15, 8-5, 10-12, 11+14, 7+7, 1+2, 6+10, sur des nombres codés sur 4 bits.

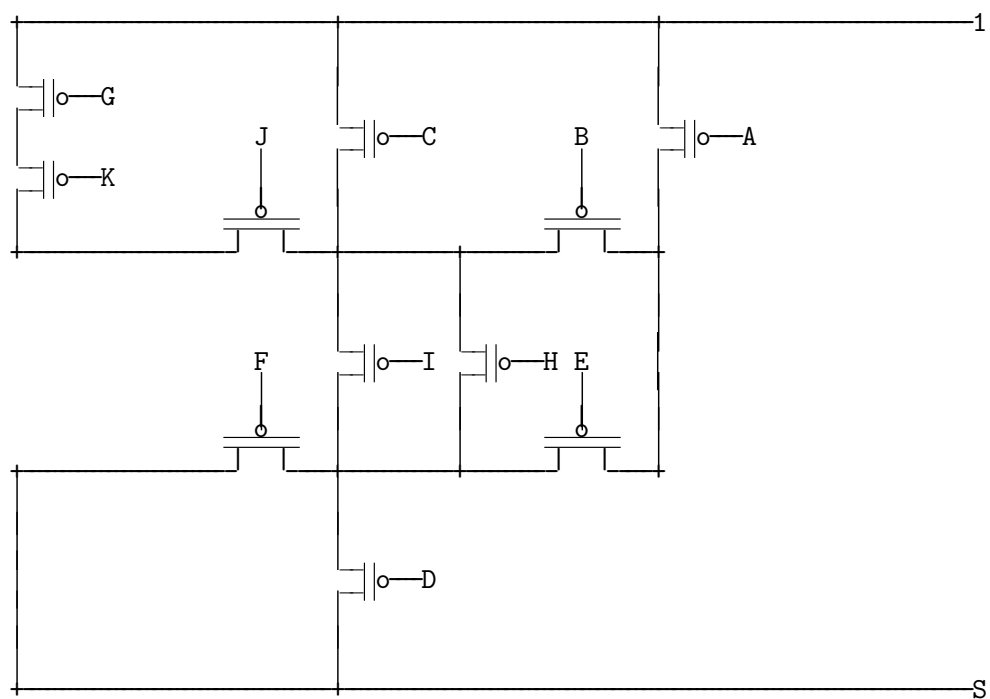Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 14-9, 7-5, 6-7, 4-12, 4+9, 2+3, 0-10, 8+9, 12+14, 4+5, 3+15, 15-4, 12-13, 9-2, sur des nombres codés sur 4 bits.

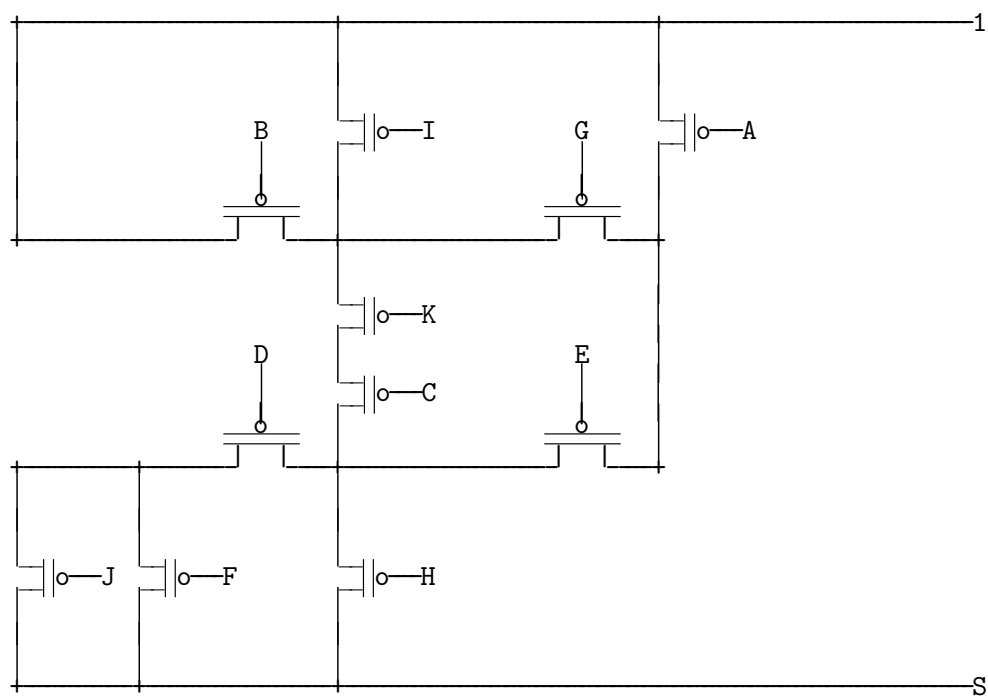Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 12-3, 6-10, 4+6, 1-6, 9-9, 3-3, 9-7, 10+12, 15+15, 3-15, 10-12, 1+2, 1+14, 7+13, sur des nombres codés sur 4 bits.

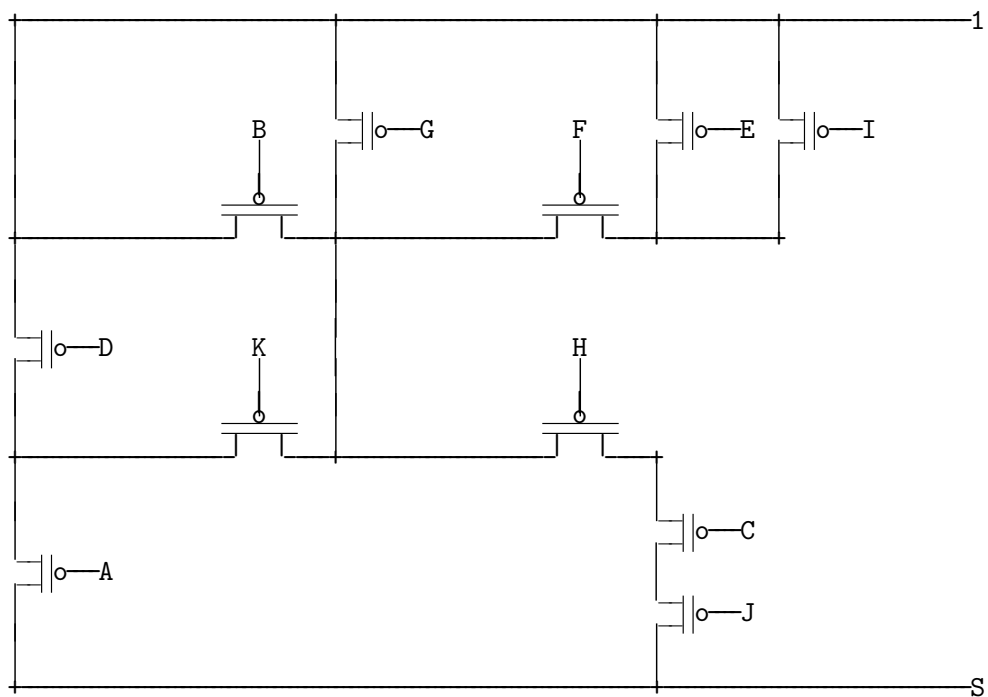Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 9-11, 14-14, 10+11, 1-14, 7-4, 2+13, 2+2, 10-5, 12-4, 5+7, 3+13, 3-10, 3-6, 11+14, sur des nombres codés sur 4 bits.

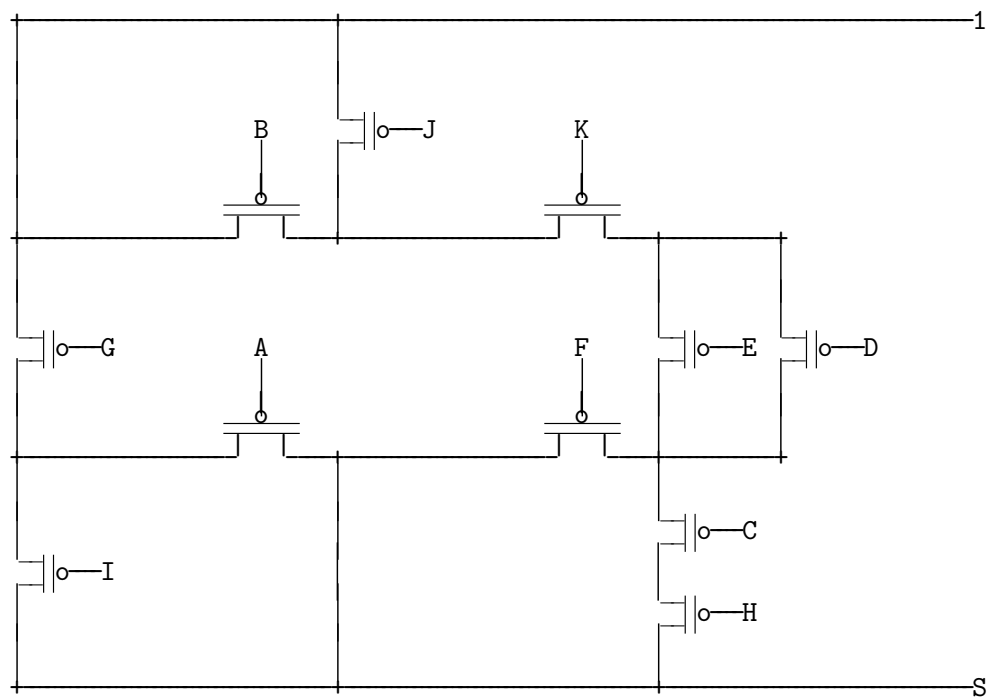Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $6+11$, $2-11$, $2-2$, $2+10$, $10+13$, $13-8$, $5-7$, $13-7$, $5-8$, $11-12$, $12-1$, $0+4$, $11+13$, $5+7$, sur des nombres codés sur 4 bits.

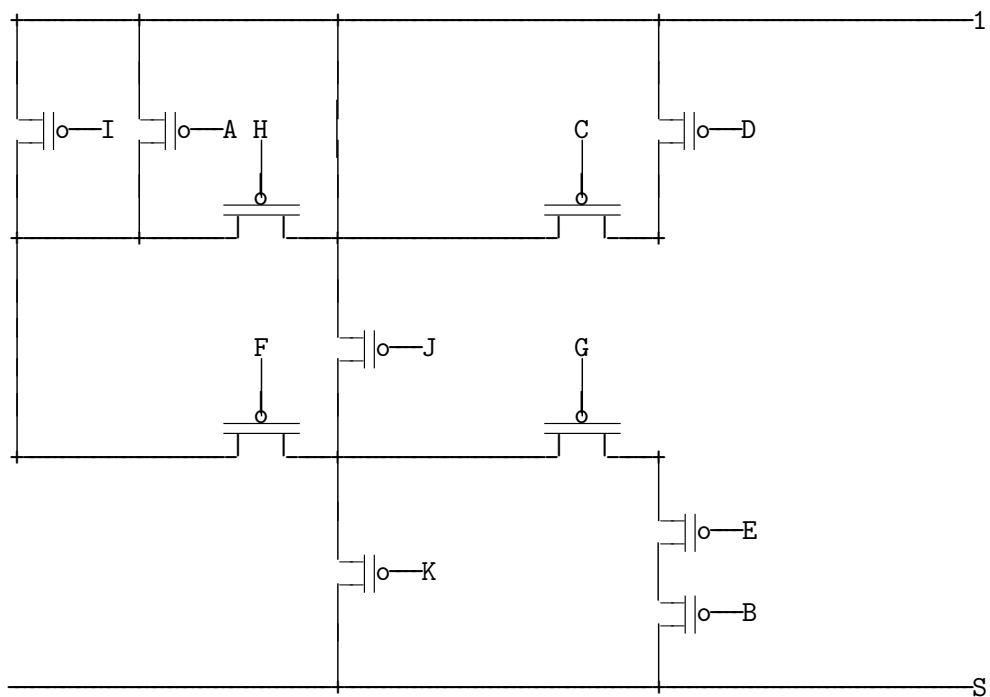Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $11+13$, $9+14$, $7+9$, $6+6$, $8-15$, $5-2$, $5-6$, $12-5$, $15-15$, $15-2$, $0+4$, $2+9$, $0-8$, $0-10$, sur des nombres codés sur 4 bits.

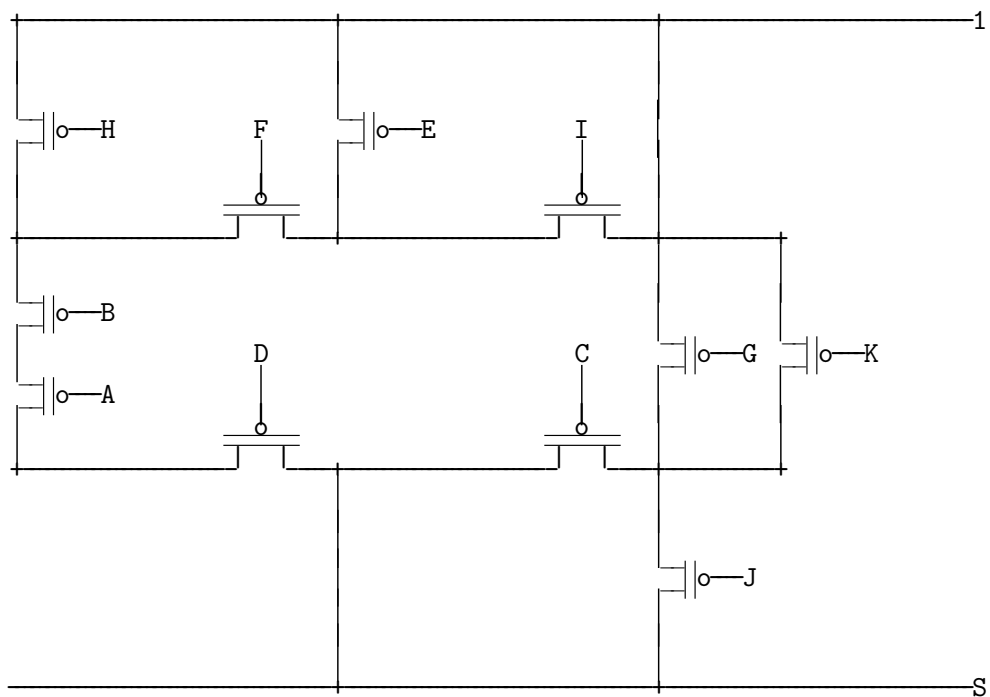Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 3-3, 9+14, 1-6, 13-1, 6-11, 0+4, 13-15, 3+7, 8-6, 5+12, 3+9, 12-9, 14+15, 1-14, sur des nombres codés sur 4 bits.

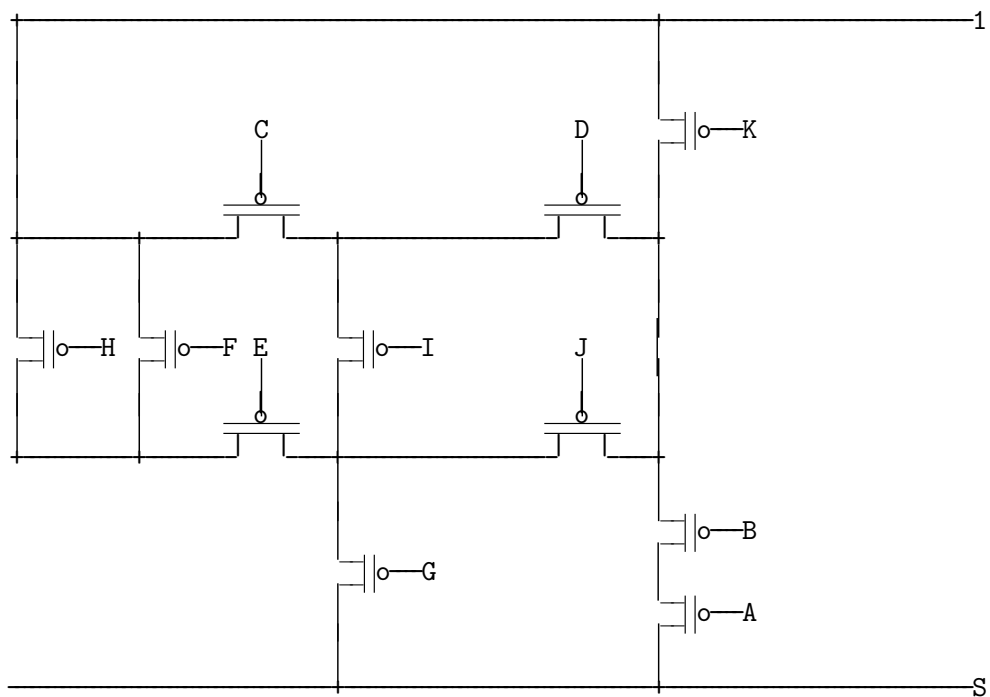Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 2-11, 11-10, 12-7, 8+12, 0+8, 6+6, 3-10, 7+9, 12-3, 1+1, 4-0, 3-5, 11+14, 9-11, sur des nombres codés sur 4 bits.

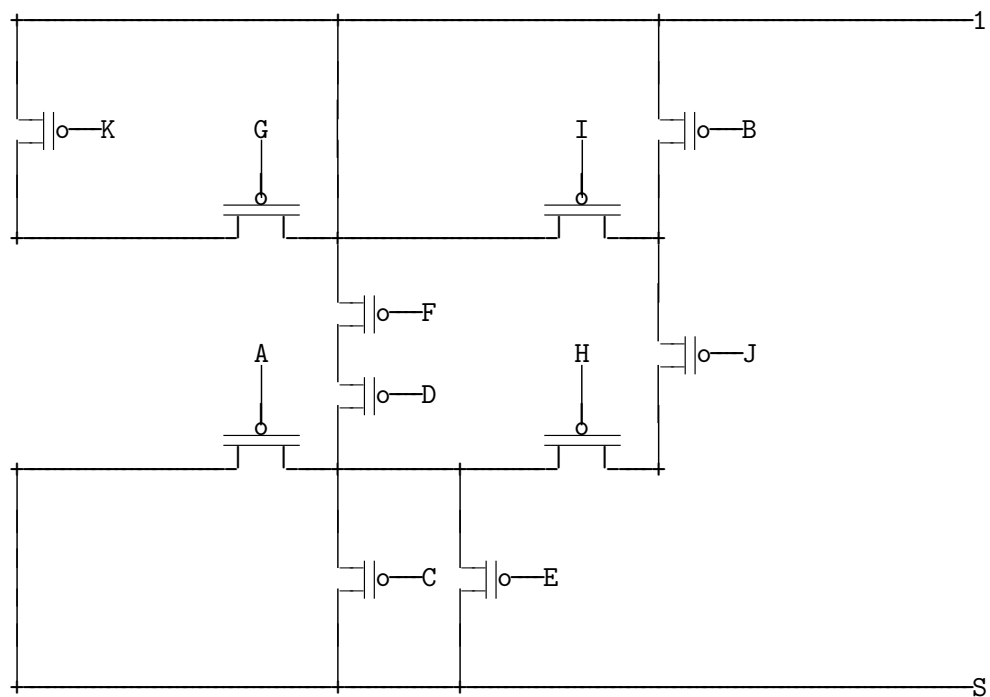Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 0-3, 3+4, 6+10, 9-4, 0-8, 9-12, 14-5, 5-2, 15-14, 0+9, 10+11, 12+13, 4-13, 2+7, sur des nombres codés sur 4 bits.

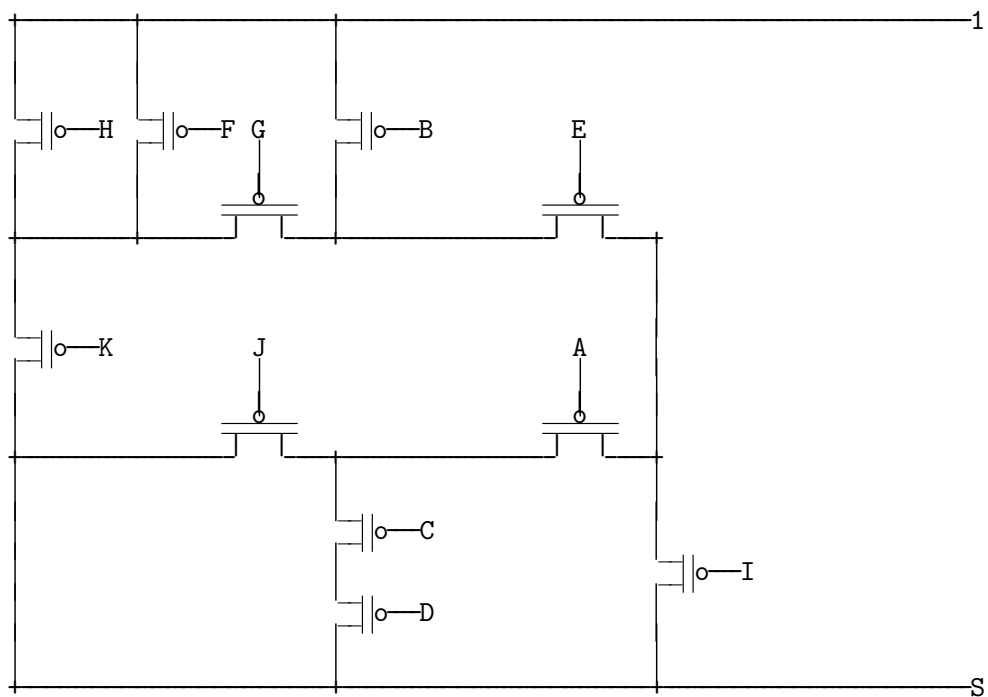Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 13-7, 15-0, 6+7, 1+5, 8-12, 15-11, 3-2, 3-15, 1-9, 10+13, 2+15, 0+14, 13+15, 2-7, sur des nombres codés sur 4 bits.

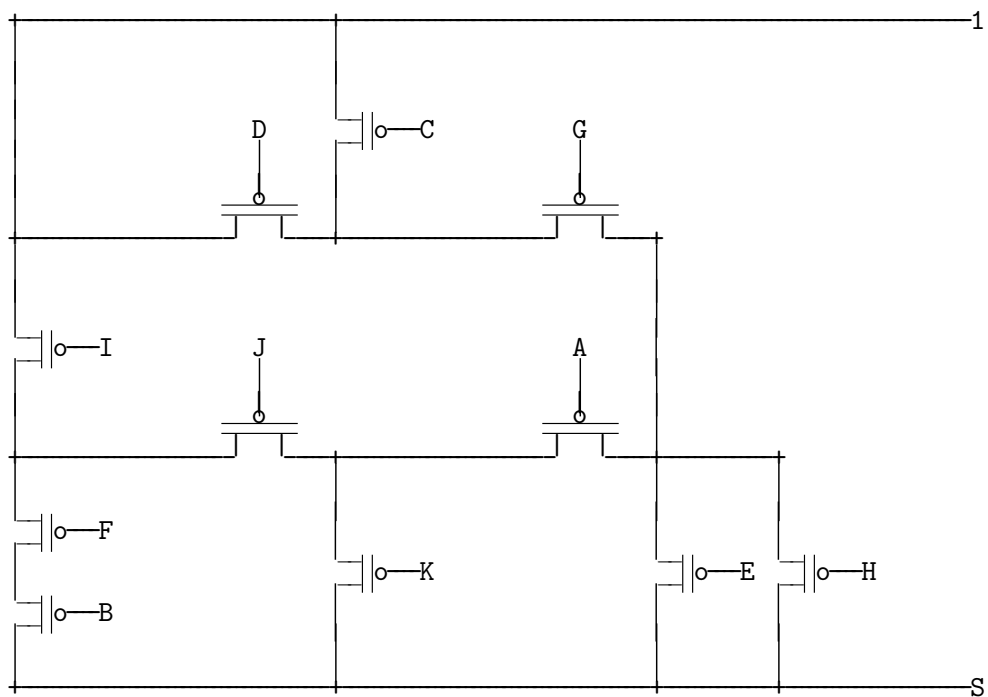Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 11-1, 11-5, 4-11, 3-6, 6-2, 5+12, 1-14, 11+15, 0+13, 8+13, 8-9, 15-15, 3+4, 1+7, sur des nombres codés sur 4 bits.

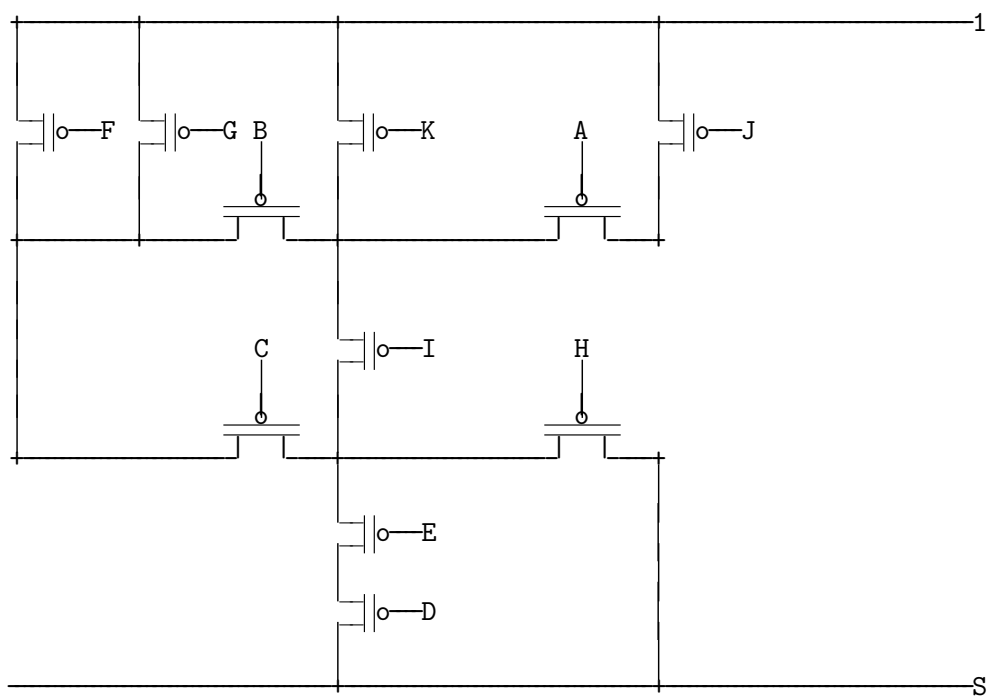Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 6-10, 13-4, 8-13, 2+10, 0-5, 10-4, 3-13, 15-13, 2+15, 6-5, 0+7, 11+12, 12+15, 3+6, sur des nombres codés sur 4 bits.

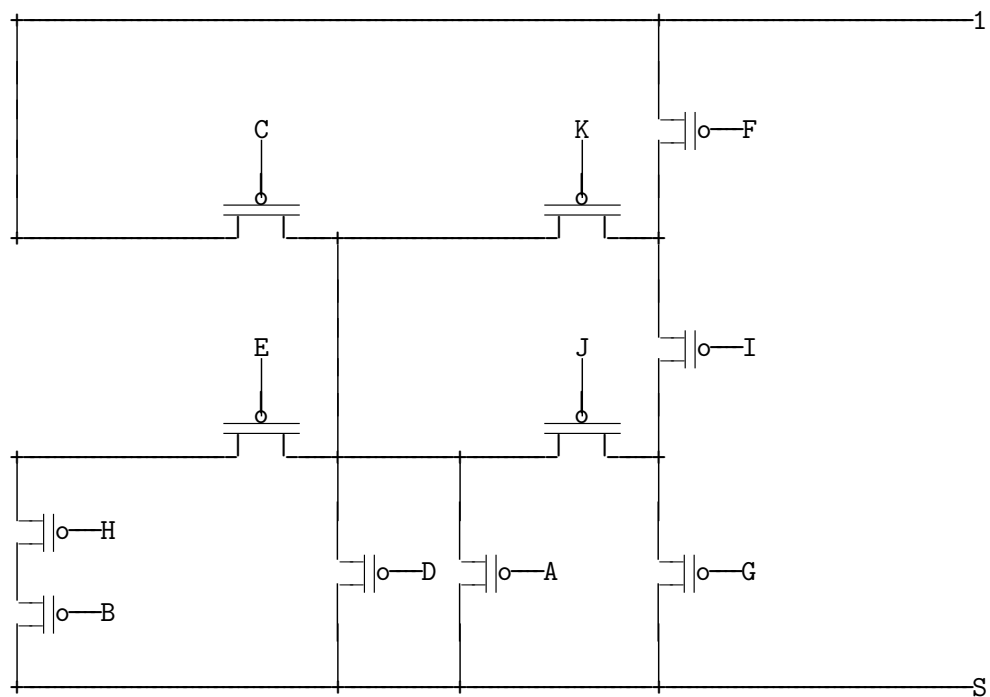Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 4-10, 10+14, 7-0, 4+9, 4-13, 12-8, 8-1, 2+2, 5+6, 6+14, 14-1, 3-4, 8+12, 8-11, sur des nombres codés sur 4 bits.

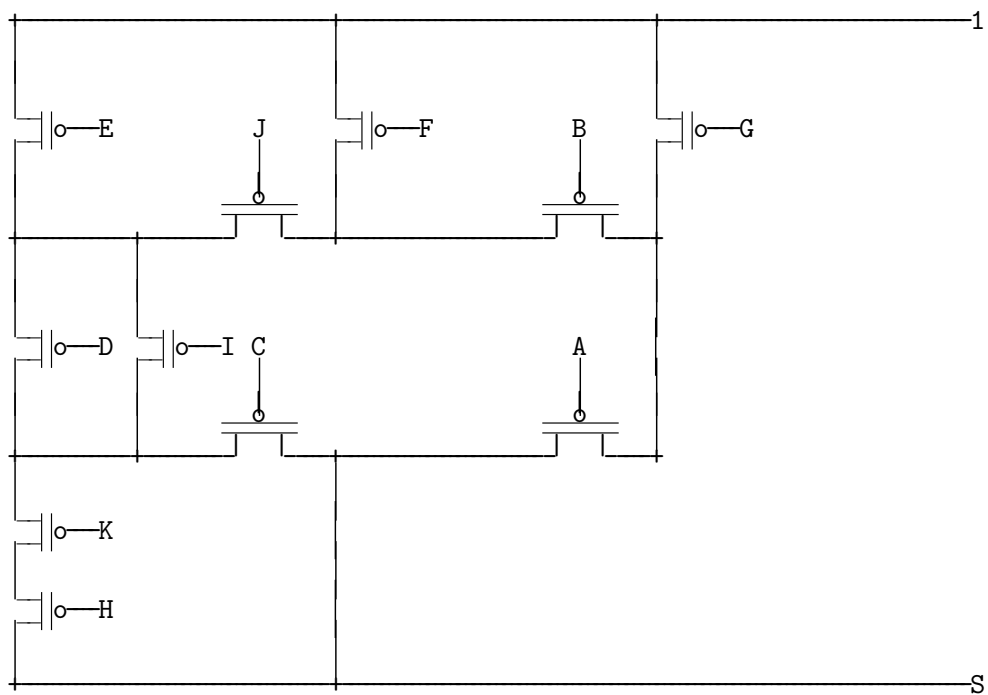Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $2+2$, $13-1$, $10+11$, $5-4$, $3-12$, $10-7$, $7+14$, $13-9$, $3+11$, $3-5$, $3+7$, $8-14$, $3-10$, $12+15$, sur des nombres codés sur 4 bits.

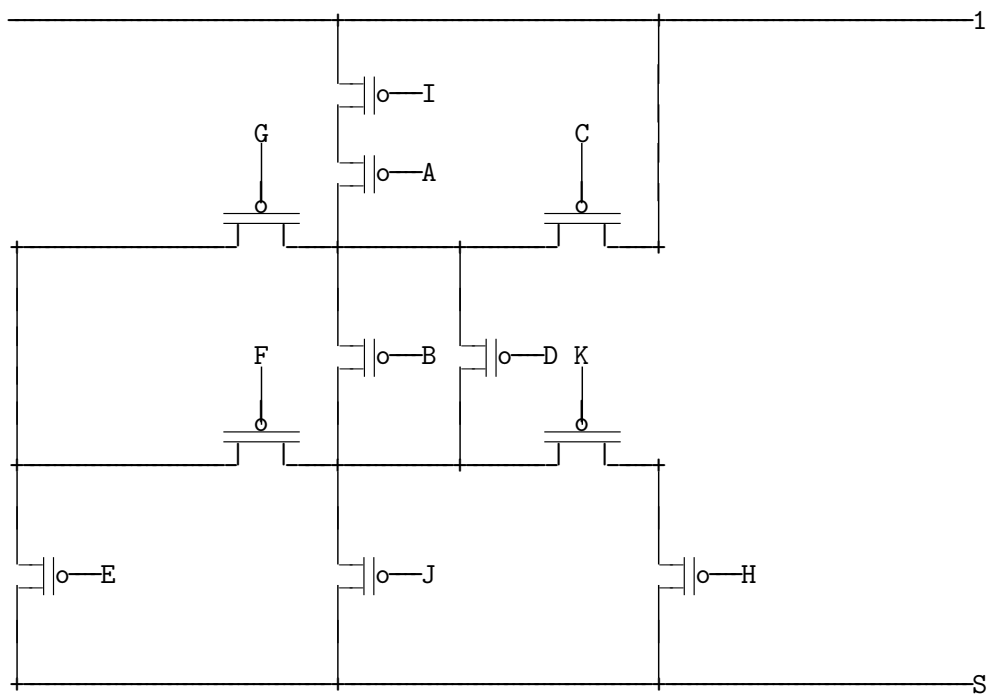Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $0+2$, $10+11$, $6+7$, $1-8$, $11-15$, $3-4$, $12+13$, $14-12$, $10-4$, $10-1$, $3-2$, $5+15$, $1+10$, $1-12$, sur des nombres codés sur 4 bits.

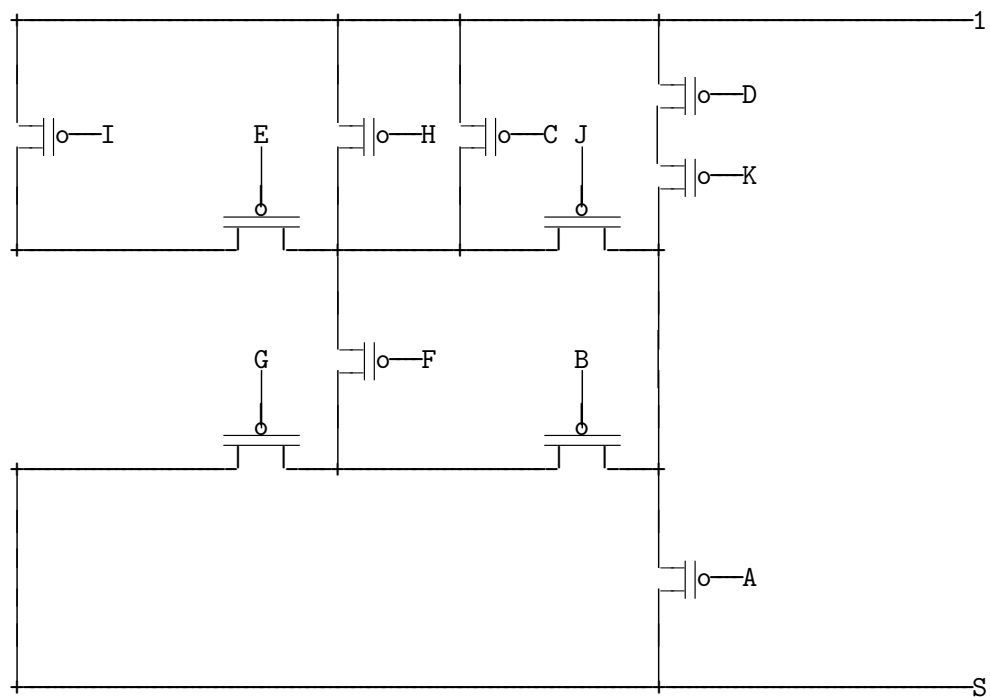Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 15-9, 12+14, 7-9, 0-11, 2-6, 5+15, 10-12, 13-0, 10-4, 2+10, 9+9, 3+3, 1-1, 2+7, sur des nombres codés sur 4 bits.

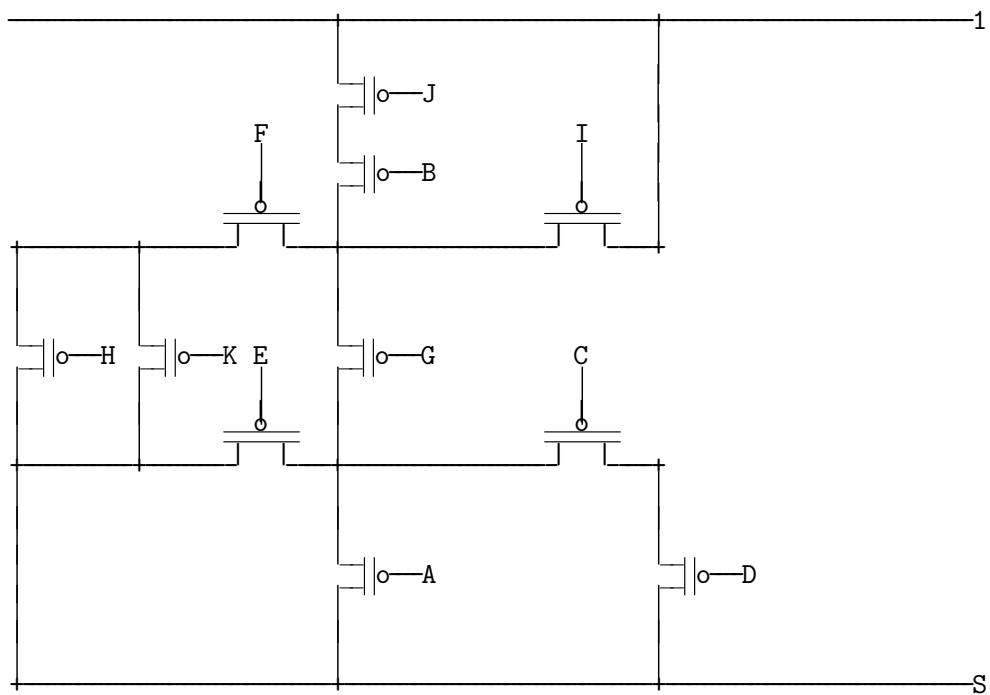Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 14-1, 2+3, 1-0, 13+15, 11-12, 1+8, 1-3, 6-11, 6+10, 12-7, 9+12, 4-15, 13-13, 7+7, sur des nombres codés sur 4 bits.

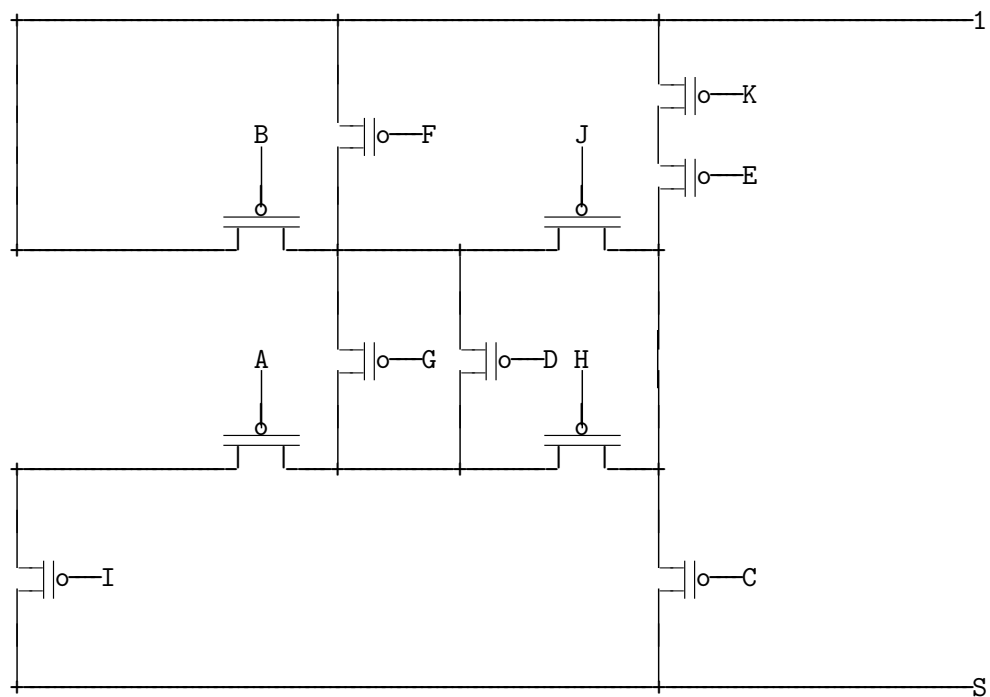Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 13-9, 2-12, 10-6, 3+11, 6-12, 12+12, 3-4, 12-0, 10+13, 4+15, 2-0, 10-14, 5+7, 3+4, sur des nombres codés sur 4 bits.

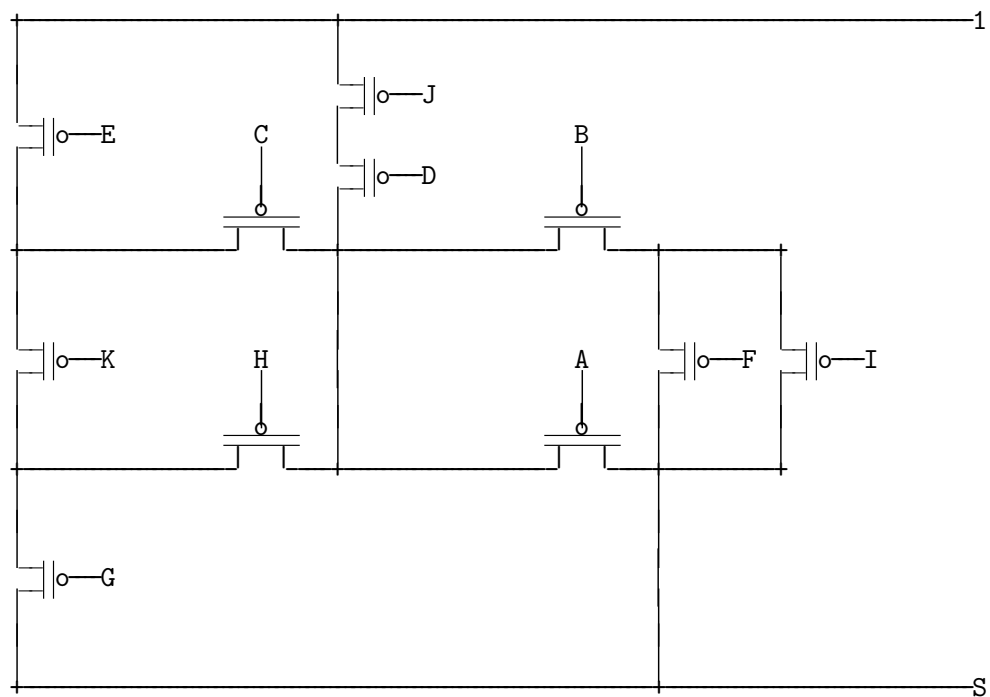Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 12-1, 9+13, 14-7, 3+15, 14-9, 0-1, 4+9, 1+2, 6+6, 14-15, 11+15, 2-1, 2-15, 6-8, sur des nombres codés sur 4 bits.

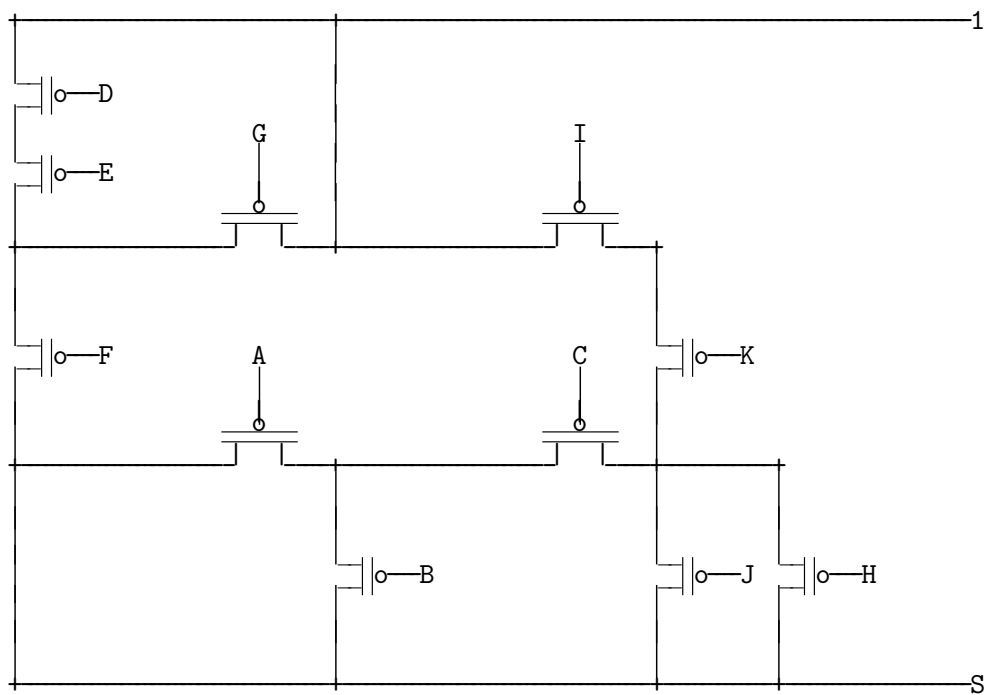Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 5-14, 13-0, 3+14, 9-11, 8-4, 0+15, 7-1, 13+13, 1-7, 1+7, 11+11, 13-13, 2+3, 7-12, sur des nombres codés sur 4 bits.

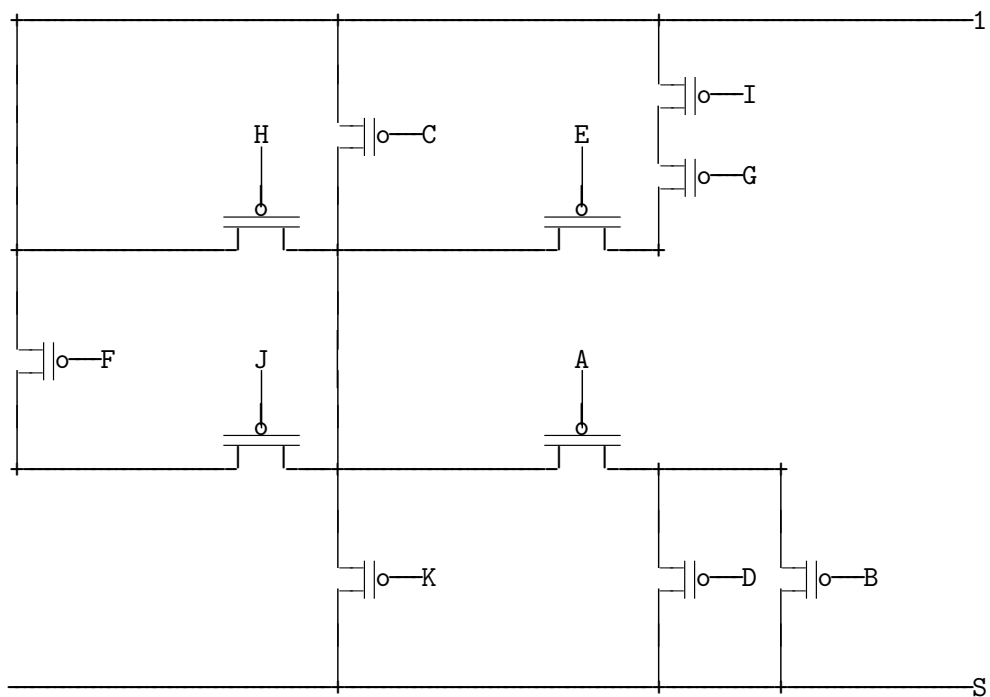Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 10-5, 1+5, 5+15, 0-2, 5+6, 7-10, 7+8, 8-0, 9-13, 14-12, 4-14, 3-1, 9+12, 12+13, sur des nombres codés sur 4 bits.

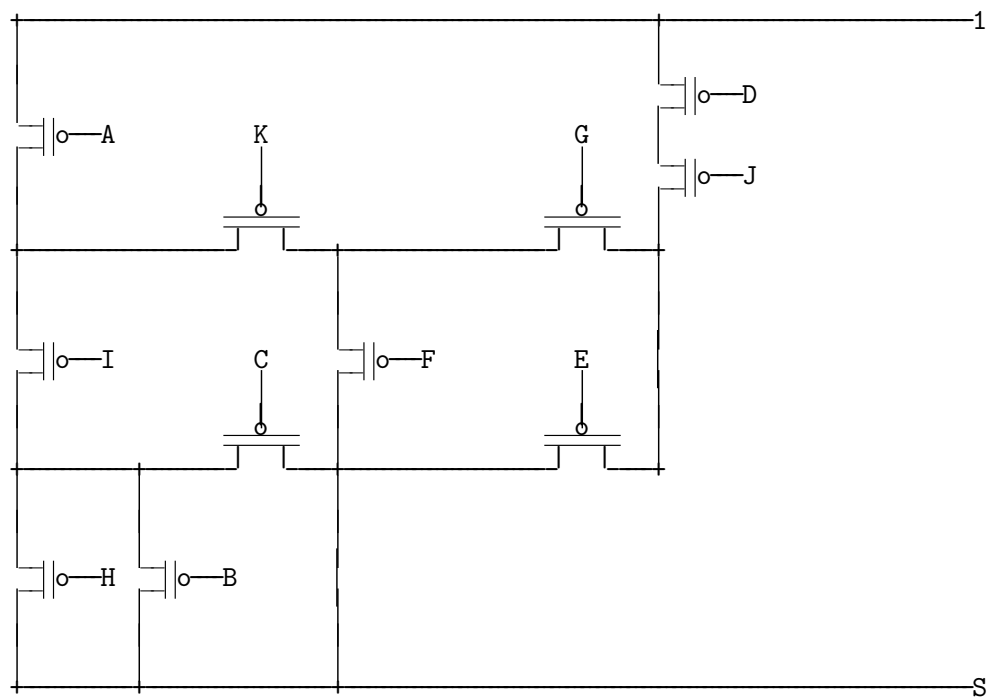Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $8+9$, $9-10$, $4-1$, $5-15$, $10-6$, $3-9$, $5+7$, $13-11$, $2-4$, $13-2$, $4+9$, $0+6$, $7+13$, $13+13$, sur des nombres codés sur 4 bits.

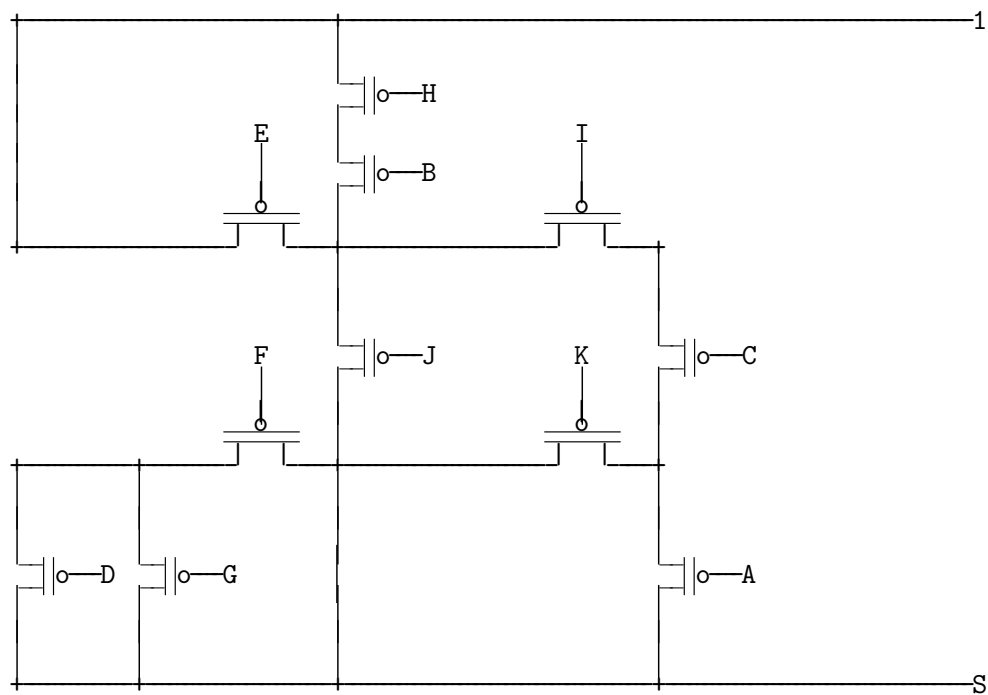Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 7-1, 11-13, 1-12, 11-10, 8-1, 5-12, 10+11, 2+10, 3-6, 15-0, 2+6, 2+3, 12+13, 2+15, sur des nombres codés sur 4 bits.

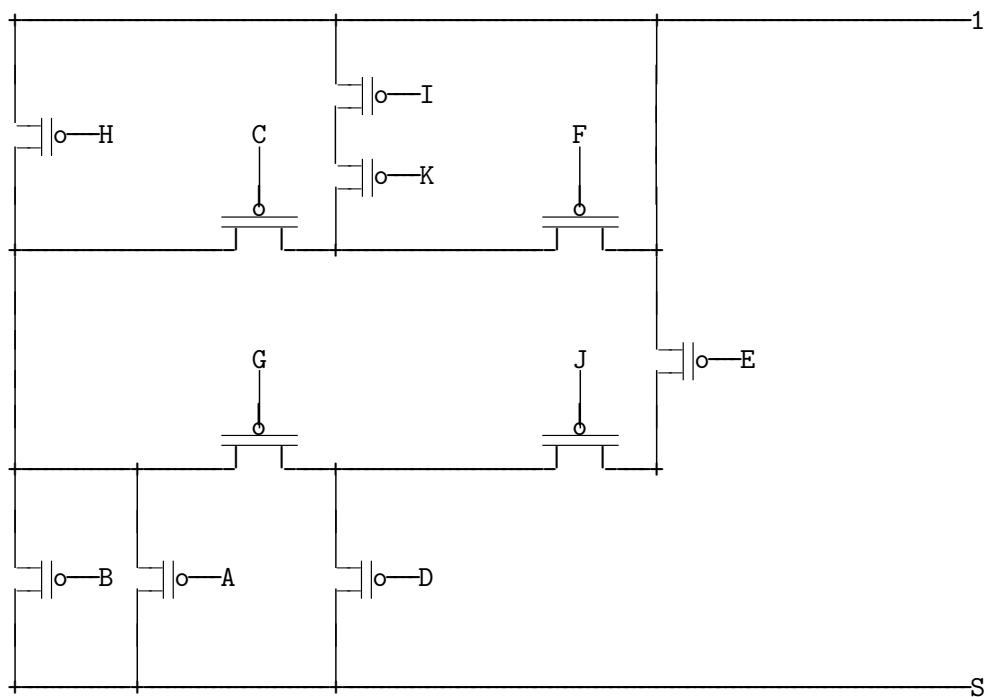Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 6-9, 9+10, 0-6, 11-9, 6-5, 3+8, 9-14, 3+15, 9+15, 3-15, 4+7, 0+4, 10-4, 15-2, sur des nombres codés sur 4 bits.

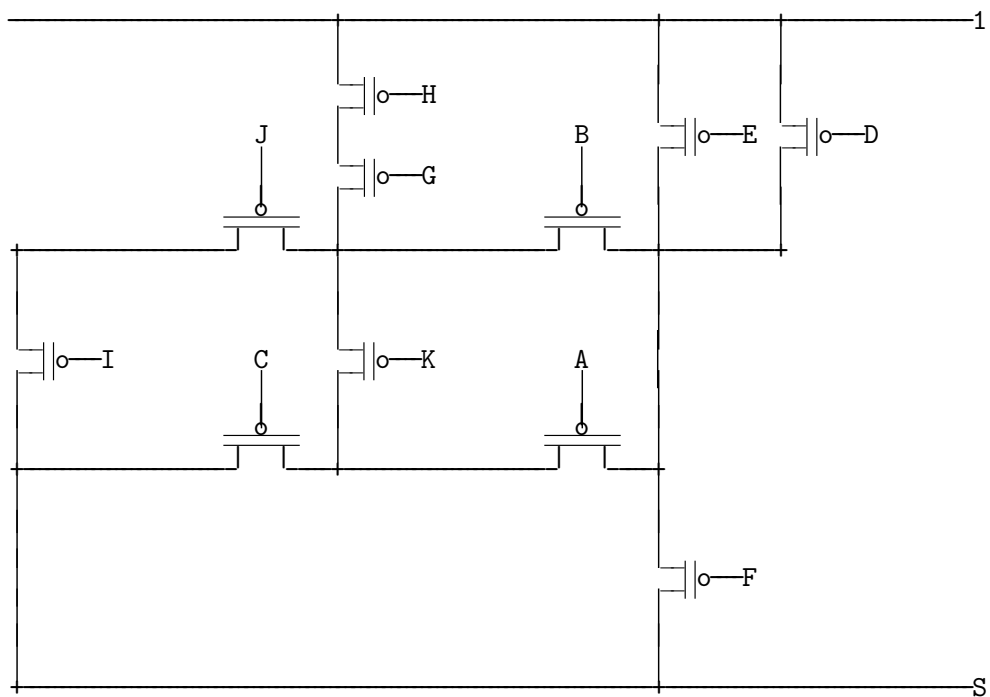Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 5-1, 9-7, 9-1, 1-12, 10-10, 3-9, 6+15, 4+10, 8+8, 13-14, 2-3, 14+15, 1+5, 7+7, sur des nombres codés sur 4 bits.

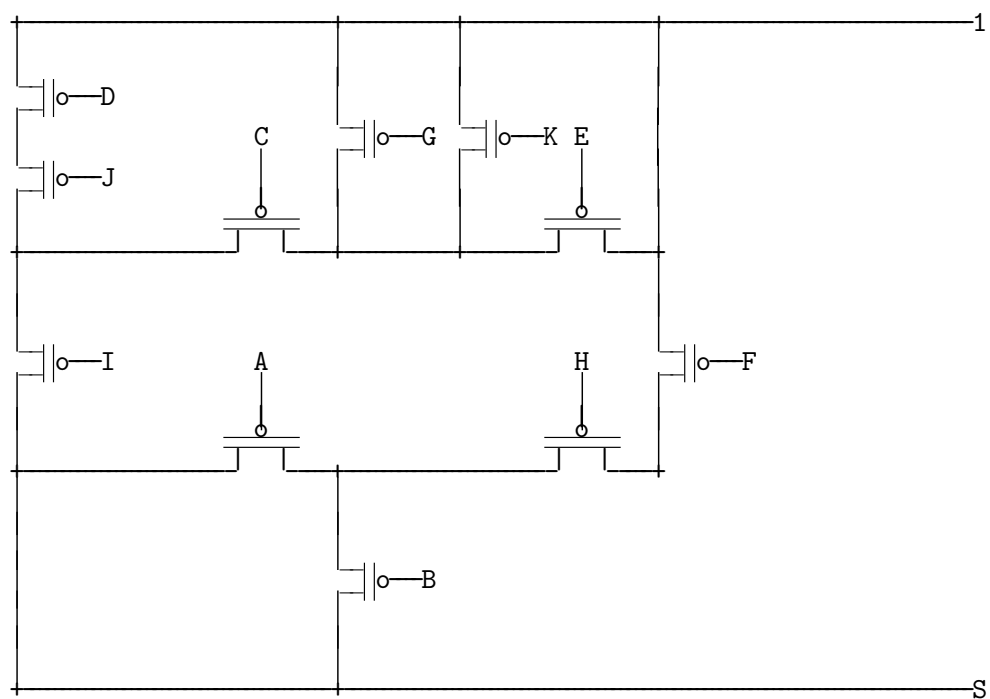Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $3+9$, $11-10$, $7+7$, $8-15$, $0-1$, $2-8$, $15-7$, $5-4$, $14-7$, $6+13$, $11+14$, $6-15$, $9+9$, $0+6$, sur des nombres codés sur 4 bits.

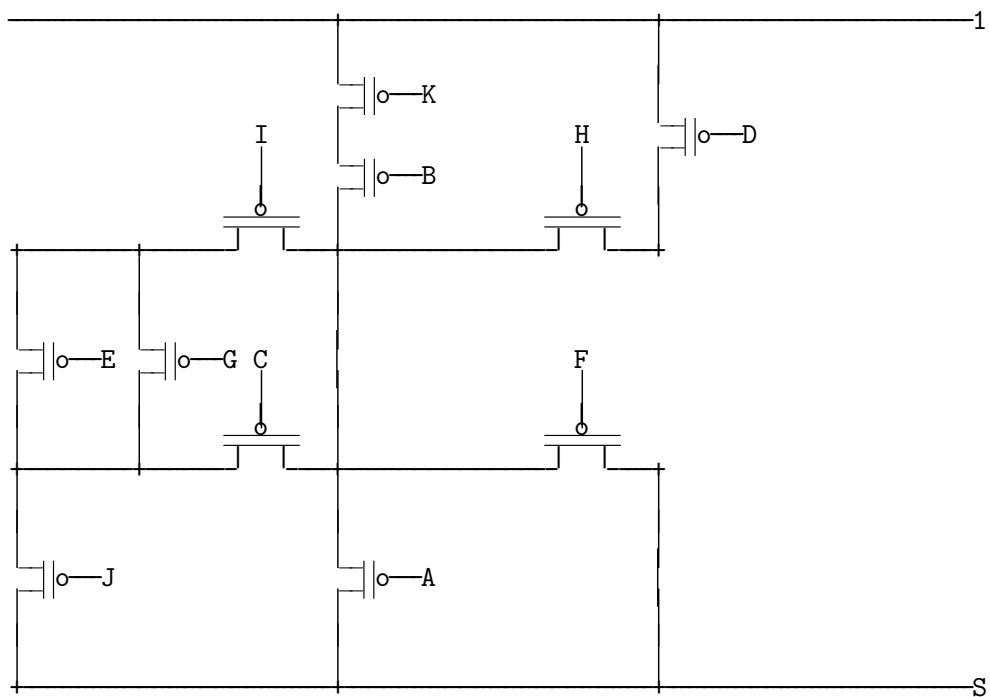Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $1+9$, $6+10$, $3+4$, $11-15$, $0-6$, $0-10$, $7-0$, $8-7$, $1-9$, $10+10$, $4+6$, $13+14$, $11-0$, $14-13$, sur des nombres codés sur 4 bits.

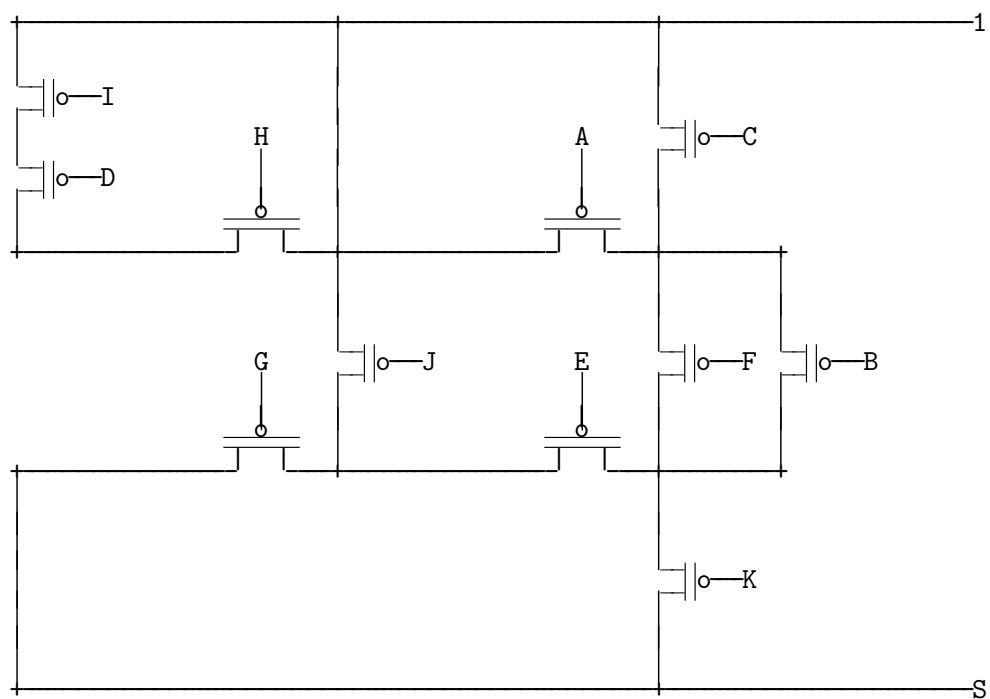Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 0-1, 9+10, 11-10, 2+14, 11+14, 2+12, 5+7, 9-4, 1-8, 3-14, 9-13, 11-0, 2+4, 4-4, sur des nombres codés sur 4 bits.

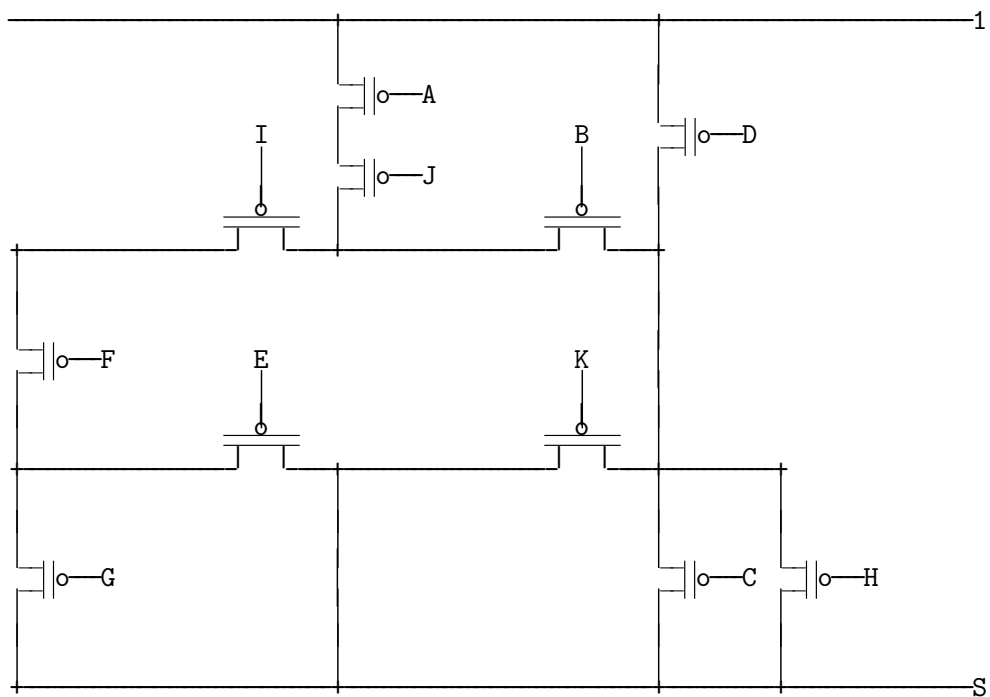Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 14-0, 0+1, 8-1, 6-6, 10+10, 5+10, 10-9, 7-14, 3+5, 4+13, 11+13, 0-4, 2-13, 8-14, sur des nombres codés sur 4 bits.

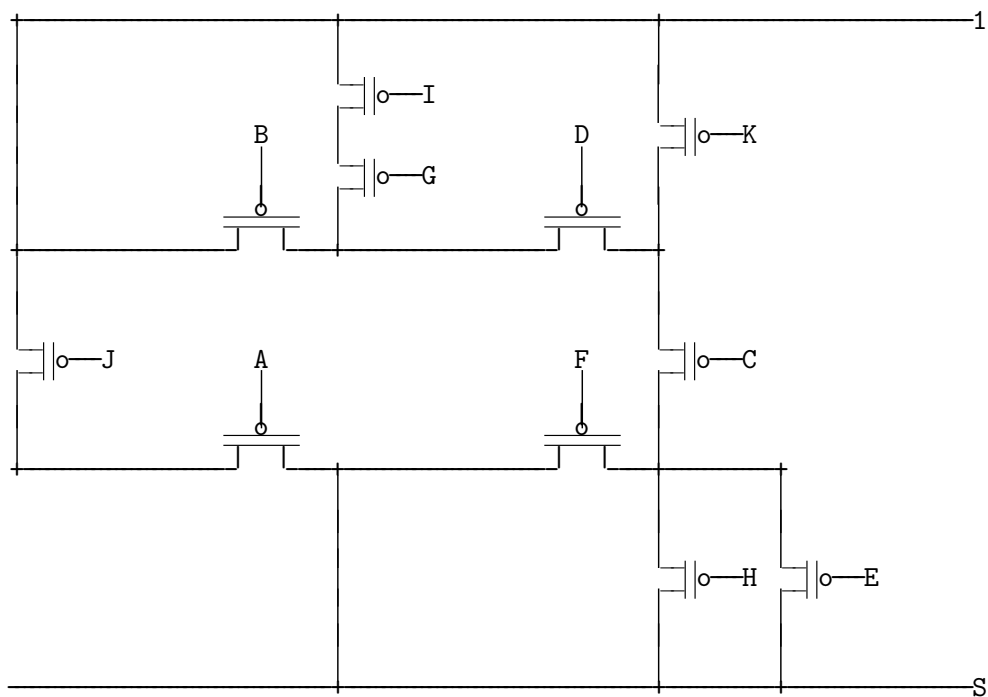Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 11-4, 15-0, 1-2, 7-6, 0+3, 0-11, 5-8, 15-15, 0+8, 10-12, 7+10, 15+15, 8+9, 3+7, sur des nombres codés sur 4 bits.

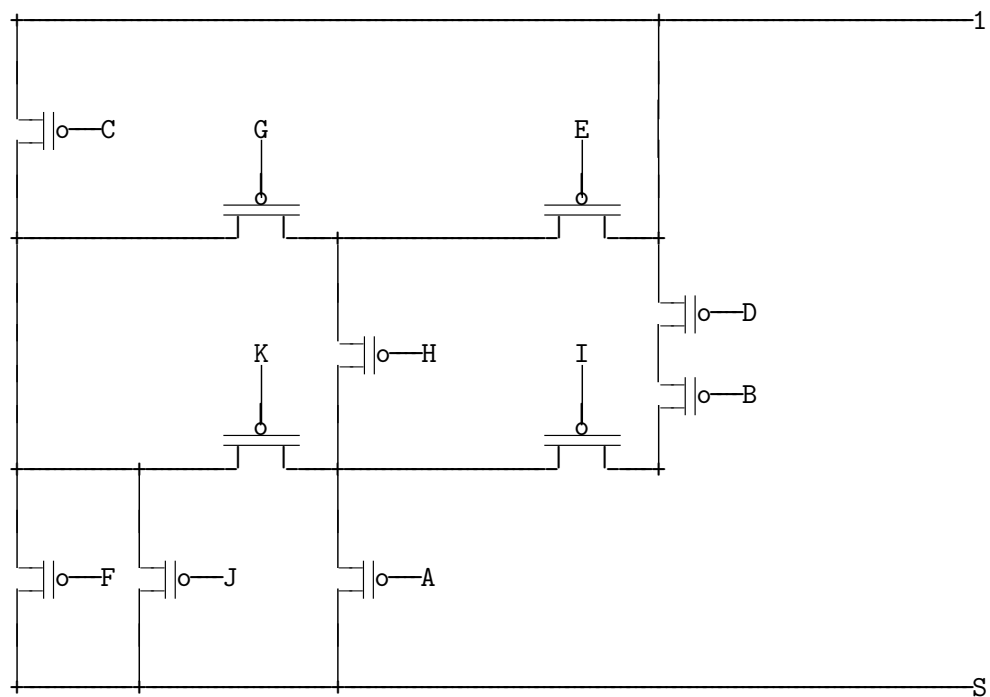Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $9+9$, $5+7$, $3-9$, $15-14$, $5+15$, $14-6$, $1-1$, $2-3$, $8-15$, $6+9$, $14-7$, $3-13$, $9+15$, $0+6$, sur des nombres codés sur 4 bits.

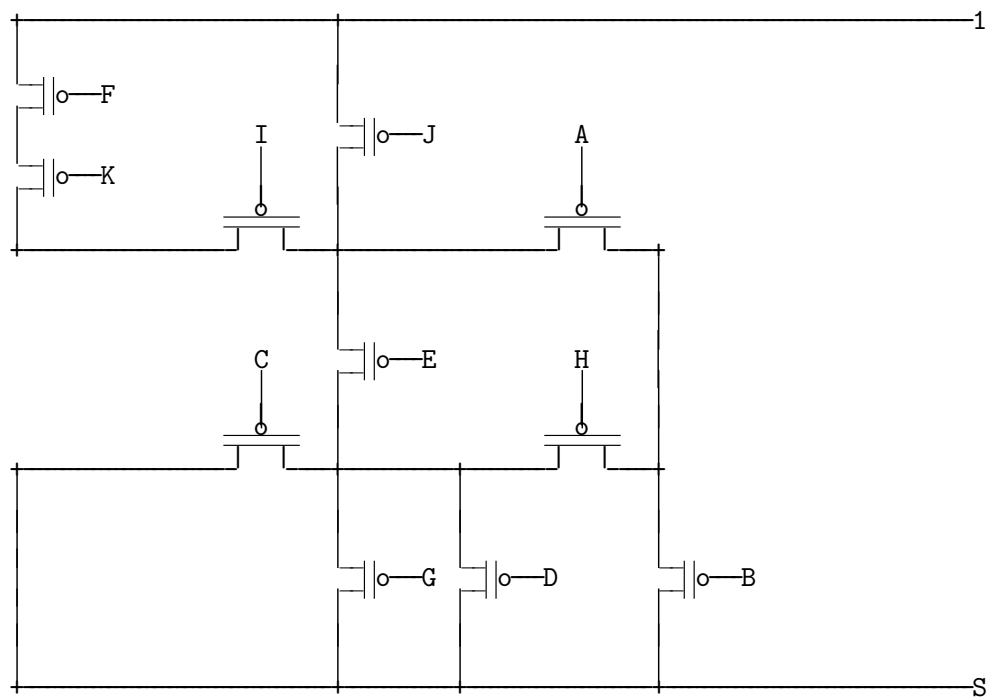Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 8-14, 5-0, 3+12, 9-8, 7+11, 1-7, 4-13, 0+3, 2+6, 11-7, 10+12, 12-1, 6-11, 11+14, sur des nombres codés sur 4 bits.

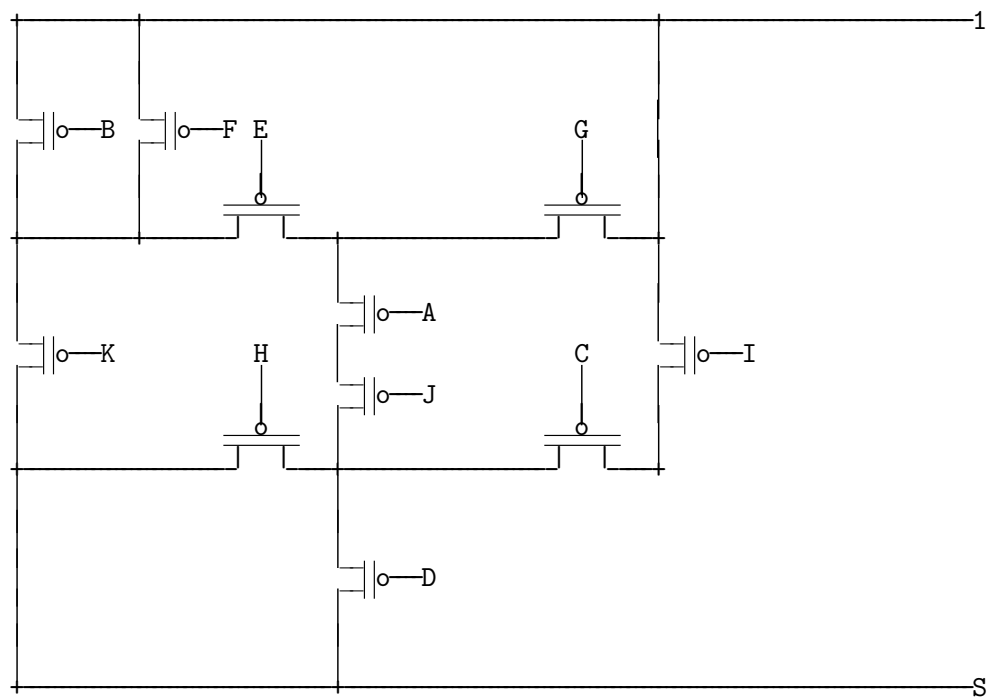Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 9-0, 4+6, 12-14, 5+8, 4-6, 8+11, 6-6, 12+14, 1-10, 5-12, 13-6, 10-10, 5+14, 1+1, sur des nombres codés sur 4 bits.

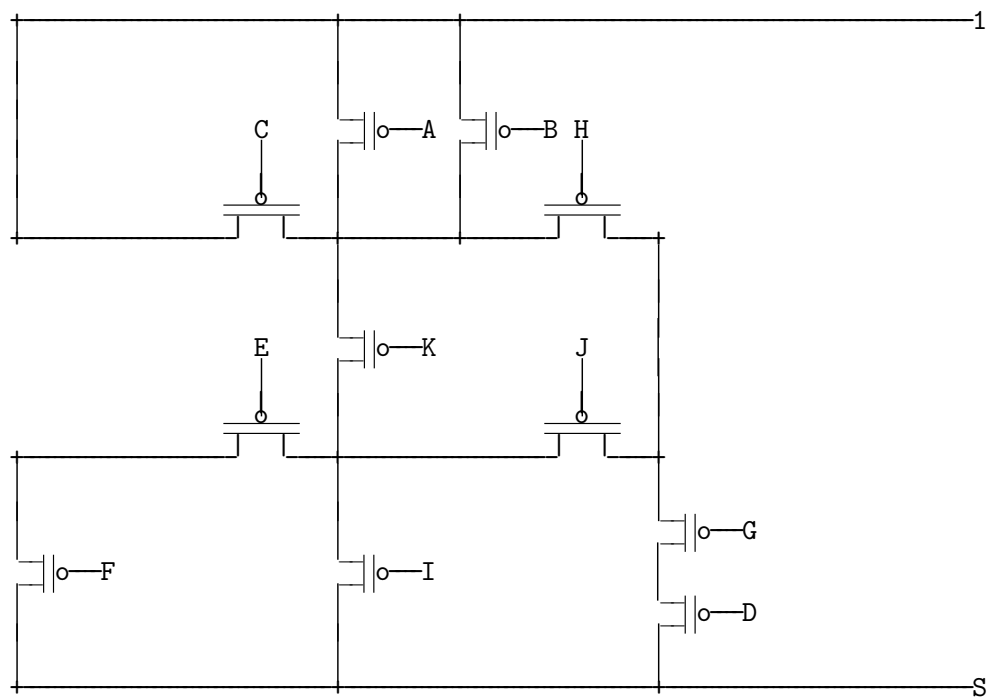Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 8-8, 7+15, 11-1, 5+10, 5-8, 1-11, 10+12, 8-9, 8-4, 1-1, 0-4, 1+7, 1+6, 13+15, sur des nombres codés sur 4 bits.

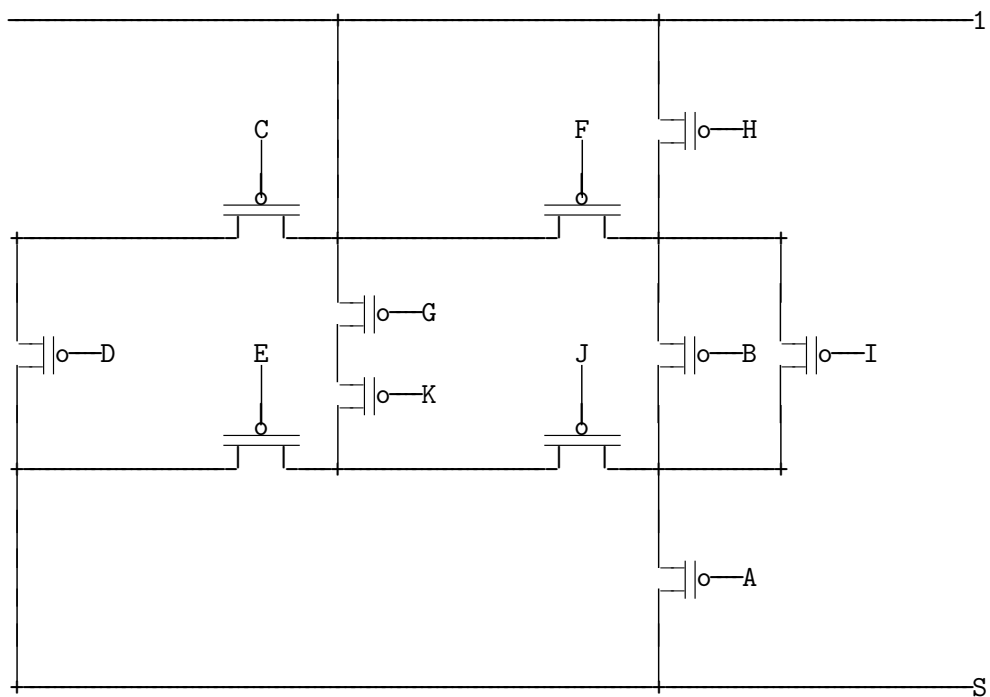Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $5+8$, $10+14$, $1-10$, $15-2$, $6-14$, $8+8$, $5-5$, $4+5$, $12-10$, $4+13$, $8-2$, $2-7$, $10-14$, $1+1$, sur des nombres codés sur 4 bits.

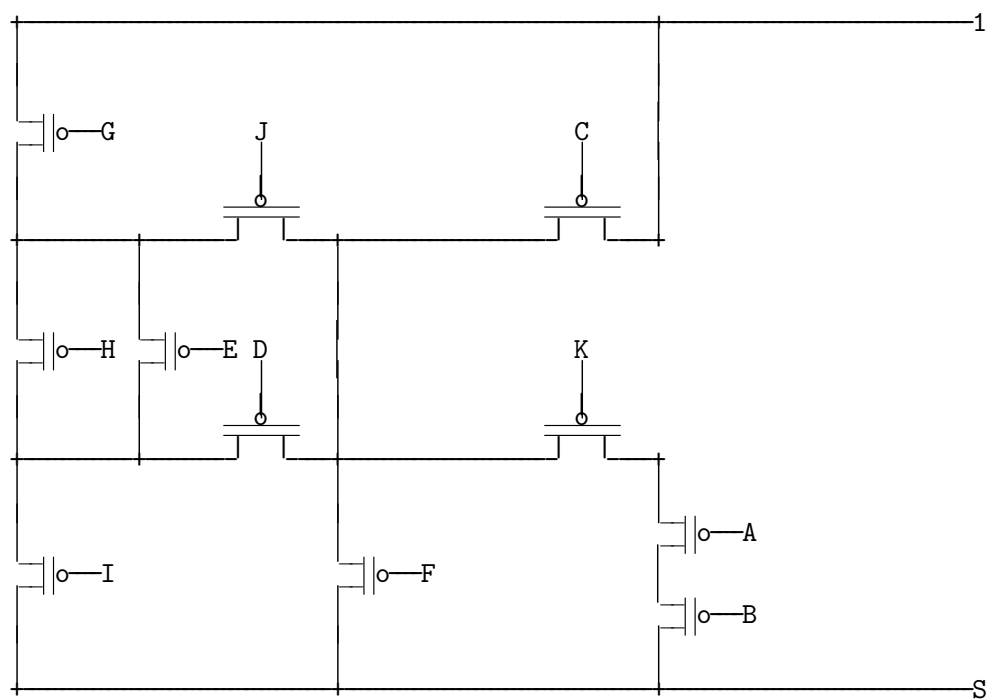Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 9-3, 0+0, 0-14, 13-5, 10-11, 6-2, 8+12, 5+9, 5+14, 6-10, 9-8, 5+6, 13+14, 0-5, sur des nombres codés sur 4 bits.

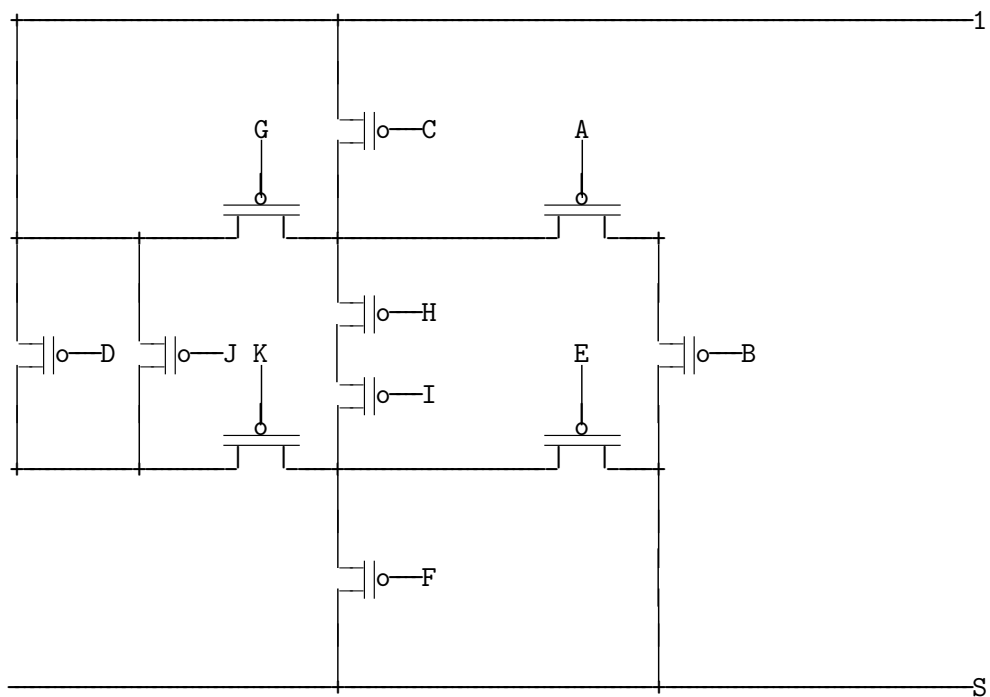Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 2-0, 10+11, 3-15, 0+1, 3-5, 8-10, 9-1, 7+10, 2+13, 11-5, 13-9, 11+15, 2-10, 4+5, sur des nombres codés sur 4 bits.

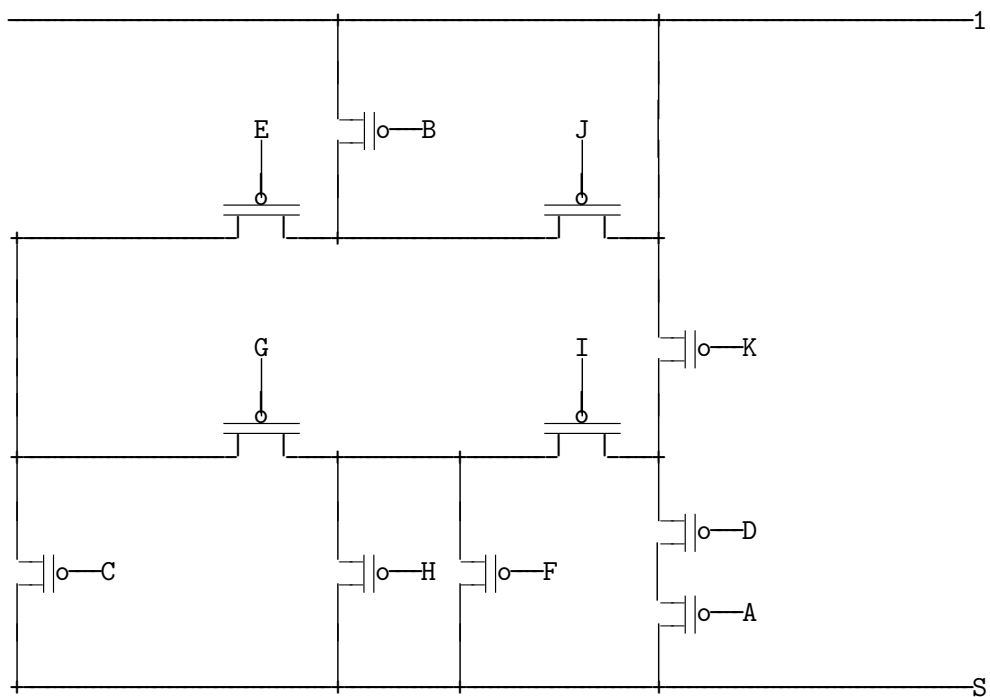Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 1-8, 2+12, 1-11, 12-1, 3+5, 5-7, 1+4, 10+10, 14-13, 6+14, 8-4, 10-11, 10+14, 6-5, sur des nombres codés sur 4 bits.

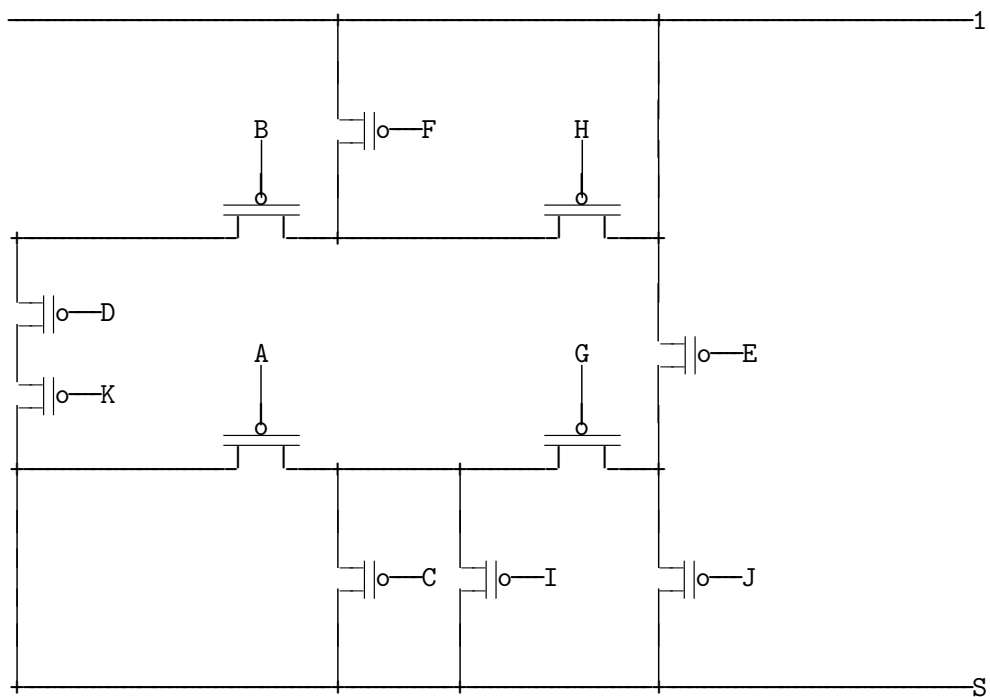Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 10-8, 15+15, 5-0, 0-10, 8-6, 1+14, 3-10, 2+15, 13-2, 10-13, 10+13, 0-1, 4+5, 0+3, sur des nombres codés sur 4 bits.

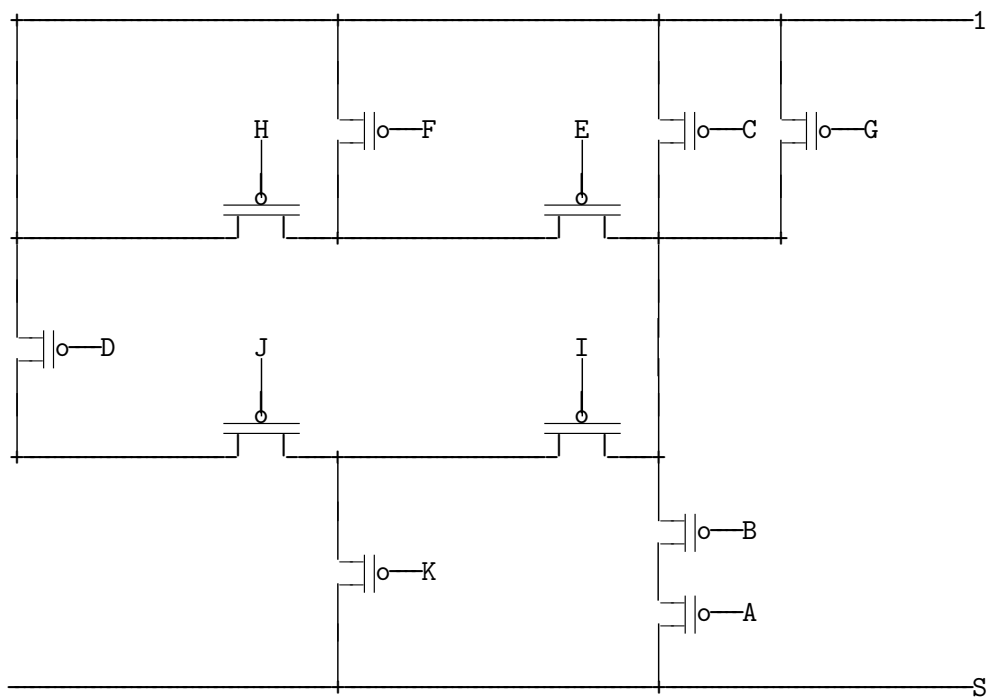Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.



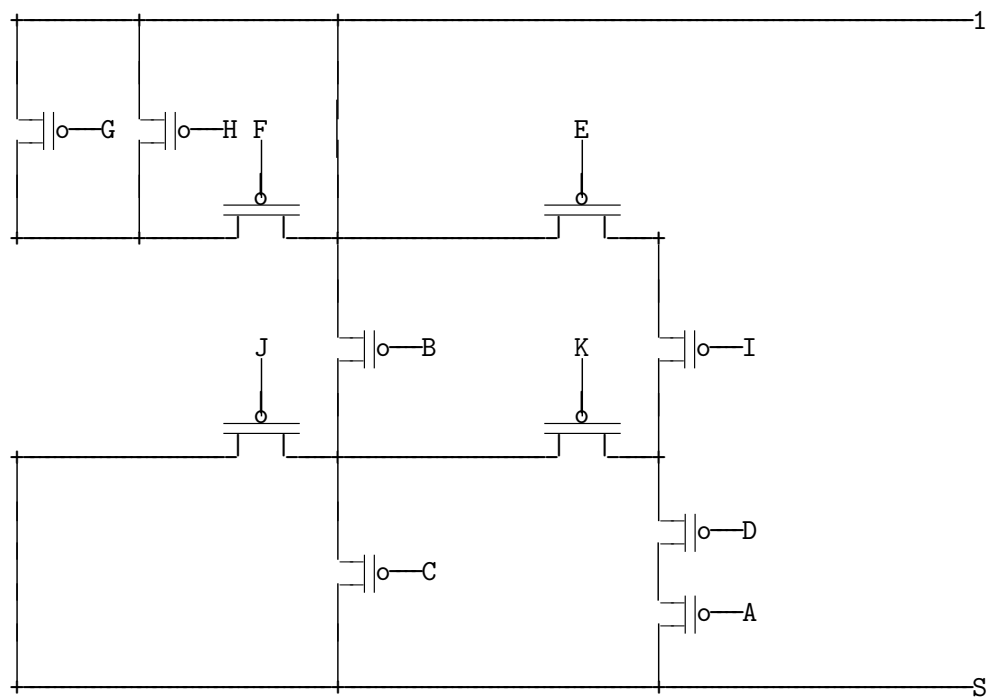
Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 13+15, 9-13, 12-12, 2-2, 13-2, 2-7, 4-11, 5+6, 9+13, 3+10, 0-9, 6+13, 0+3, 12-6, sur des nombres codés sur 4 bits.



52


53

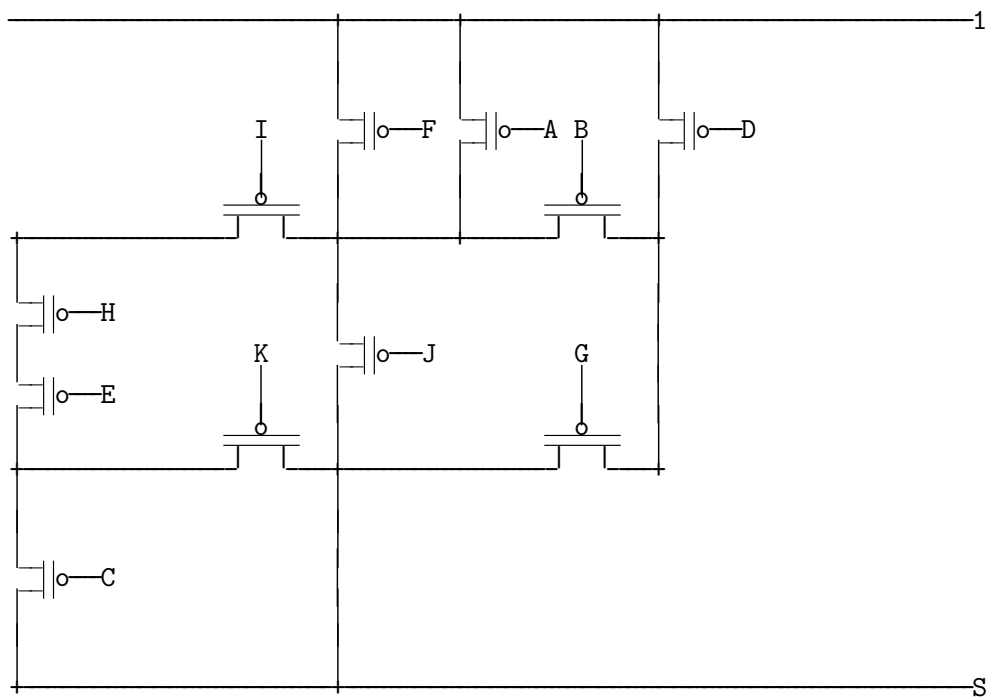Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 9-15, 7+15, 5-1, 2-7, 0+4, 14-9, 3-12, 1+9, 13-6, 9+13, 14-0, 6+6, 7-10, 14+15, sur des nombres codés sur 4 bits.

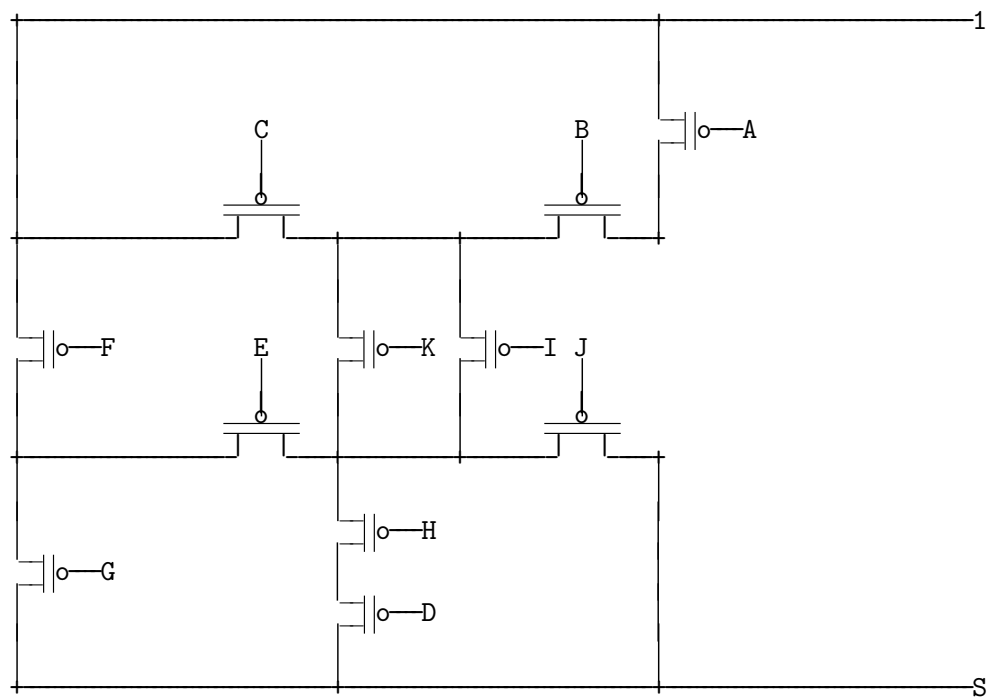Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 8-7, 13-10, 13-2, 7-1, 5+15, 8+12, 4-11, 8-10, 0-1, 4+9, 4-14, 5+5, 0+2, 12+13, sur des nombres codés sur 4 bits.

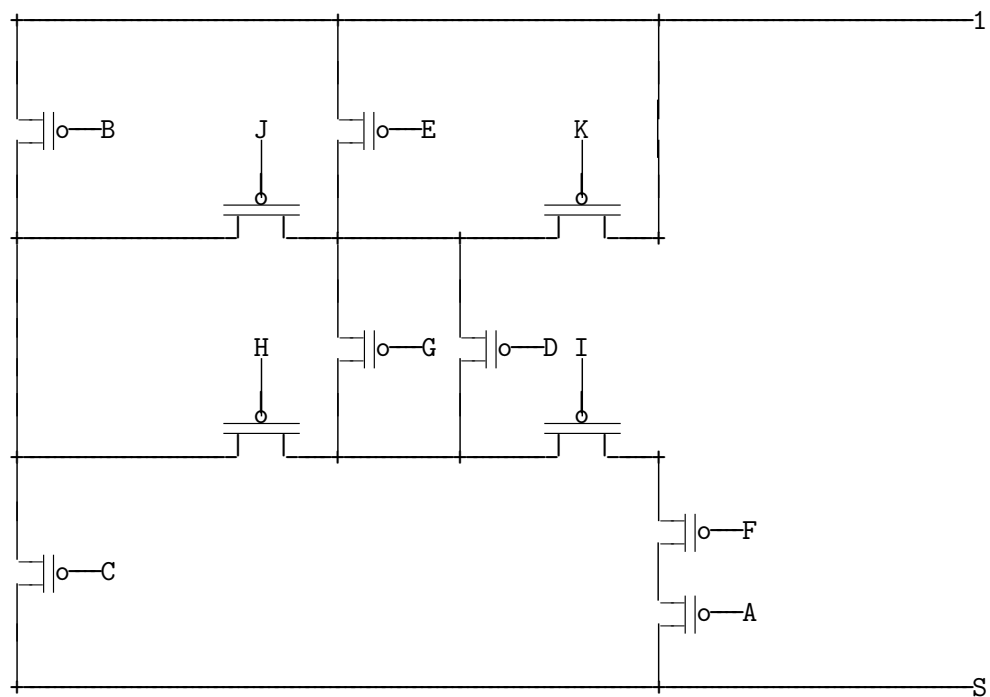Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $6+15$, $9-7$, $7-7$, $3+11$, $4-11$, $0-12$, $3+5$, $15-7$, $0+3$, $0-2$, $12+12$, $11-12$, $11+11$, $13-10$, sur des nombres codés sur 4 bits.

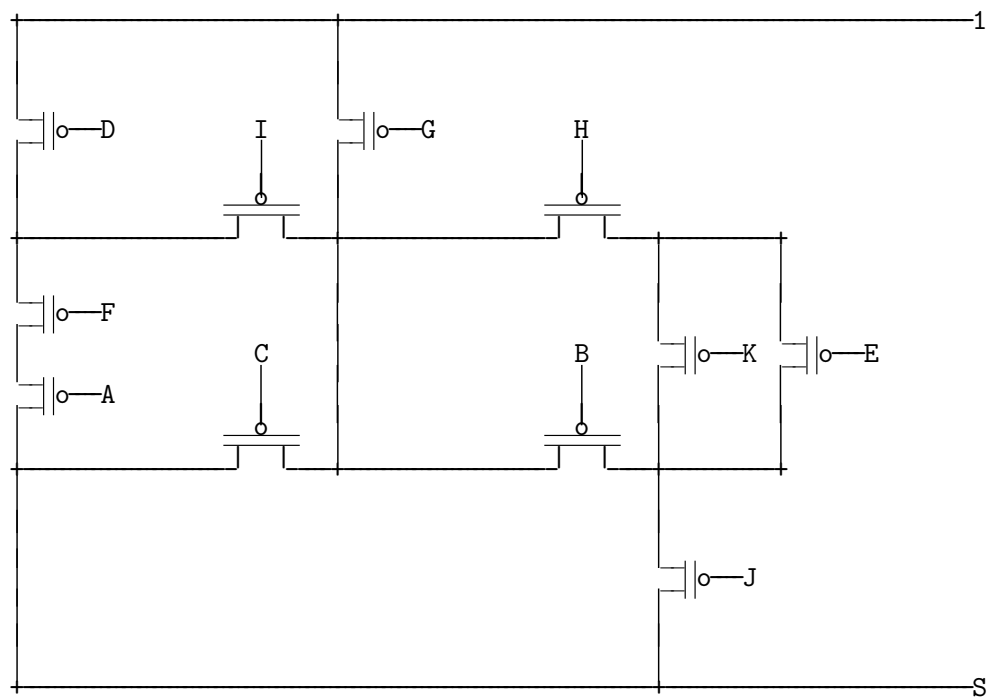Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $5+7$, $7+12$, $9+13$, $11-9$, $2+13$, $7-15$, $4-6$, $7-6$, $11-15$, $9-1$, $0+5$, $9-3$, $0-12$, $14+15$, sur des nombres codés sur 4 bits.

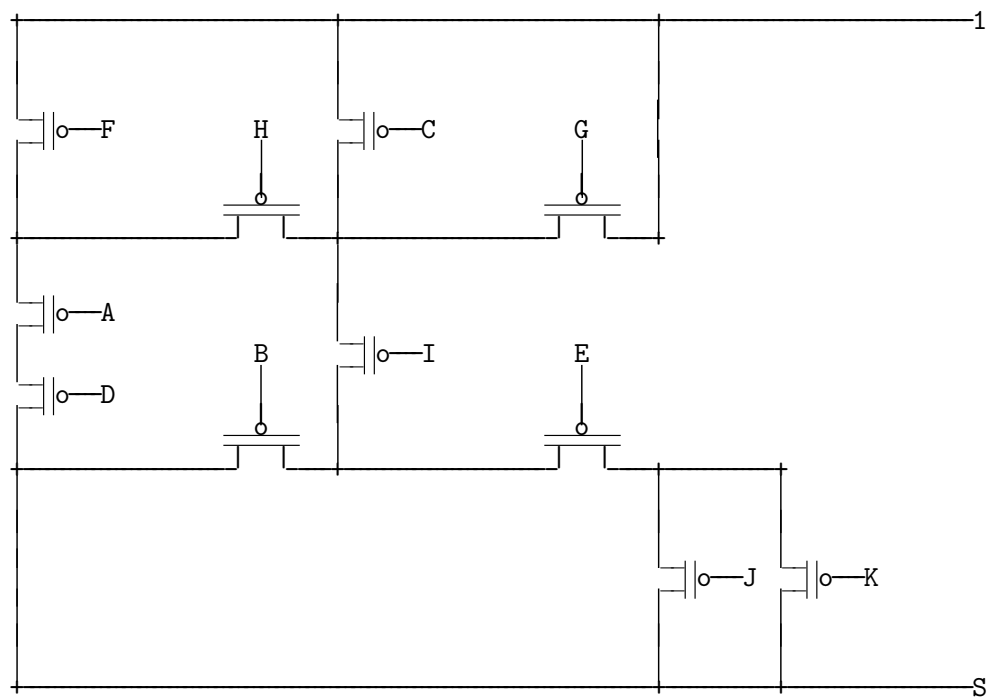Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $4+15$, $5+10$, $3+7$, $2-11$, $11-14$, $0-0$, $15-2$, $12+13$, $9-4$, $12-10$, $2-7$, $1+6$, $2-9$, $8+9$, sur des nombres codés sur 4 bits.

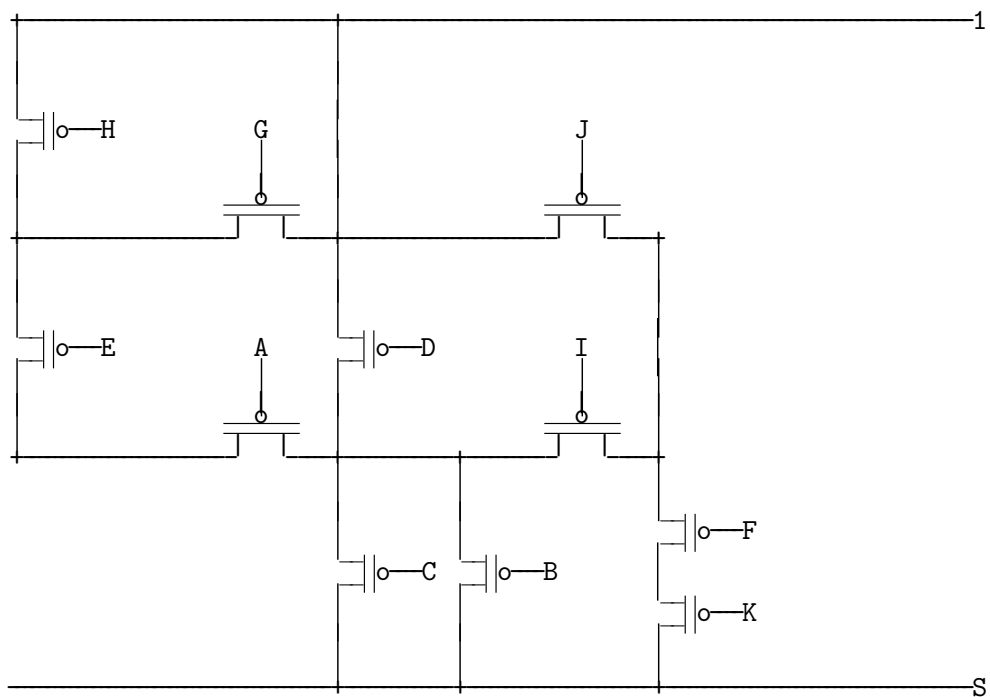Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.



Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 3-7, 0+1, 6-9, 8-7, 5-15, 12-2, 5+10, 8+10, 8-8, 3+7, 13+14, 11-14, 4-3, 7+13, sur des nombres codés sur 4 bits.

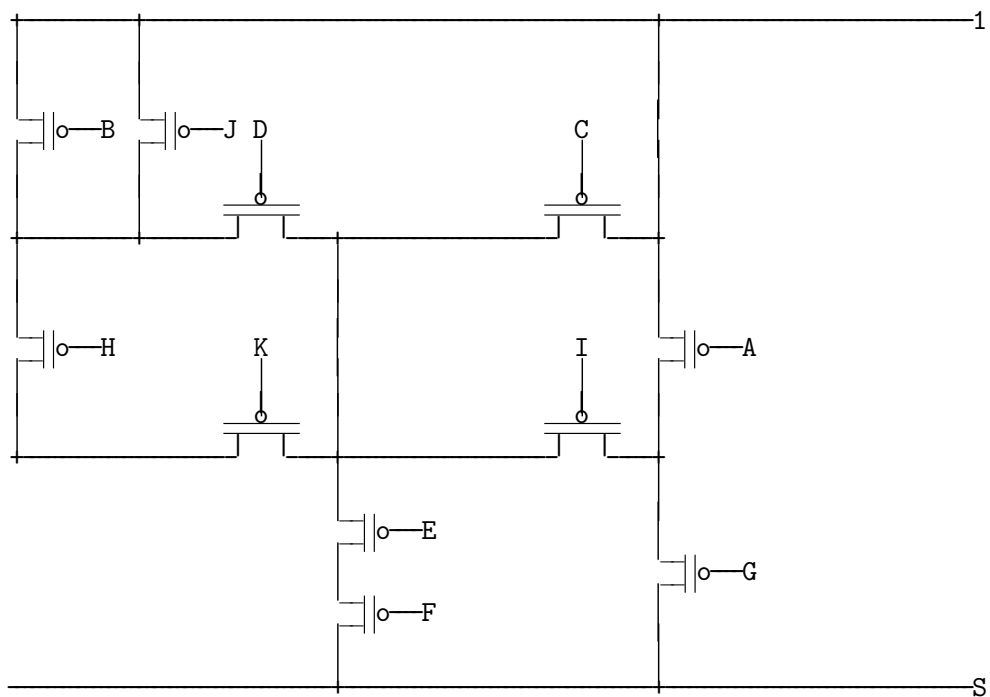Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $8+13$, $12-2$, $5-14$, $5+7$, $6-3$, $8-14$, $2-5$, $14-9$, $0+14$, $2-8$, $10-4$, $14+15$, $7+9$, $0+0$, sur des nombres codés sur 4 bits.

The diagram shows a 3x3 grid of capacitors. The top row contains capacitors K, D, and E. The middle row contains capacitors I, A, and F. The bottom row contains capacitors C, H, and J. The leftmost column also contains capacitors G and B. The grid is bounded by a top line labeled '1' and a bottom line labeled 'S'.


61

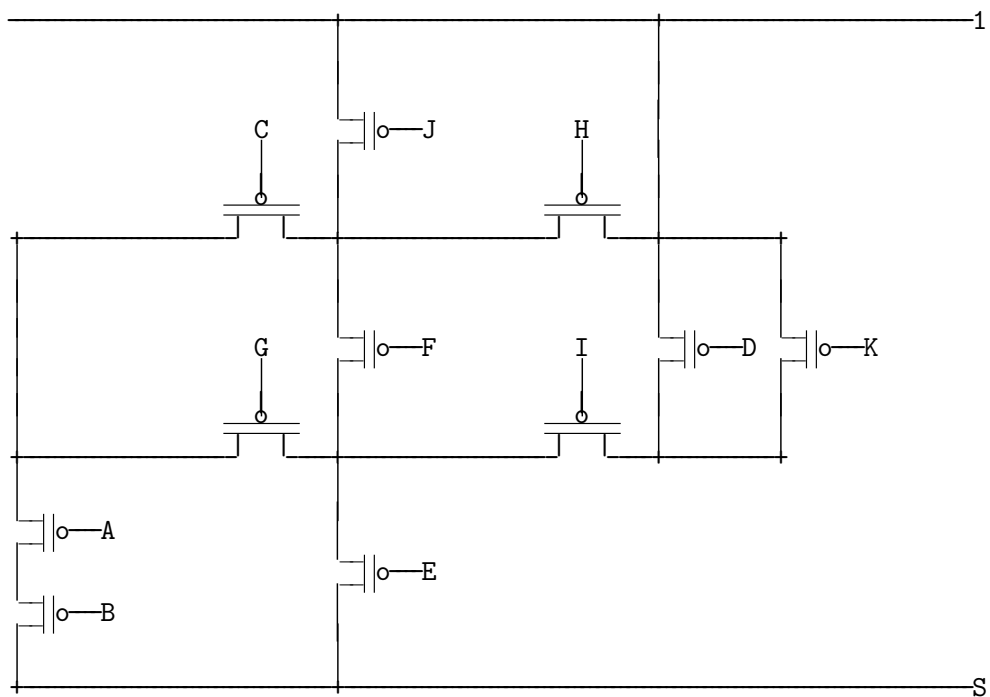Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 12-6, 8+14, 8-0, 2-1, 14-14, 5-10, 11+13, 7+11, 0+9, 1-2, 1+3, 0-9, 13-15, 6+6, sur des nombres codés sur 4 bits.

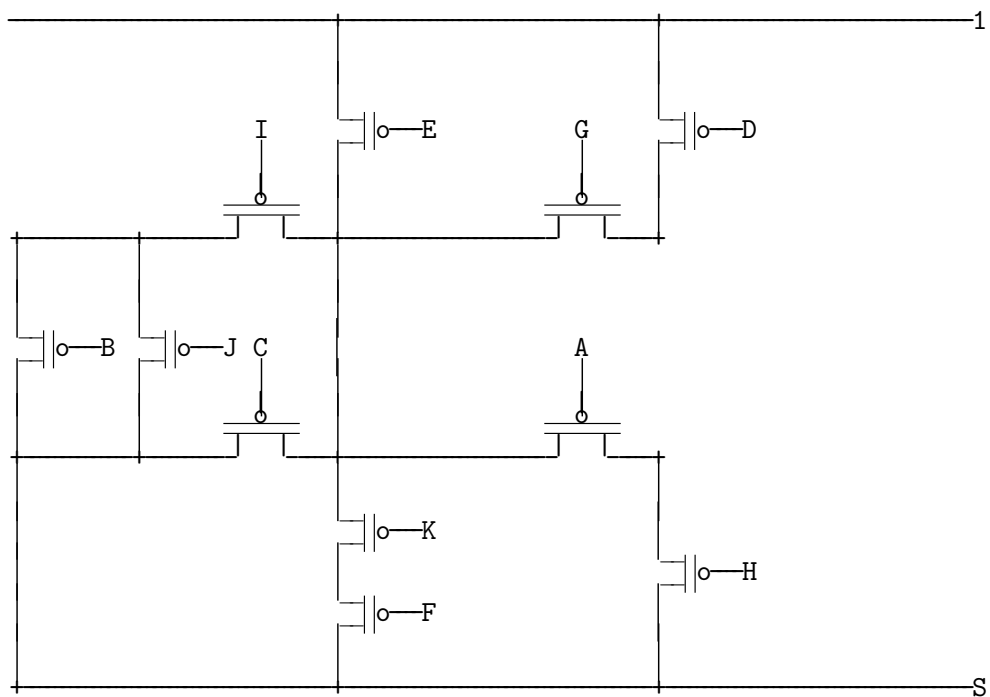Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 11-14, 7-3, 2+5, 8-8, 4+15, 0-8, 8+14, 0-11, 5+5, 0-6, 3+8, 12-6, 14+14, 15-2, sur des nombres codés sur 4 bits.

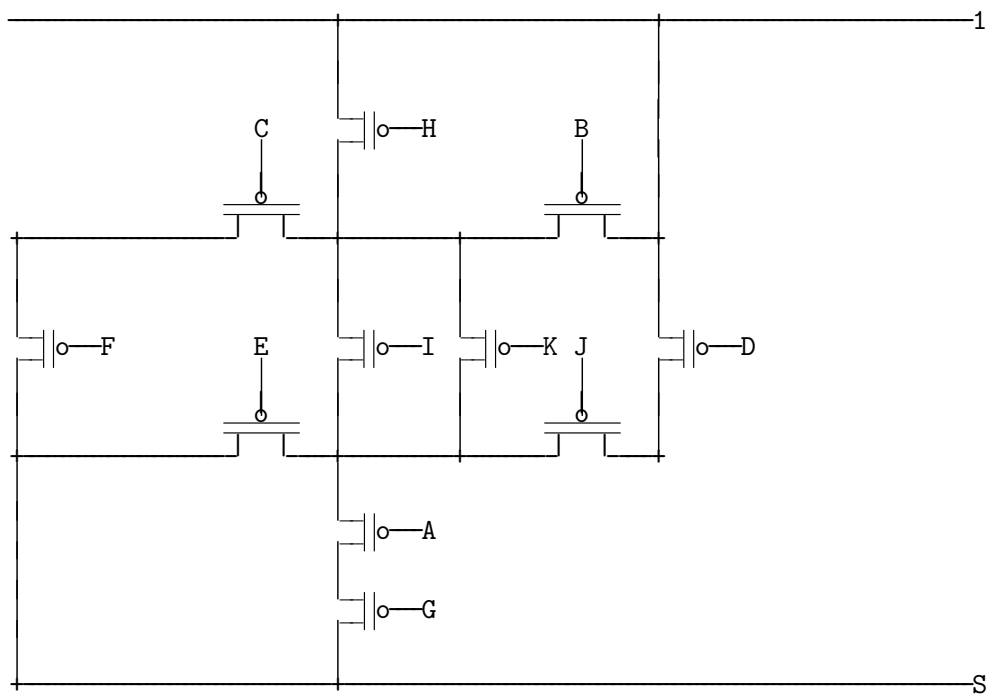Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 10-6, 6-8, 14-12, 9-15, 10+14, 3+4, 8+9, 7-7, 7+14, 9-0, 4+6, 4-14, 5+9, 1-4, sur des nombres codés sur 4 bits.

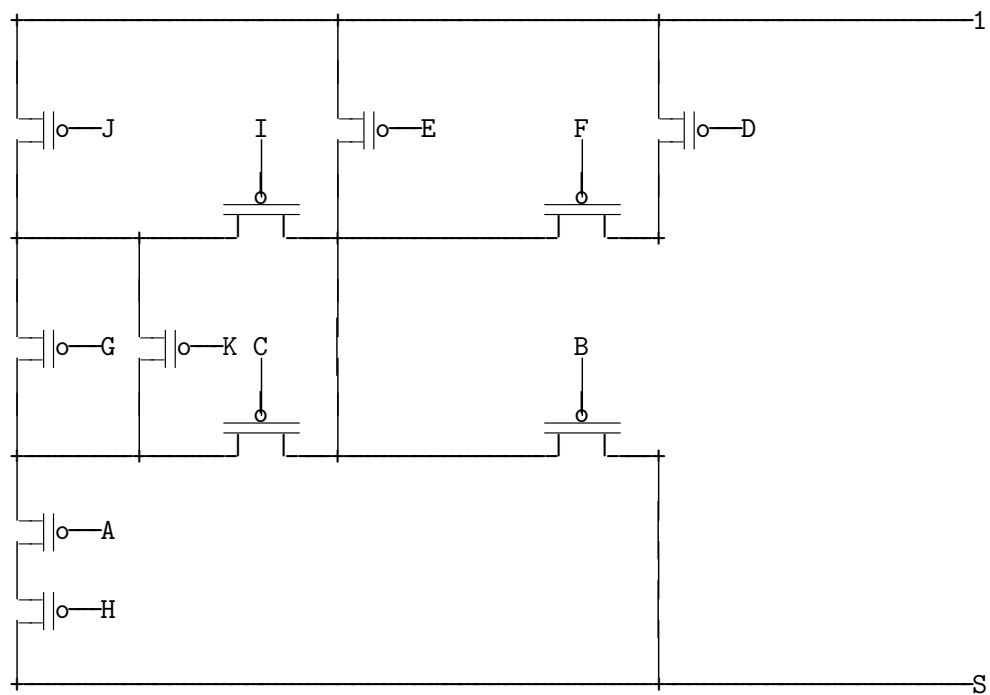Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 7-0, 12+15, 3+9, 9-5, 14-15, 9-8, 2-10, 6-7, 6+6, 3-14, 5+12, 11-0, 0+0, 10+11, sur des nombres codés sur 4 bits.

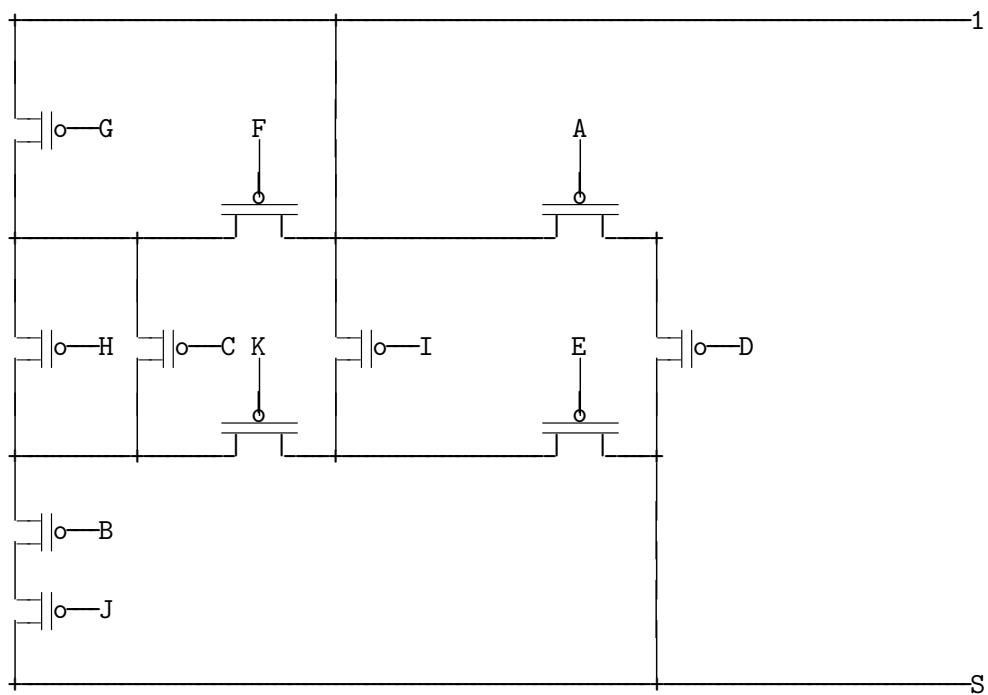Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $6+14$, $6-5$, $12-12$, $0+9$, $0+2$, $6-14$, $12-4$, $8-7$, $6+6$, $8-13$, $4-13$, $11+15$, $0-4$, $10+12$, sur des nombres codés sur 4 bits.

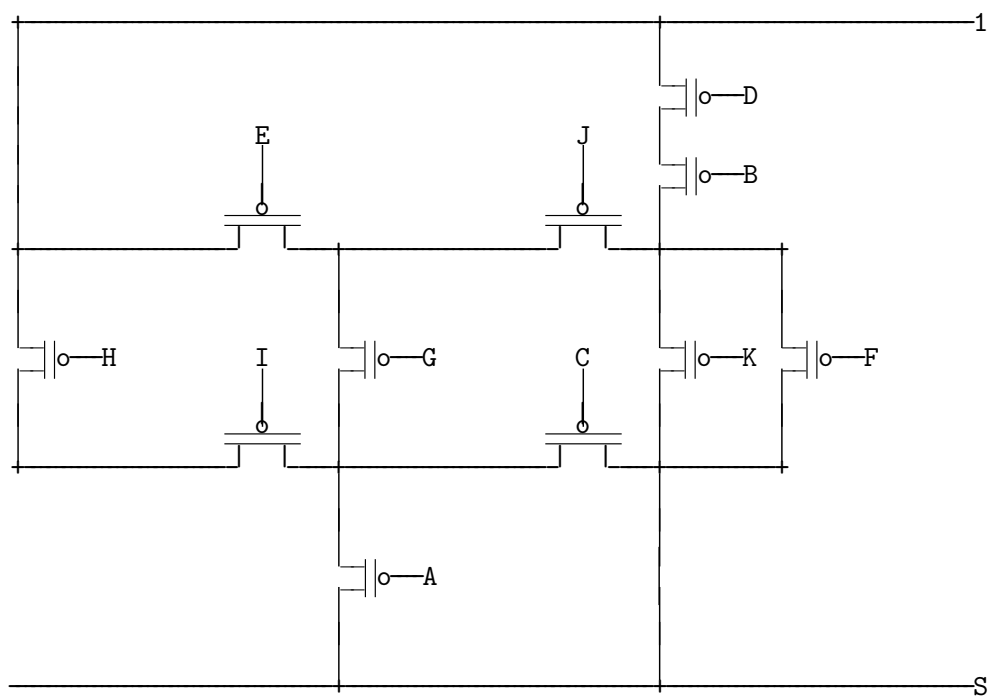Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 3-6, 6-2, 6-14, 12+13, 10-12, 3+13, 2-12, 8-3, 11-9, 2+4, 8+10, 12-4, 3+8, 4+4, sur des nombres codés sur 4 bits.

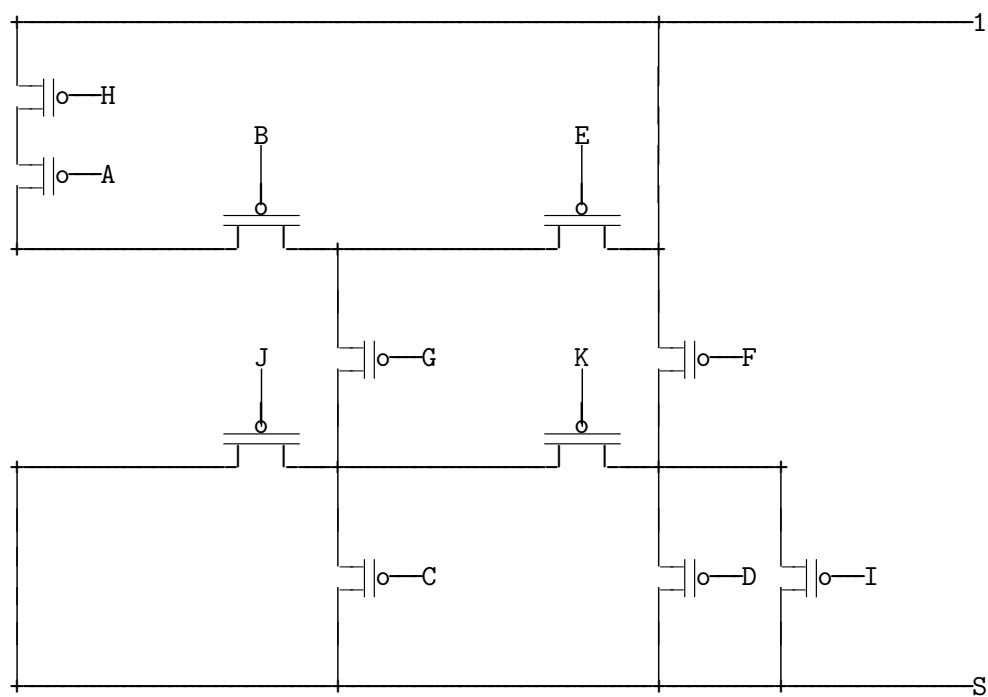Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $5+15$, $14-2$, $5-9$, $0+13$, $9-6$, $4-7$, $7-1$, $8-14$, $8+8$, $3-14$, $15-14$, $6+6$, $1+1$, $11+14$, sur des nombres codés sur 4 bits.

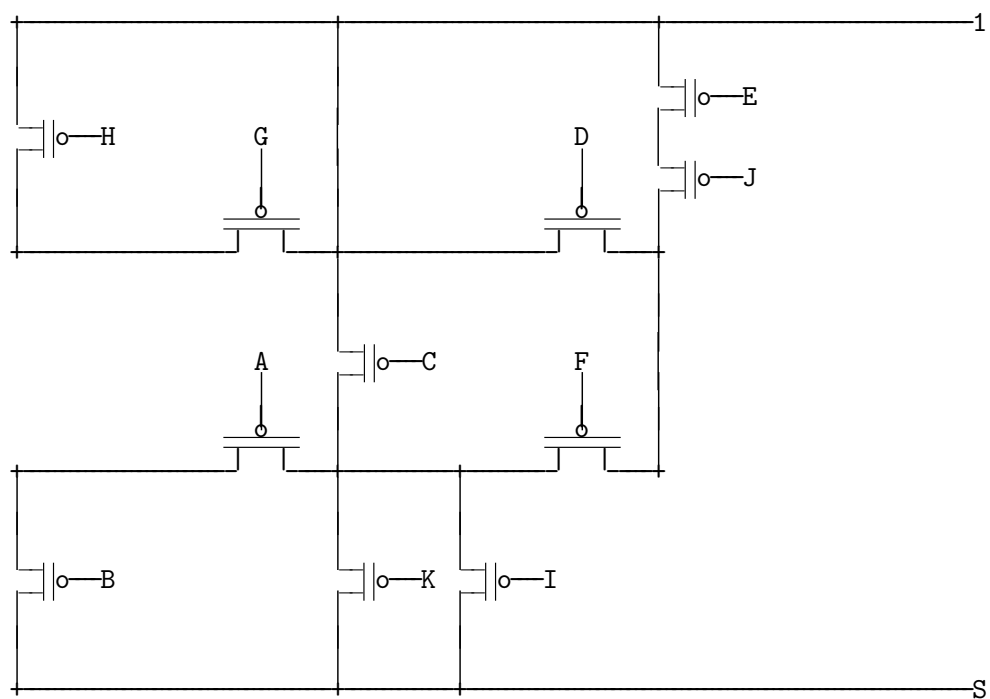Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 14-5, 0-3, 6-5, 8+8, 5-8, 0-15, 8-13, 0+4, 15-14, 6+9, 11-7, 5+5, 7+15, 11+14, sur des nombres codés sur 4 bits.

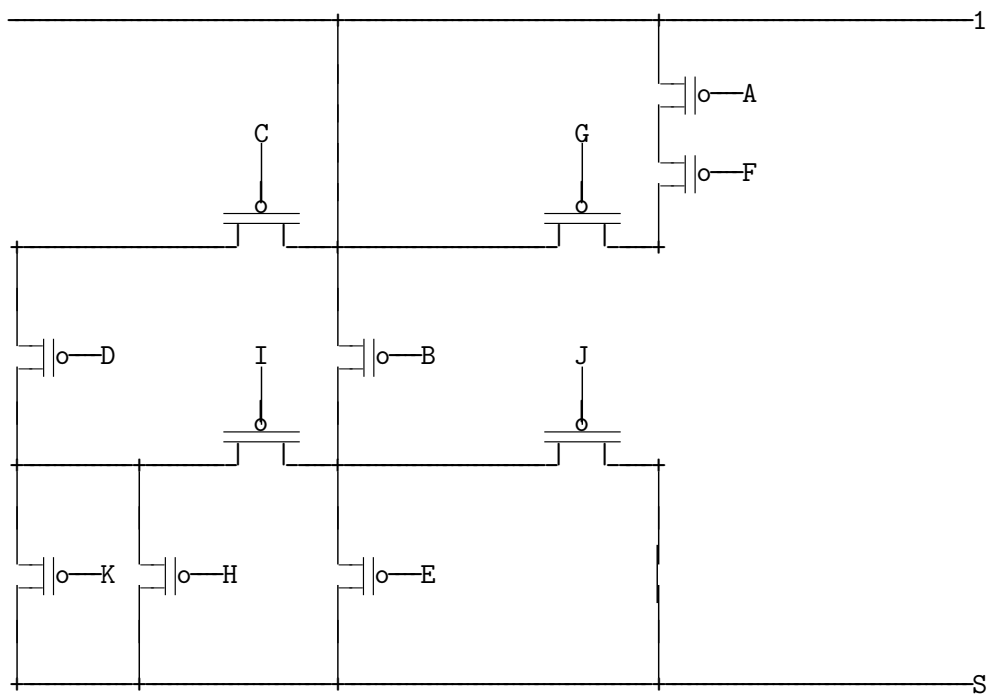Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 12-5, 5+12, 4+10, 14-8, 3-10, 8+8, 10-1, 0-11, 3+6, 4-6, 1+1, 10-12, 12+13, 2-0, sur des nombres codés sur 4 bits.

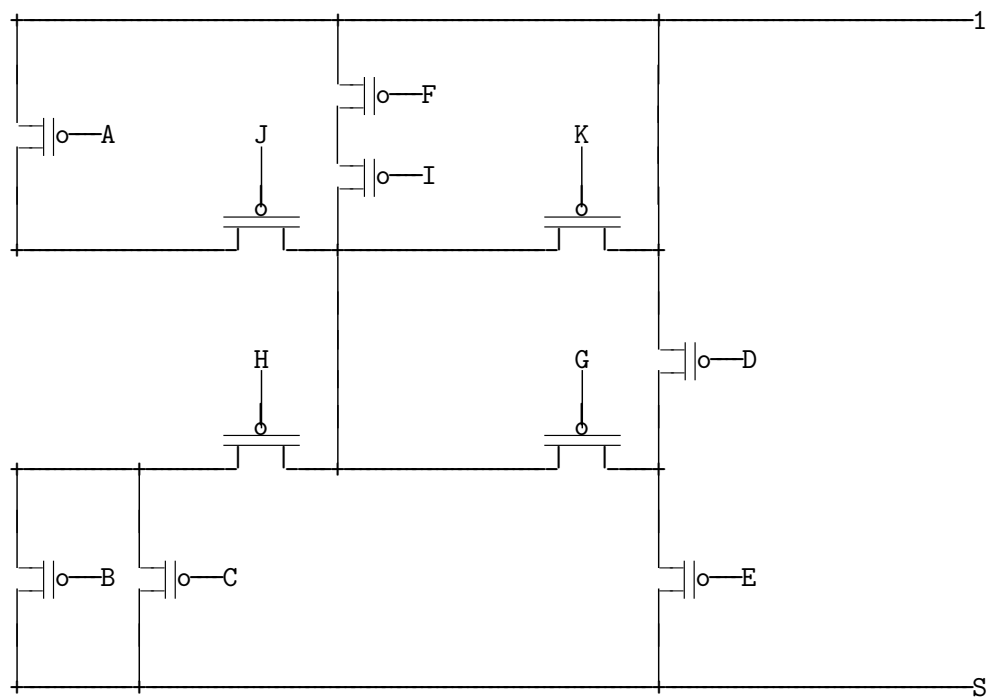Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $10+13$, $7+15$, $9-2$, $2-7$, $12-8$, $5+9$, $4-8$, $6-15$, $8-9$, $5-0$, $6+6$, $11-1$, $14+14$, $2+3$, sur des nombres codés sur 4 bits.

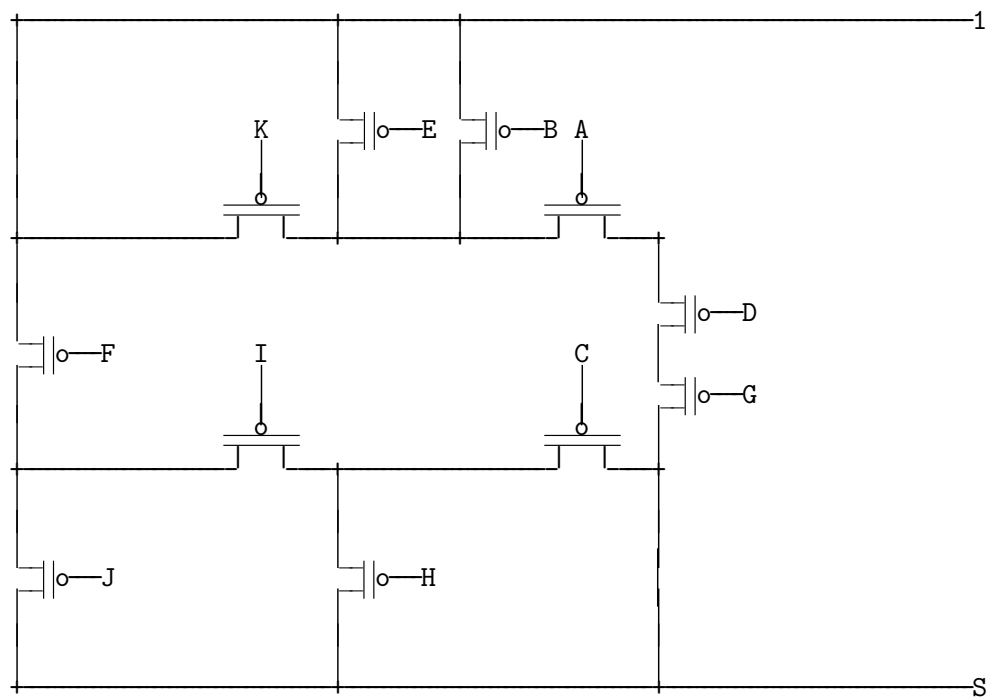Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $8+13$, $5-9$, $6-3$, $0+1$, $1+8$, $2+7$, $9-2$, $6+12$, $5-6$, $2-15$, $14-0$, $10-11$, $13-9$, $11+13$, sur des nombres codés sur 4 bits.

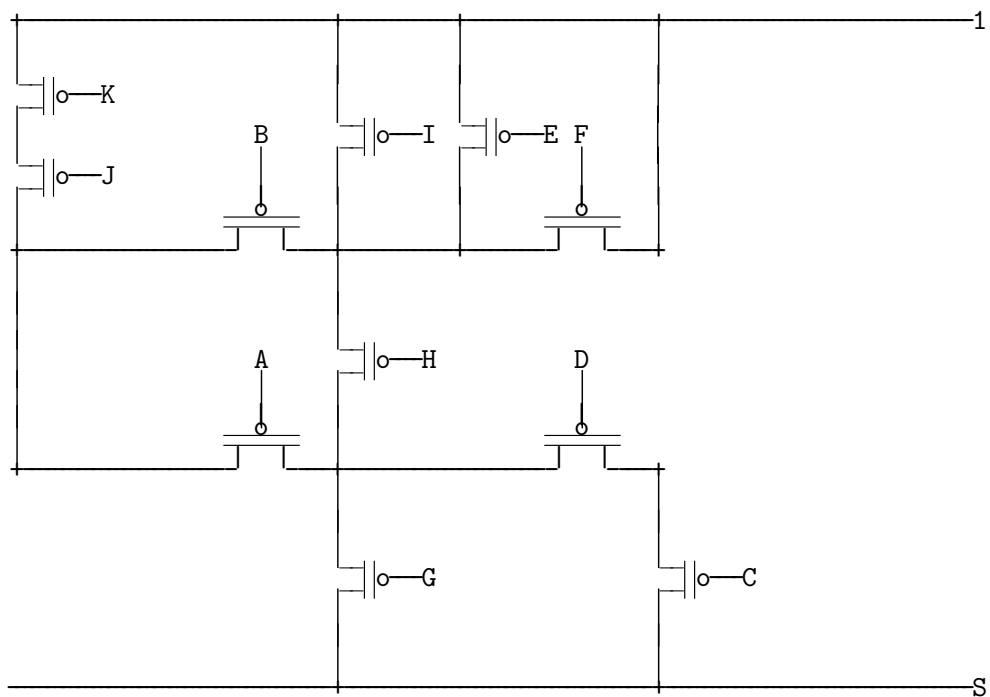Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 4+14, 8-7, 12-15, 0-15, 6-1, 0-4, 14-4, 14+15, 15-8, 9+11, 6-9, 2+3, 7+7, 5+9, sur des nombres codés sur 4 bits.

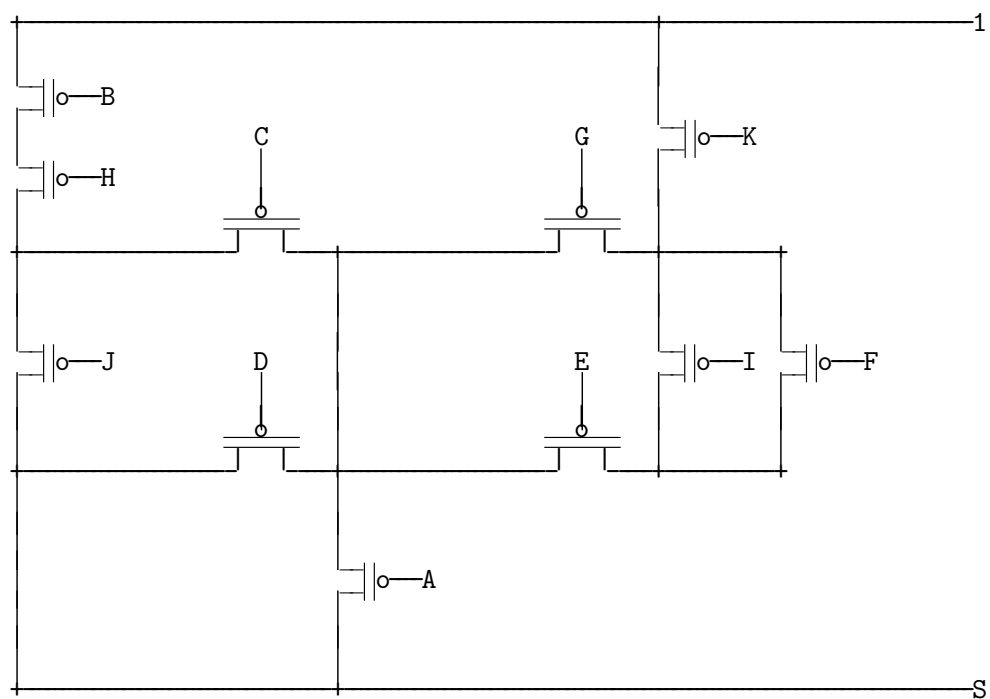Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 6-13, 0+13, 11-8, 1-5, 7+13, 8+9, 12+12, 9-0, 11-15, 4-3, 2-12, 0+1, 2+7, 8-6, sur des nombres codés sur 4 bits.

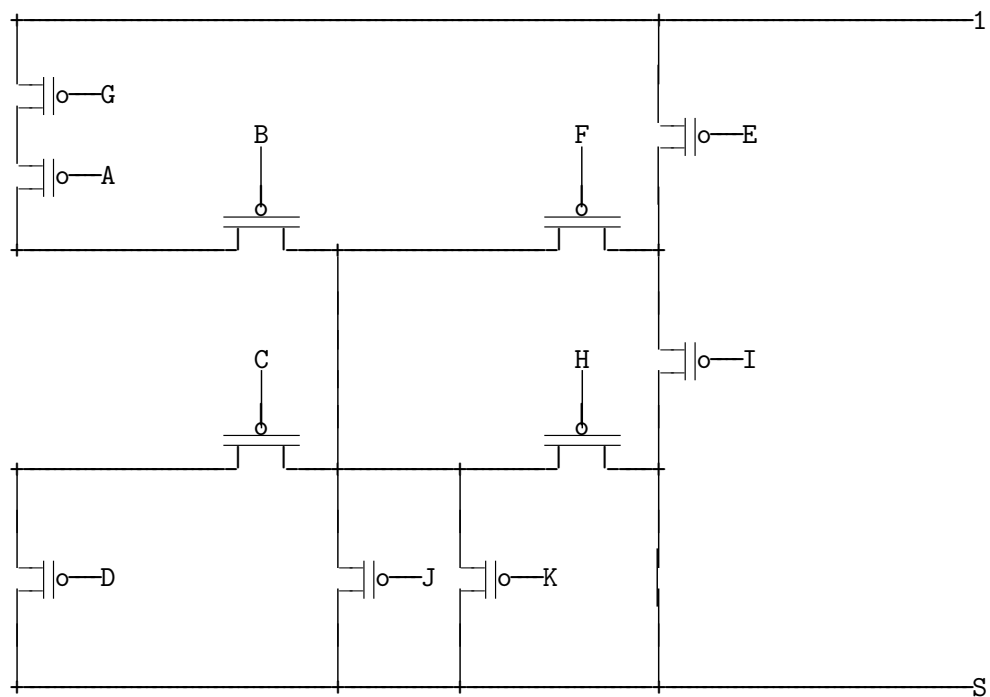Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $2+5$, $6-14$, $8+11$, $11-11$, $2-6$, $6+11$, $3+6$, $9-5$, $0+9$, $0-11$, $5-1$, $10-1$, $8-10$, $14+15$, sur des nombres codés sur 4 bits.

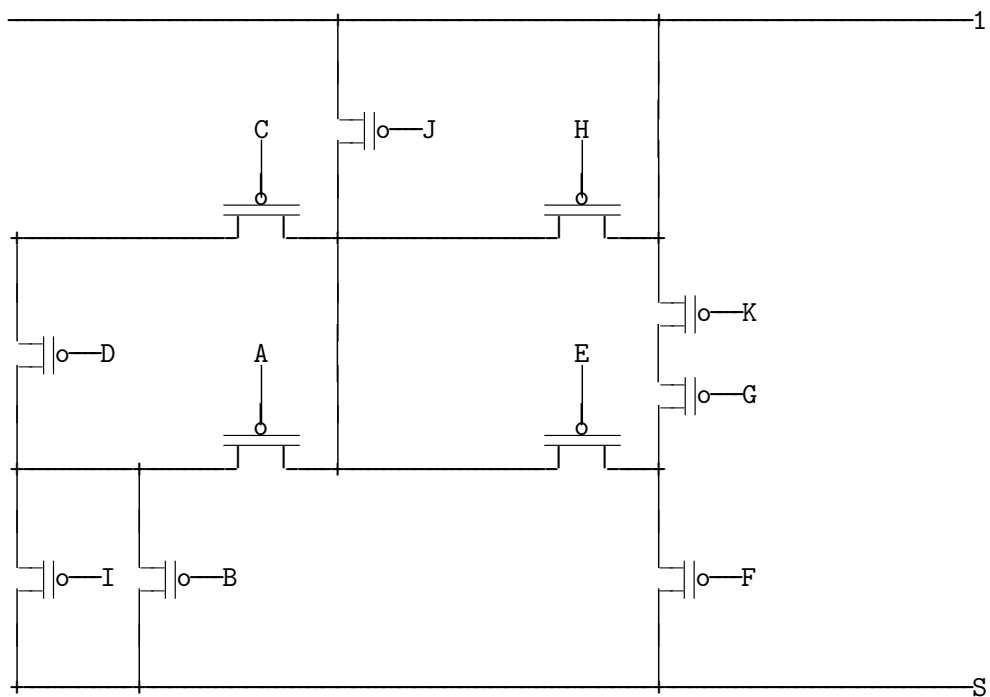Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 0+5, 4-8, 8+11, 0-4, 10-10, 10-6, 0-9, 5-5, 9-1, 5+7, 4+10, 8-13, 5+11, 11+15, sur des nombres codés sur 4 bits.

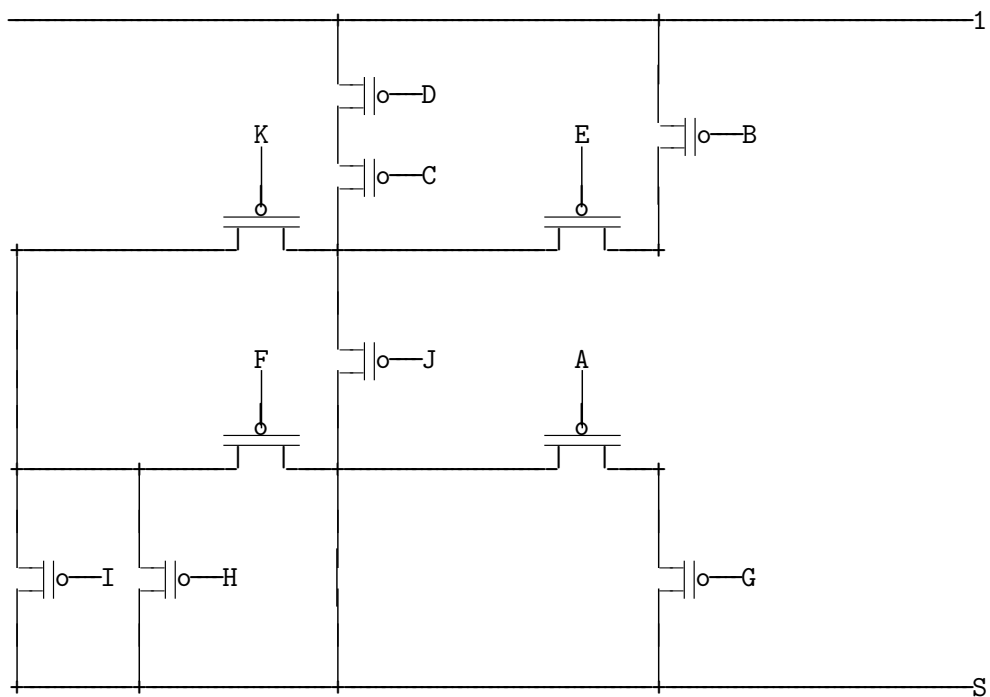Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 15-12, 6-11, 15-3, 7-2, 1-3, 2+3, 11-12, 15+15, 0+9, 9+13, 5+14, 2-12, 9-4, 6+7, sur des nombres codés sur 4 bits.

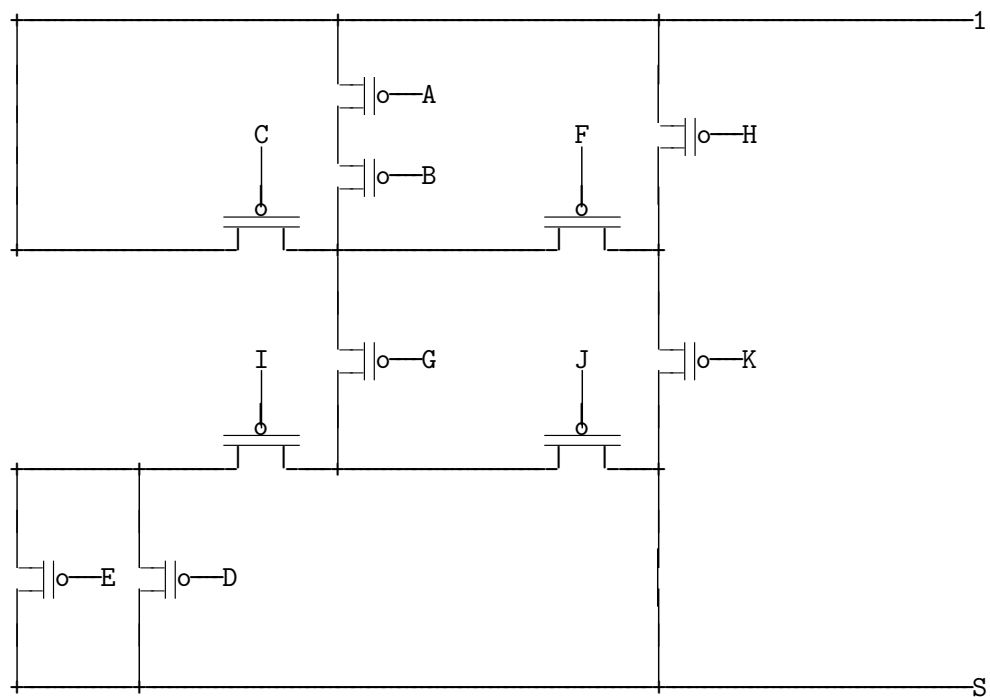Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 14-4, 5-0, 10+12, 12-7, 0+6, 12+12, 2+8, 13-14, 2-15, 12-9, 6+13, 2+6, 7-12, 0-6, sur des nombres codés sur 4 bits.

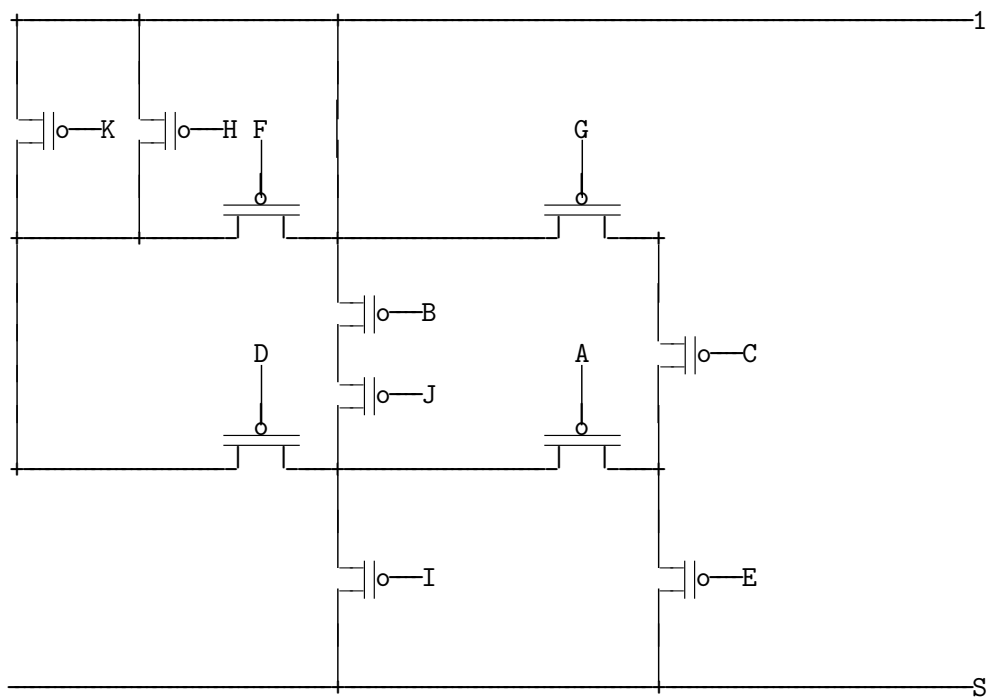Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 13-12, 3+5, 9+9, 4-12, 2-12, 4+15, 10-6, 4+8, 8-14, 15-4, 3-1, 0-4, 12+12, 1+3, sur des nombres codés sur 4 bits.

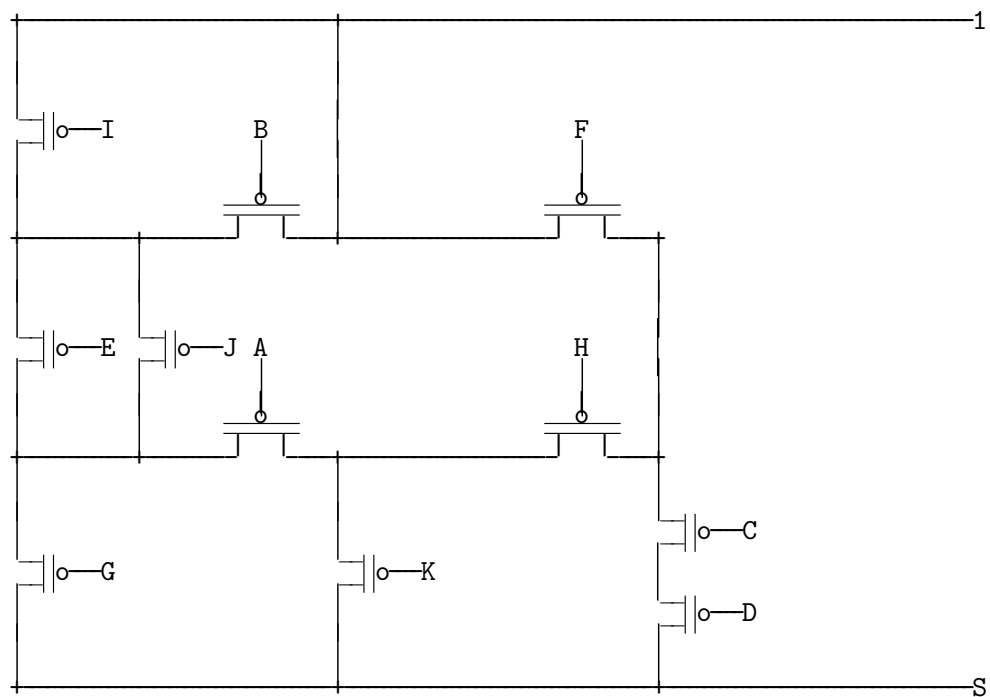Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




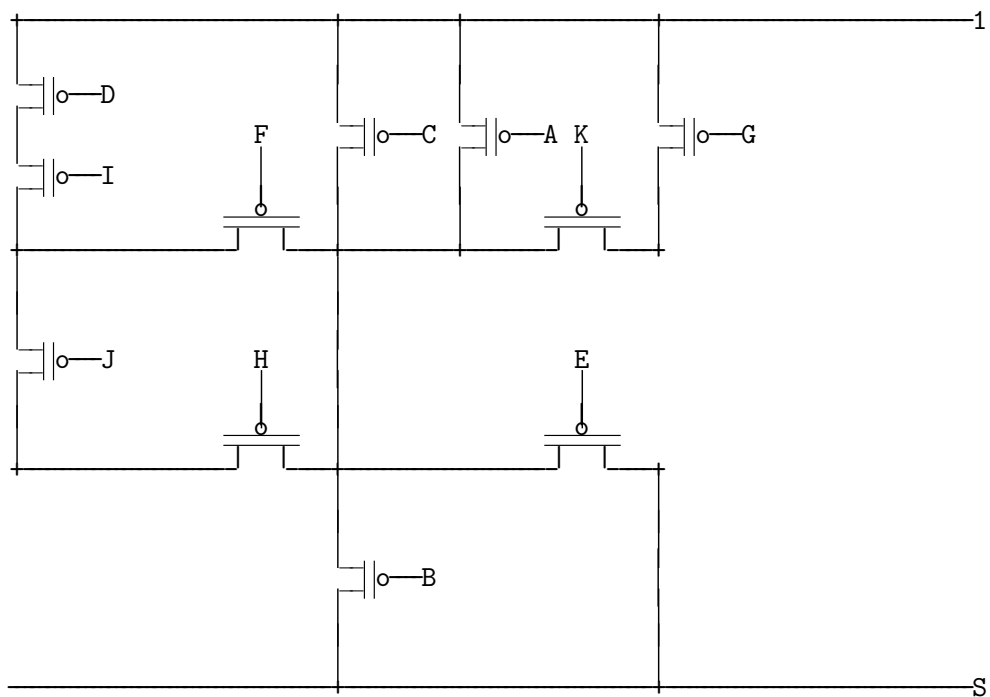Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $5+6$, $1-9$, $1+6$, $3-15$, $15-1$, $2-4$, $14-7$, $8-15$, $7-3$, $9+15$, $15-12$, $9+14$, $0+10$, $6+11$, sur des nombres codés sur 4 bits.




81

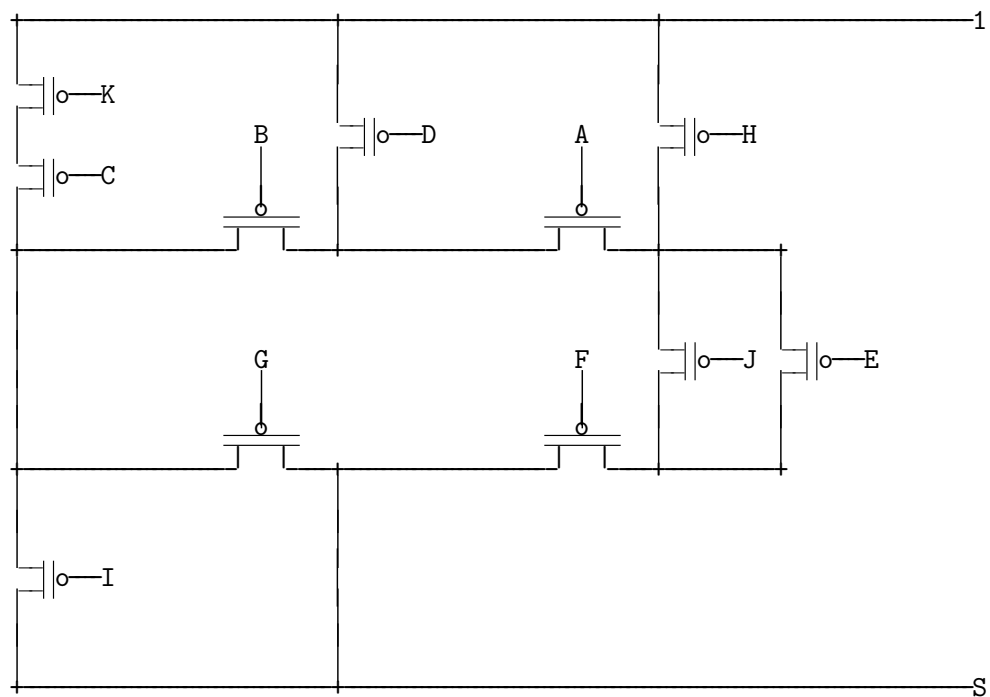Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $4+4$, $2-14$, $6-8$, $6+9$, $15-15$, $14-4$, $0+2$, $6-3$, $7+10$, $9-2$, $14-15$, $2-3$, $10+12$, $11+13$, sur des nombres codés sur 4 bits.

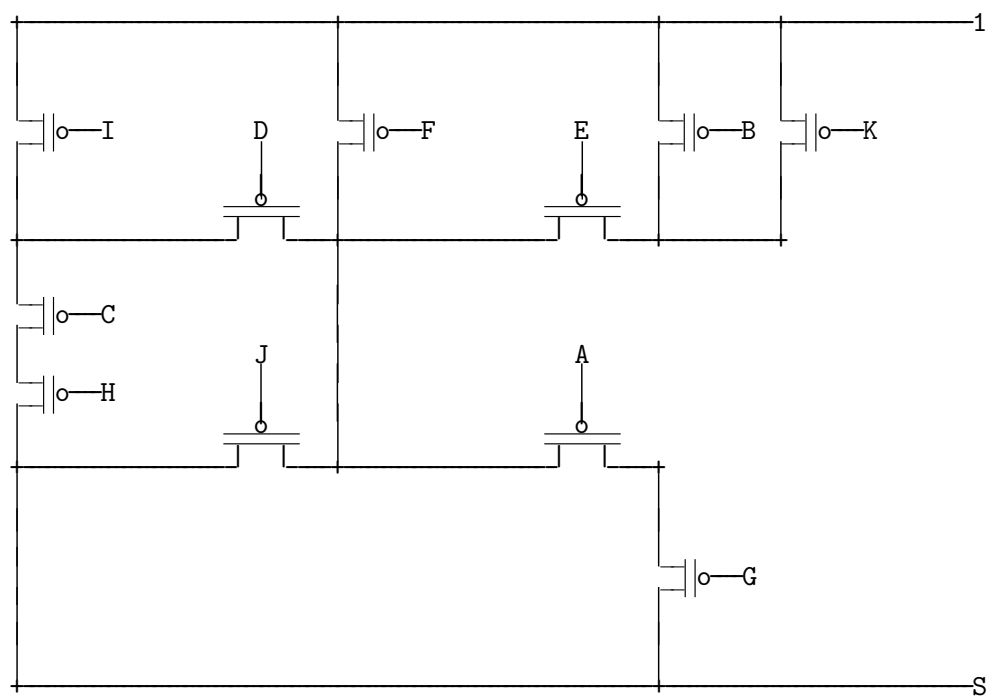Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 1-12, 5+15, 1-6, 4-10, 13-8, 6-3, 12-2, 9+13, 5+5, 3+3, 3+11, 9-13, 10-6, 14+15, sur des nombres codés sur 4 bits.

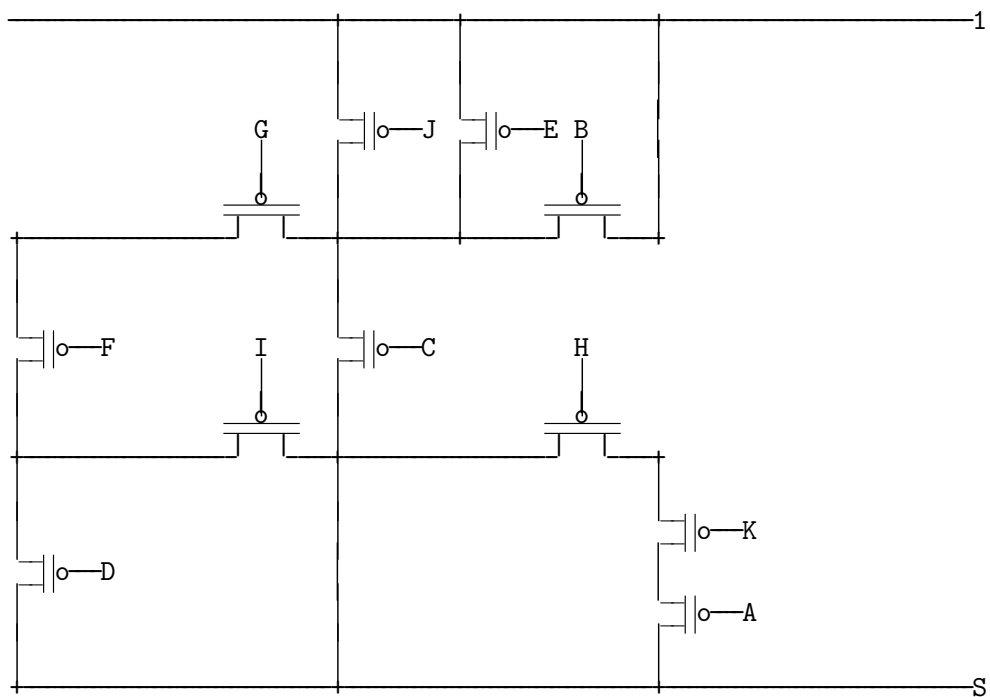Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 0-4, 4-4, 12-4, 6+13, 12-11, 3+4, 12-5, 8+8, 12+12, 1-11, 5+5, 6-10, 1+14, 13-14, sur des nombres codés sur 4 bits.

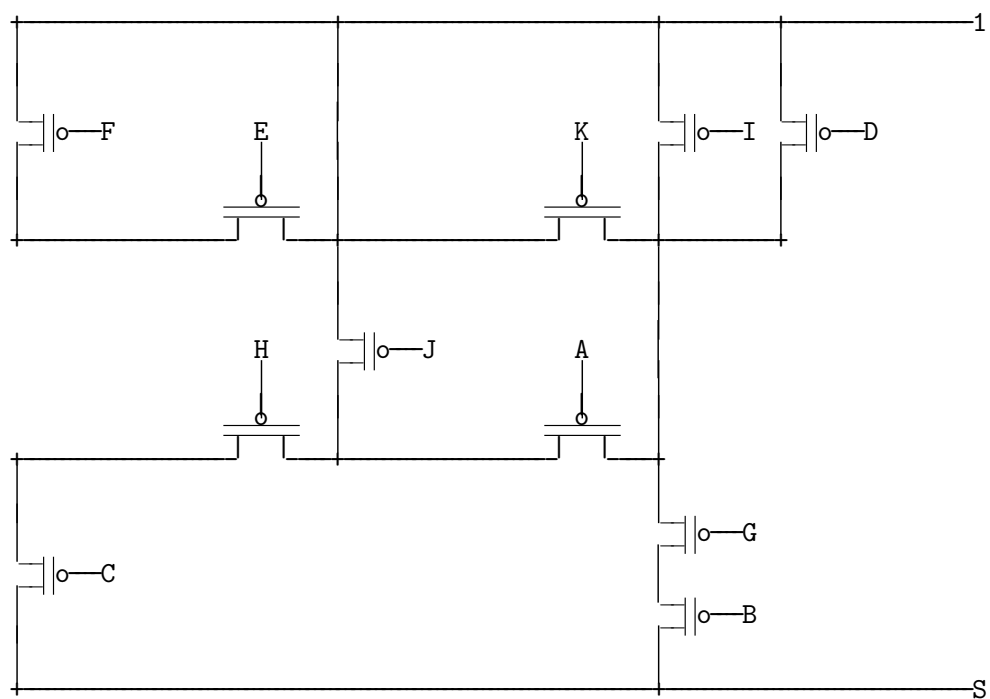Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 15-11, 3-9, 5-4, 9-15, 1+5, 6+9, 3+5, 1-4, 14+15, 1-10, 10+10, 8-0, 1+15, 14-7, sur des nombres codés sur 4 bits.

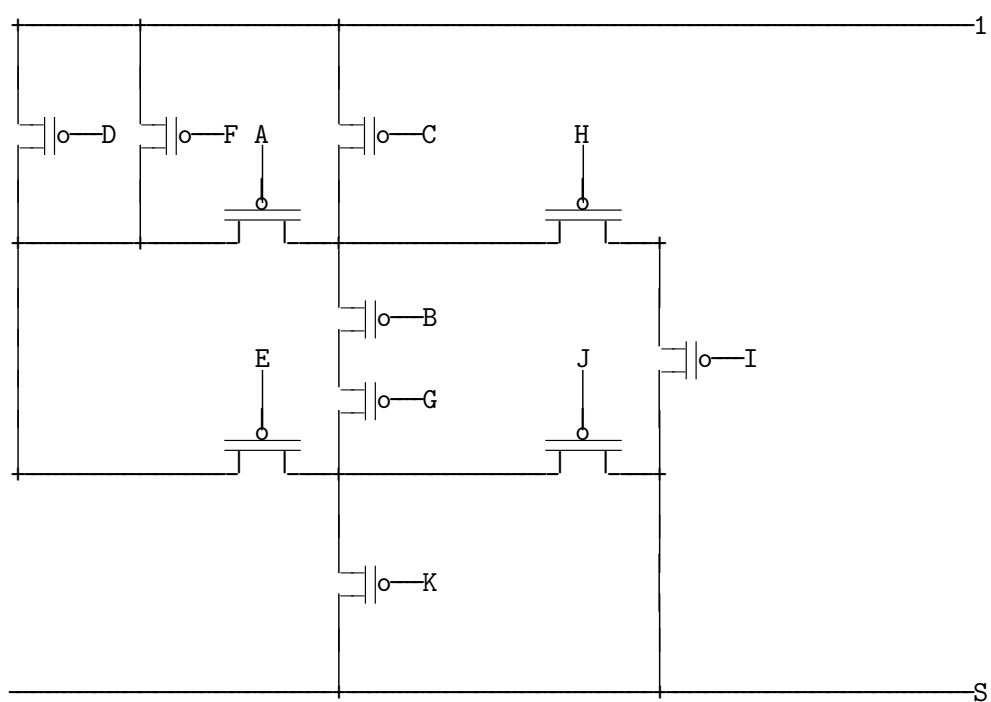Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $5+12$, $13-5$, $4+11$, $5-1$, $12-7$, $4+7$, $1-13$, $7-8$, $2+3$, $1-5$, $8+10$, $9-15$, $10-8$, $12+14$, sur des nombres codés sur 4 bits.

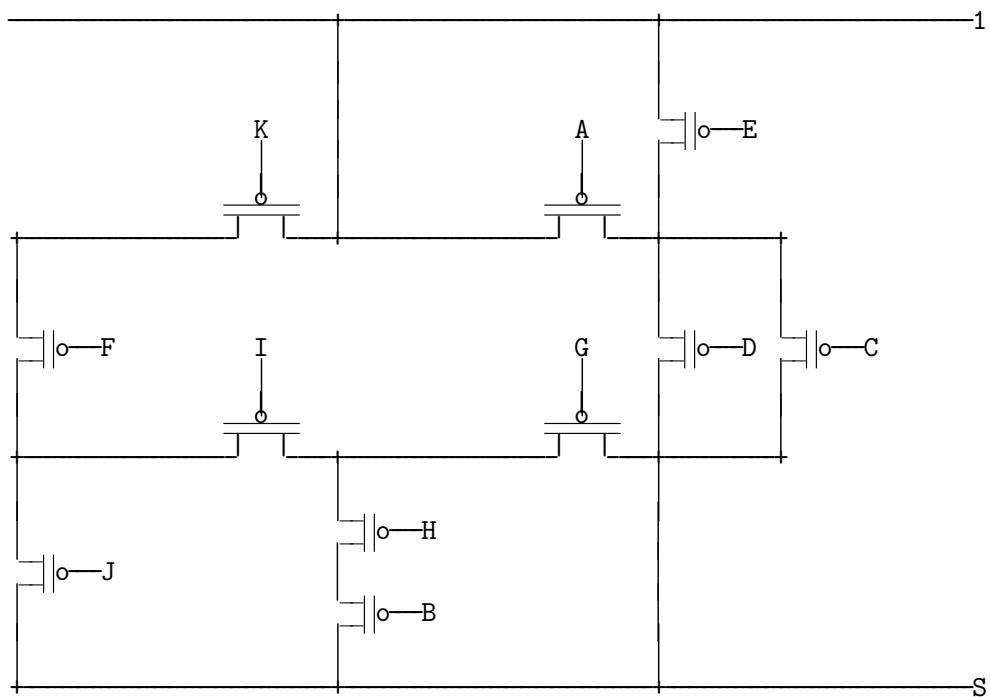Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 9-2, 0-0, 2+15, 1-14, 10+15, 2-4, 13-13, 0+14, 0+3, 5-12, 8-11, 6+6, 9-1, 10+11, sur des nombres codés sur 4 bits.

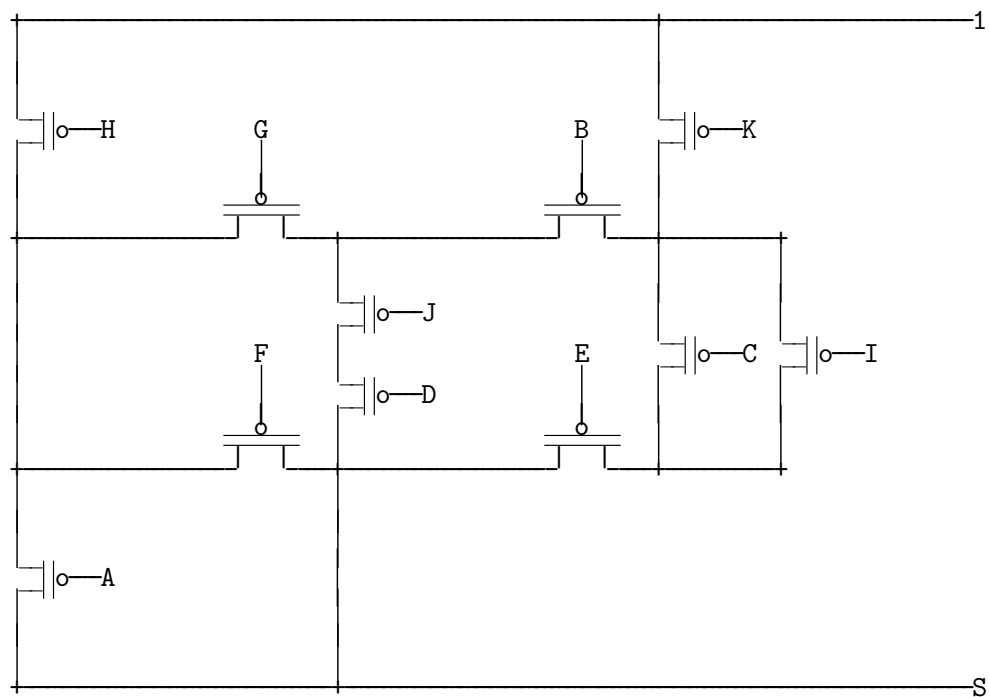Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 10-11, 5-9, 8+10, 5-5, 13-7, 1+14, 0-3, 4+6, 10-9, 0-13, 4+15, 8-0, 3+3, 13+14, sur des nombres codés sur 4 bits.

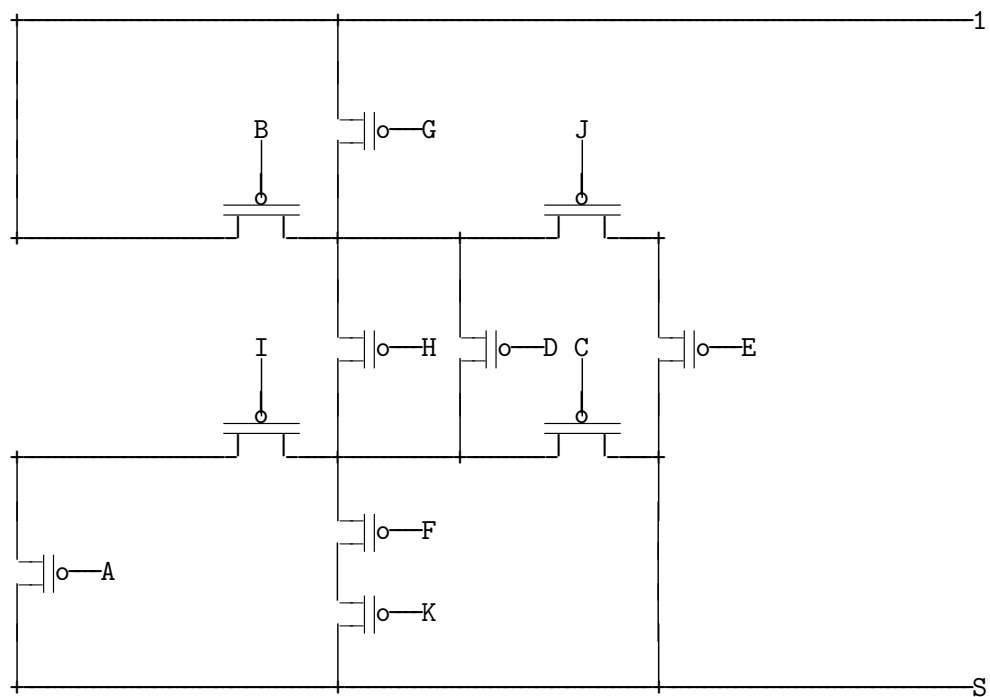Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 9-3, 4-14, 4+4, 1-1, 8-10, 8-0, 3-6, 13+15, 9+13, 6+11, 3+3, 6-12, 15-14, 0+13, sur des nombres codés sur 4 bits.

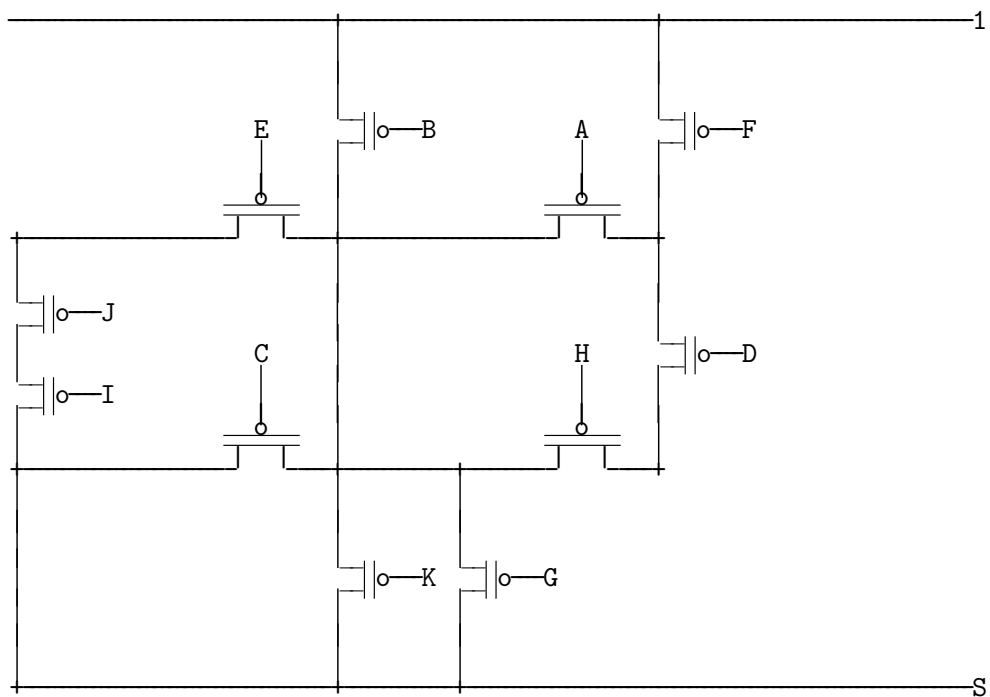Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $5+6$, $8-2$, $1-12$, $0-7$, $9-9$, $3+10$, $13-3$, $8-11$, $7+10$, $13+14$, $9+9$, $5-5$, $7-13$, $1+2$, sur des nombres codés sur 4 bits.

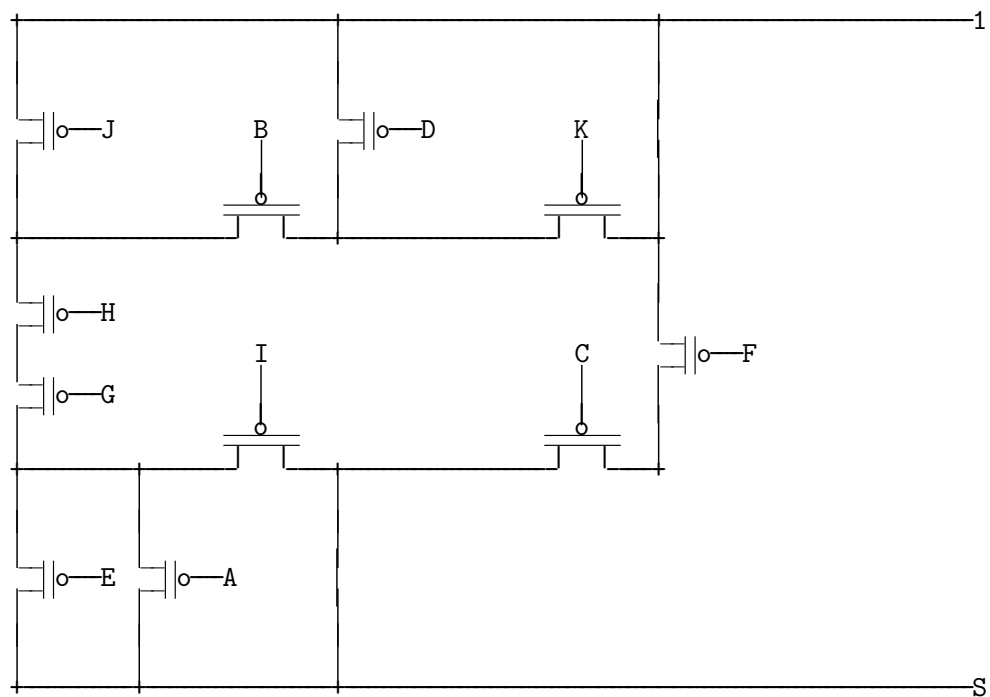Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $5+11$, $4-11$, $9+9$, $2+9$, $10-4$, $2+7$, $6-2$, $11-9$, $3-7$, $13-1$, $10-11$, $12+15$, $3+4$, $0-9$, sur des nombres codés sur 4 bits.

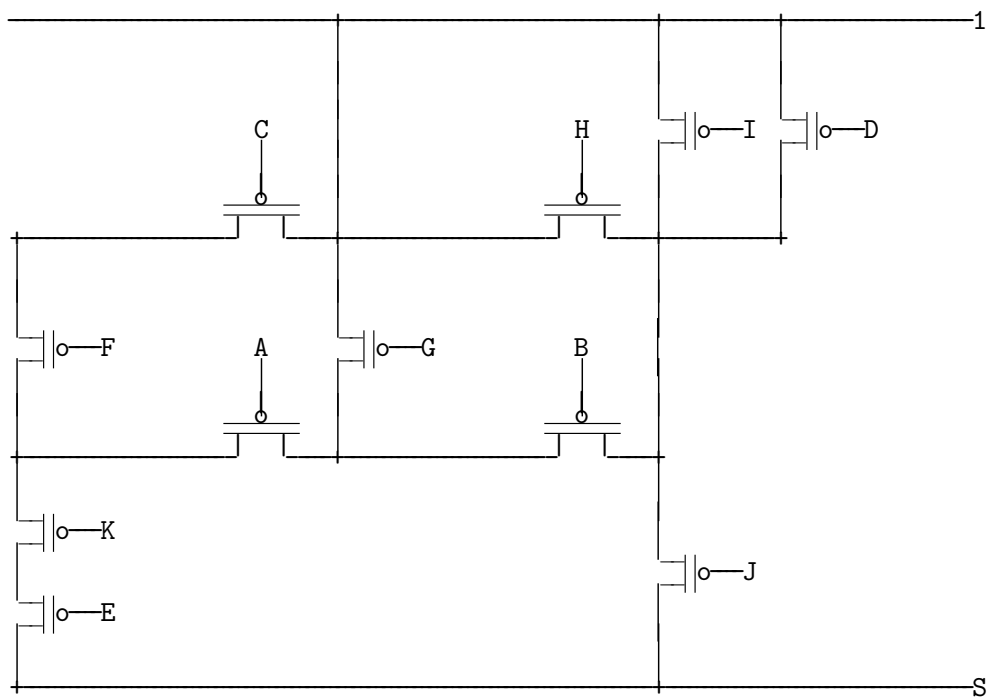Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 14-1, 0+15, 13-12, 9+14, 9-7, 5-1, 0+2, 9-10, 0-3, 5+5, 2-15, 0-8, 15+15, 5+15, sur des nombres codés sur 4 bits.

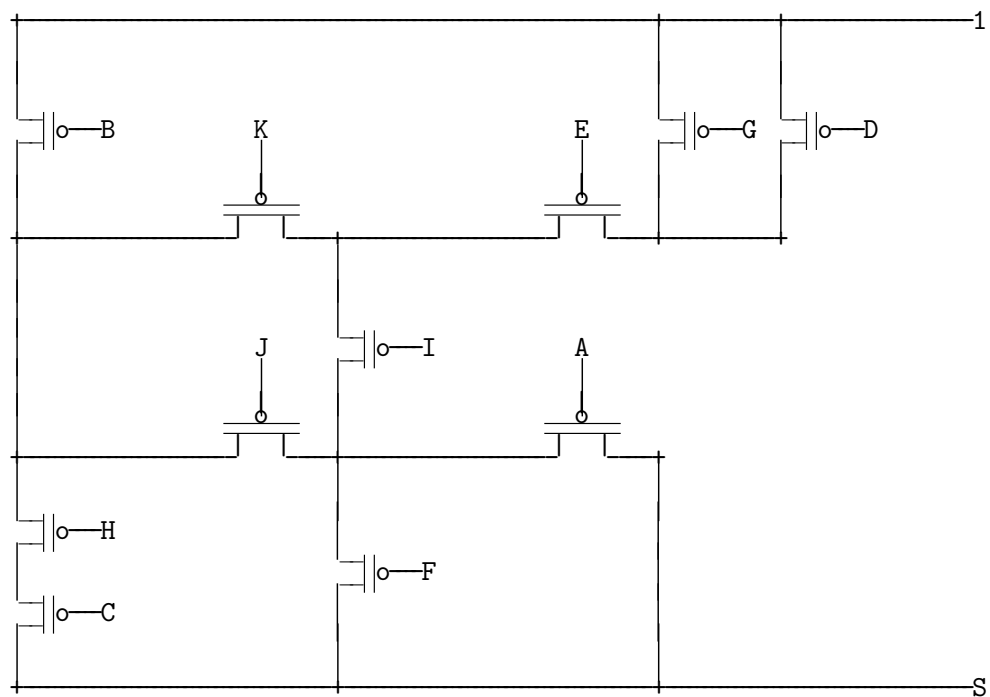Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.




Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations $3+11$, $1+5$, $10-14$, $9+15$, $11-10$, $4-9$, $0-12$, $0-5$, $8+13$, $6-0$, $10-1$, $3+6$, $4+13$, $10-3$, sur des nombres codés sur 4 bits.

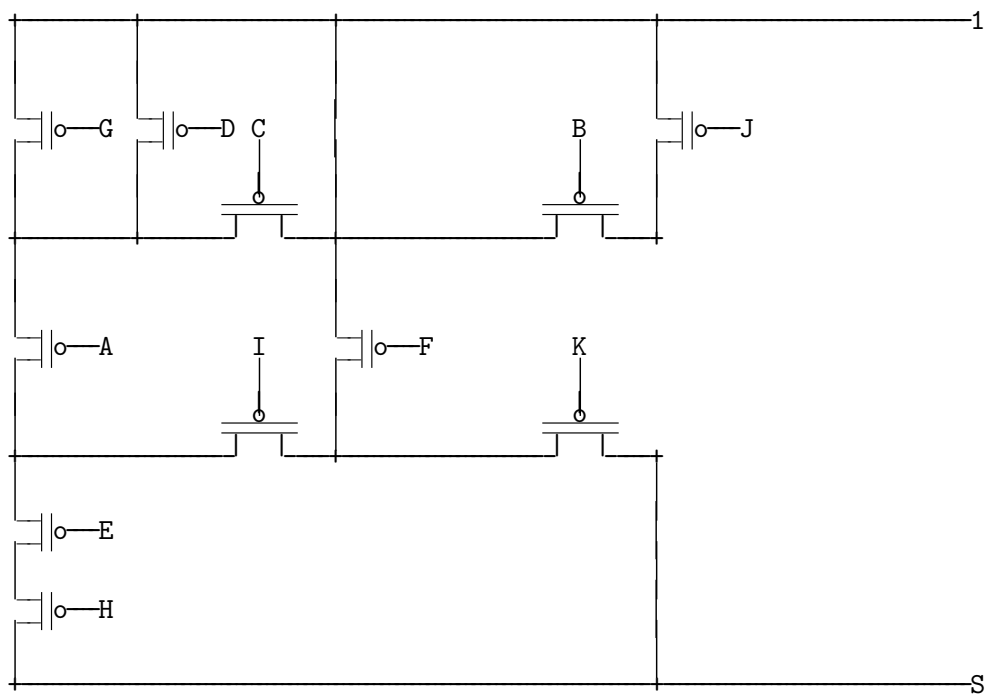Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.



Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 2-3, 3+8, 6+13, 11+13, 7-9, 7-0, 1-12, 12-4, 10-10, 8-2, 4+5, 0+1, 11-14, 10+11, sur des nombres codés sur 4 bits.

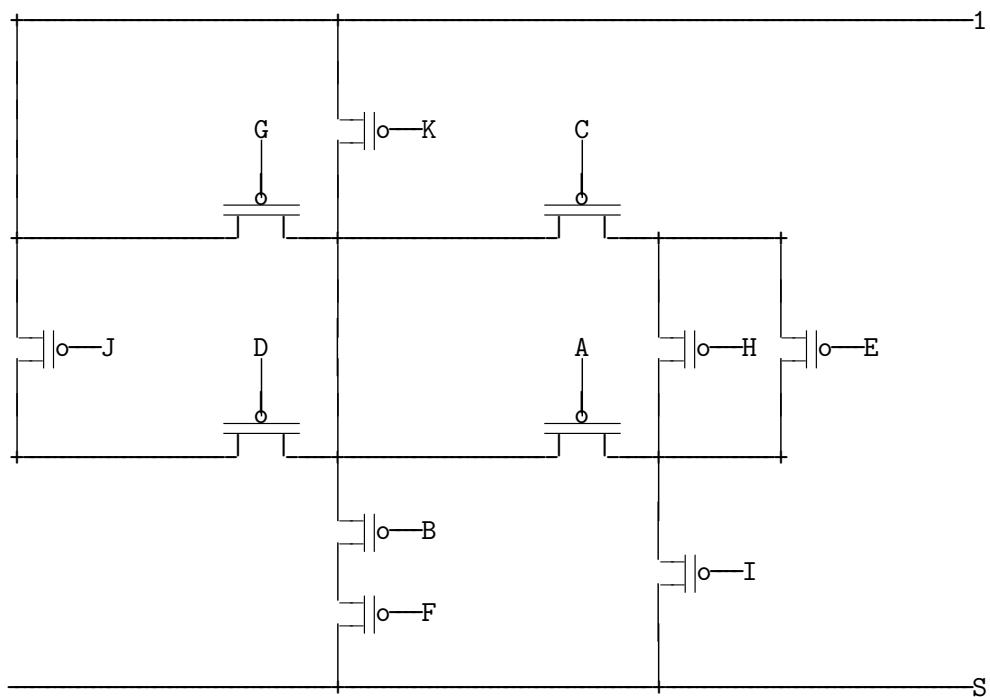Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.



Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 1-11, 2+13, 5-7, 14-11, 9-6, 14-0, 0+4, 4+7, 4-9, 13+15, 3+14, 13-14, 4-4, 10+11, sur des nombres codés sur 4 bits.