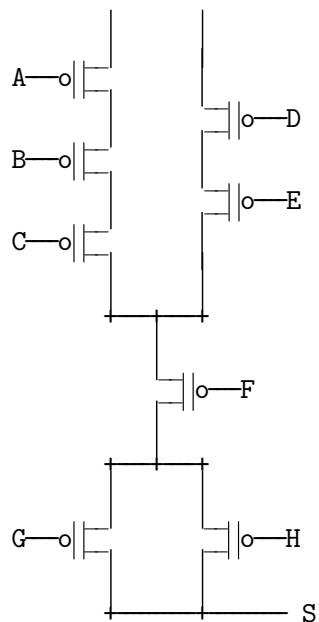
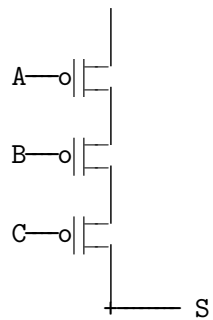
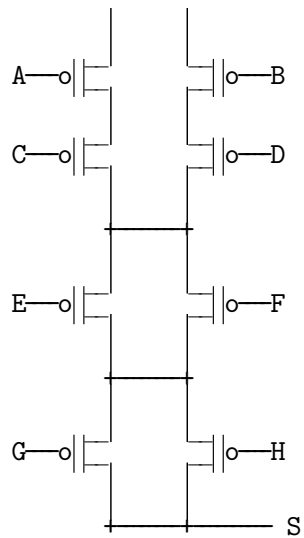


Complétez le bas des schémas suivants avec autant de transistors.



Dessinez un circuit qui réalise la fonction $(A \oplus B).(C \oplus B)$ avec un minimum de transistors.