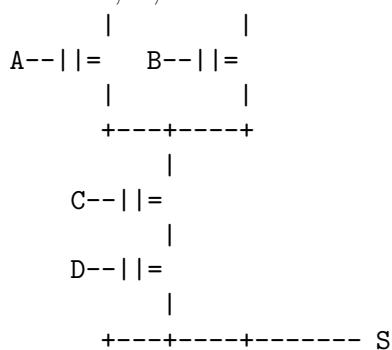


Que valent *CF*, *OF*, *ZF* et *SF* après les opérations 10+5, 10-5, 5-10, 9+3, 9-3, 3-9, 11+2, 11-2, 2-11 sur des nombres codés sur 4 bits.

Rajouter les 4 transistors du bas du schéma. Que vaut la sortie S (en fonction des quatre entrées A, B, C et D ?



Compiler la fonction

```
int f(int n, int *t, int *u, int *v)
{ int s=0;
  while(n--) s+=*t++*(u+++1)*(v+++2);
  return s;
}
```

Corrigé

| non signé | signé | CF | OF | ZF | SF |
|-----------|----------|----|----|----|----|
| 10+5=15 | -6+5=-1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-5=5 | -6-5=5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5-10=11 | 5- -6=-5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9+3=12 | -7+3=-4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9-3=6 | -7-3=6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-9=10 | 3- -7=-6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11+2=13 | -5+2=-3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11-2=9 | -5-2=-7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-11=7 | 2- -5=7 | 1 | 0 | 0 | 0 |

$$S = (\bar{A} \vee \bar{B}) \wedge \bar{C} \wedge \bar{D}$$

```

// r0      r1      r2      r3      r4      r5      r6      r7      r8
// n       t       u       v       s       1       2       *t      *u+1
f:
    loadimm16 r5, 1      // 1
    loadimm16 r6, 2      // 2
    xor r4,r4,r4          // s=0
    sub r0,r5,r0          // n--
    jc fin                // if(!n--) goto fin
debit:
    load r1,r7            // *t
    load r2,r8            // *u
    add r8,r5,r8          // *u+1
    mul r7,r8,r7          // *t*(u+1)
    load r3,r8            // *v
    add r8,r6,r8          // *v+2
    mul r7,r8,r7          // *t*(u+1)*(v+2)
    add r4,r7,r4          // s+=...
    add r1,r5,r1          // t++
    add r2,r5,r2          // u++
    add r3,r5,r3          // v++
    sub r0,r5,r0          // n--
    jnc debut              // if(n--) goto debut
fin:
    mov r4,r0              // s
    ret                    // return s

```

Barème

1) 9pt=9x1pt:

Chaque opération: $\pm 1/3 \pm 1/3 \pm 1/6 \pm 1/6$ tronqué dans $[0, 1]$.

2) 5pt:

transistors A , B , C et D : $4 \times 0.5 = 2$ pt

\bar{A} et \bar{B} en série: 1pt

$\bar{A} \vee \bar{B}$, \bar{C} et \bar{D} en parallèle : 1pt

formule $S = (\bar{A} \vee \bar{B}) \wedge \bar{C} \wedge \bar{D}$: 1pt

3) 7.66pt = $23 \times (1/3)$ pt:

On ne tient pas compte des commentaires. Chaque étiquette ou instruction assembleur juste, 1/3pt.