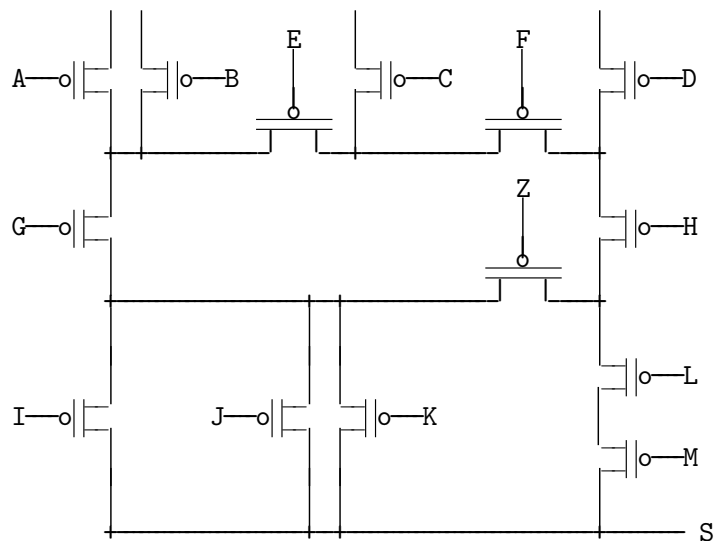


Complétez le bas du schéma suivant avec autant de transistors.



Que valent CF , OF , ZF et SF après les opérations 7+3, 8+4, 8-4, 12+3, 4-5, 4-4, 9+9, 4-8, 1-14 et 10-12 sur des nombres codés sur 4 bits.

Corrigé

